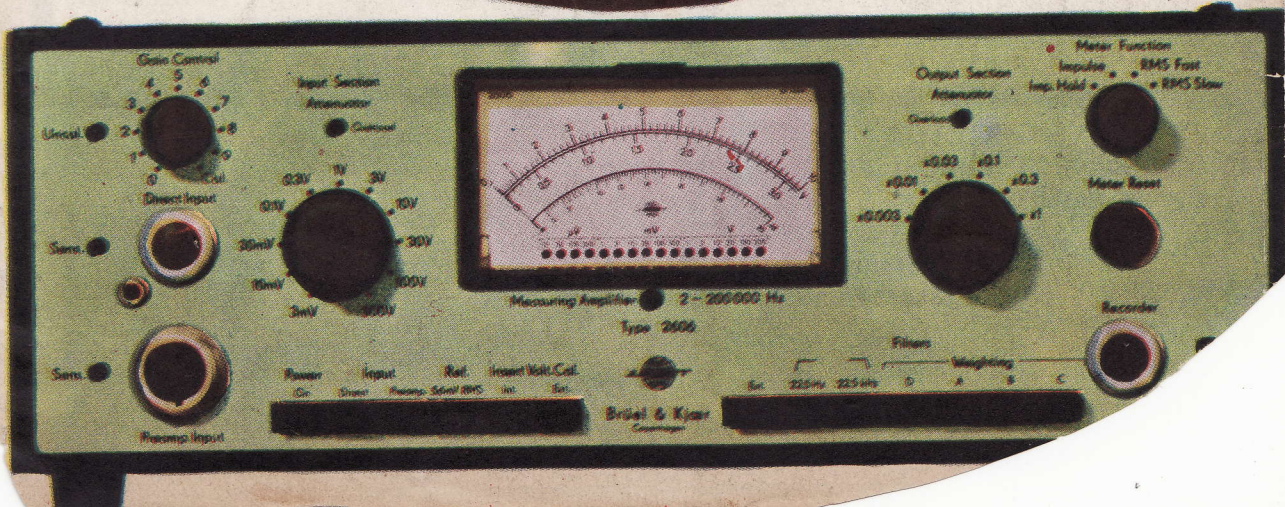


# INTEGRADO

Registro DPF 379.P.209/73

1902





## **TRANSISTORES (sem teoria)**

**autoria de A. Fanzeres**

**Reservas antecipadas, para Rua Goiás, 1.164 - Rio 20.000, Cr\$ 10,00. Um livro que explica tudo sobre transistores em linguagem fácil, sem cálculos.**

**Saiba tudo sobre**

**Sem teoria nem matemática**

## **TELEVISÃO A CORES**

**A. Fanzeres**

**Em todas as bancas**

**Pedidos para Rua Goiás, 1.164 - Quintino**

## **CURSO DE TELEVISÃO**

**Para os leitores que desejarem um circuito em tamanho grande completo, do TV Telefunken do curso de televisão recentemente publicado, enviem Cr\$ 3,00 para**

**Ed. Signo, rua Goiás, 1164, 20.000, Rio de Janeiro**

**EDITORA SIGNO LTDA.**

**Rua Goiás, 1164 - Quintino  
Rio de Janeiro**

**Tel.229-8070**

**Diretor/Responsável: WALDEMIRO BARBOSA DA SILVA  
Orientação Técnica: APOLLON FANZERES**

**Distribuição:**

**FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S/A.  
Rua Teodoro da Silva, 907  
Rio de Janeiro**



# Editorial

Vamos iniciando o terceiro número de M.E.; procuramos dar a nossos leitores o máximo dentro do espaço disponível em páginas. O custo do papel e da impressão gráfica está subindo cada vez mais, porém esperamos que as 40 e poucas páginas, repletas de texto, sem desperdiçar em anúncios, sejam compensadores pelo preço que pagam os Amigos-Leitores.

No artigo «Economizador de Energia Elétrica» do nº 2 ficou omitido o circuito da figura 2. Tratava-se simplesmente de um diodo retificador ligado em série com o soldador, quando o mecanismo de economia estava em ação. Deste modo a energia aplicada ficava reduzida. São pequenos gatinhos que vão sendo exterminados devagar. Paciência.

Como era de esperar grande número de técnicos — com boa experiência em rádio e TV, tem procurado o Instituto Nacional de Educação dos Surdos (R. Laranjeiras 232) para solicitar ao diretor Dr. Marino Gomes Ferreira, que estude os meios de proporcionar um curso rápido de formação de técnicos em protese auditiva. (ver nº 2 de Mundo Eletrônico). Se o diretor conseguir resolver todos os aspectos do problema, talvez em março já se possa dar início a este cursinho rápido porém importante. Os leitores devem compreender porém que sendo uma iniciativa nova, o diretor do Instituto terá que consultar vários órgãos e apesar da extrema boa vontade e interesse talvez não possa resolver tudo como se espera. Mas uma solução virá, temos certeza, pois o Brasil precisa de técnicos.

A. Fanzeres  
Cx. Postal 2483-ZC-00  
20.000, GB


## MUNDO ELETRÔNICO

**DISTRIBUIÇÃO**  
Fernando Chinaglia S/A.  
Rua Teodoro da Silva, 907  
Guanabara

Diretor Responsável:  
WALDEMIRO BARBOSA DA SILVA  
Orientação Técnica:  
APOLON FANZERES

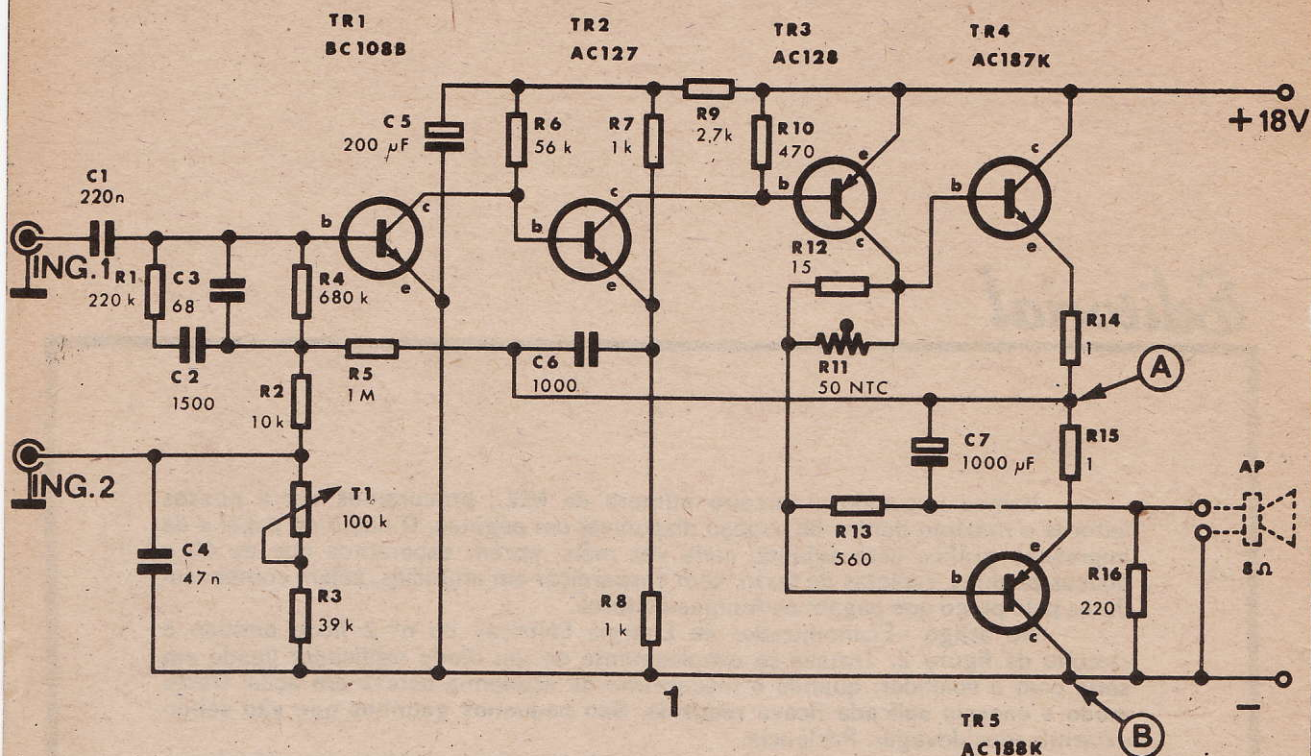Editora SIGNO Ltda.  
Rua Goiás, 1.164 - GB





## AMPLIFICADOR DE 8 W.

O amplificador que apresentamos é destinado a conjuntos de HI-FI e fornece uma resposta linear entre 20 e 20.000 Hz. com uma distorção máxima de 0,5%.

A sensibilidade de entrada é de 2 mV (2 milivolt) para uma saída nominal de 8 w. na frequência de 1.000 Hz., sendo o desempenho bastante satisfatório.

A função do T1 é ajustar a tensão de operação. Para isto coloca-se um voltímetro de 20.000/volt entre os pontos (A) e (B) indicados na figura 1. Ajusta-se o potenciômetro T1, que deve ser do tipo "pré-set" de modo que o voltímetro indique 9 volts, ou seja a metade da voltagem de alimentação, que são 18 volts.

O resistor R 11 (50NTC) é de coeficiente negativo. Está ligado em paralelo com R12 de 15 ohms para compensar variações de temperatura. Seu valor poderá ser de 130 ohms, servindo neste caso o termistor IBRAPE B8.320.0130 E.

Na figura 2 temos o circuito impresso. A entrada é no terminal INGR.1 e a entrada INGR.2 é para colocação do controle de tonalidade.

O transistor TR3 deve ter um dissipador como se vê na figura 3. Os transistores TR4 e TR5 devem ter dissipadores maiores que TR3, se possível, tipo bloco, fig 4.

O circuito original deste amplificador se deve à cortesia da firma AMTRON, da Inglaterra.


## CADASTRO

Envie seu nome e endereço completos para registro **grátis** no cadastro, a fim de se habilitar ao recebimento de informações e folhetos técnicos.

C. Postal 2483 — ZC-00



20.000, GB



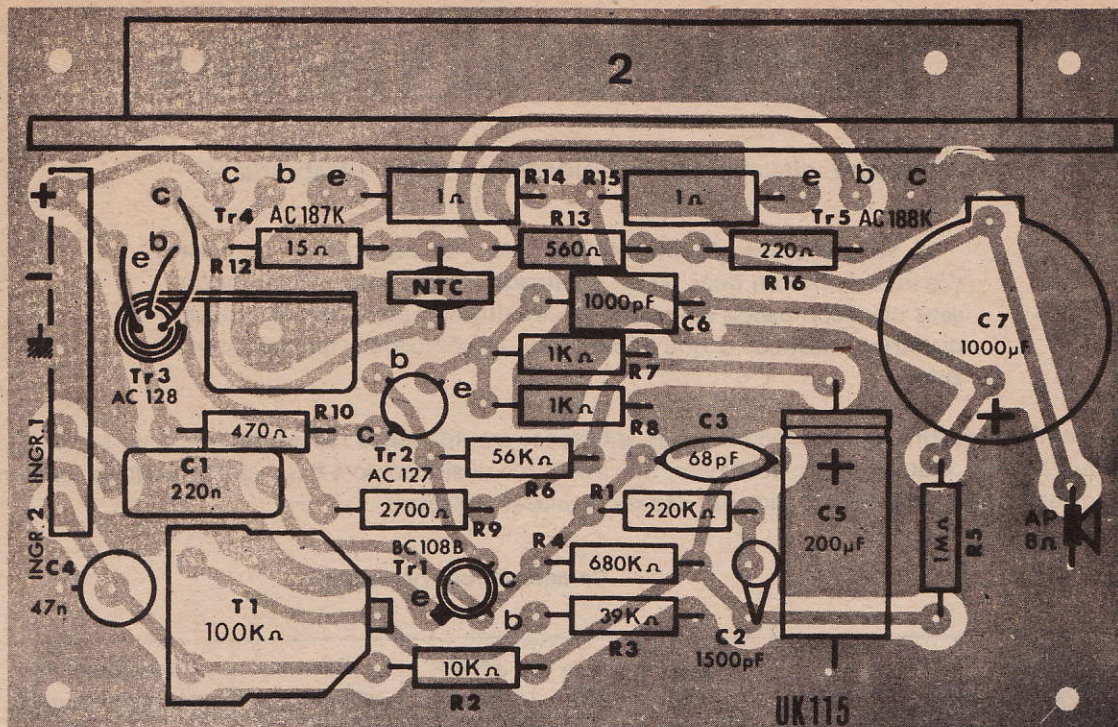

## LISTA DE MATERIAIS

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| R1        | 220 K                               |
| R2        | 10K                                 |
| R3        | 39K                                 |
| R4        | 680K                                |
| R5        | 1 Meg.                              |
| R6        | 56K                                 |
| R7 - R8   | 1K cada uma                         |
| R9        | 2.700                               |
| R10       | 470                                 |
| R11       | ver texto                           |
| R12       | 15                                  |
| R13       | 560                                 |
| R14 - R15 | 1 (um) ohm cada um                  |
| R16       | 220                                 |
| T1        | pot. pré-set 100K                   |
| C1        | 220nF                               |
| C2        | 1,5 nF                              |
| C3        | 68 pF                               |
| C4        | 47nF                                |
| C5        | 200 mfd x 12 v. eletrolítico        |
| C6        | 1 nF                                |
| C7        | 1.000 mfd x 15 v. eletrolítico      |
| TR1       | BC 108 B                            |
| TR2       | AC 127                              |
| TR3       | AC 128                              |
| TR4       | AC 187 K                            |
| TR5       | AC 188 K                            |
| AP        | Alto-falante bobina móvel de 8 ohms |

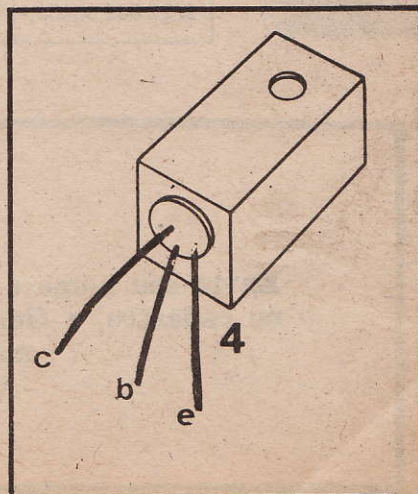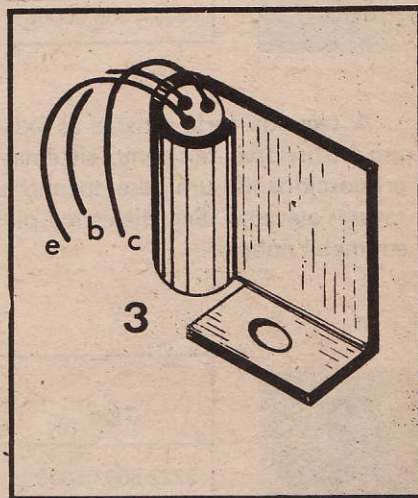



# "TRIMMERS" MINIATURA

Oferecem elevada confiabilidade e ótima estabilidade

A Ibrape acaba de ampliar sua linha de capacitores de ajuste ("trimmers") com duas séries, destinadas especificamente às montagens ultra-compactas em placas de circuito impresso. Ambas utilizam dielétrico plástico, o que garante alta estabilidade e tamanho reduzido.

A primeira destina-se principalmente às aplicações em aparelhos receptores, além de certos tipos de equipamento industrial miniaturizado. Seu dielétrico, assim como a base, são de plástico resistente aos solventes habitualmente usados na limpeza de placas impressas.


## Características principais



| Tipo           | C <sub>máx</sub><br>(pF) | C <sub>mín</sub><br>(pF) | Tensão<br>nom. (V) | Faixa de<br>temperatura | Coefficiente de<br>temperatura ppm/°C |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 2222 808 00005 | ≥ 10                     | ≤ 2                      | 100                | -40 a +70°C             | -200 ± 300                            |
| 2222 808 00006 | ≥ 22                     | ≤ 2                      | 100                | -40 a +70°C             | -350 ± 300                            |

A segunda série satisfaz às exigências mais severas normalmente impostas pelos equipamentos de uso profissional, tais como, sistemas de telecomunicações, instrumental de medição miniaturizado, etc., proporcionando um desempenho excelente, com baixo coeficiente de temperatura mesmo em temperaturas elevadas. Seu dielétrico plástico é de P. T. F. E. e superfícies de contato do rotor revestidos em metal nobre.

## Características principais

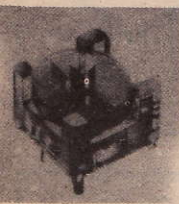

| Tipo           | C <sub>máx</sub><br>(pF) | C <sub>mín</sub><br>(pF) | Tensão<br>nom. (V) | Faixa de<br>temperatura | Coefficiente de<br>temperatura ppm/°C |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 2222 809 05003 | ≥ 18                     | ≤ 2                      | 300                | -40 a +125°C            | -350 ± 75                             |
| 2222 809 08002 | ≥ 40                     | ≤ 4                      | 300                | -40 a +125°C            | -250 ± 150                            |
| 2222 809 08003 | ≥ 60                     | ≤ 5                      | 300                | -40 a +125°C            | -250 ± 150                            |

## CADASTRO

Envie seu nome e endereço completos para registro **grátis** no cadastro, a fim de se habilitar ao recebimento de informações e folhetos técnicos.

C. Postal 2483 — ZC-00  
20.000, GB



# ATENÇÃO PROJETISTAS

Agora V. já pode contar com informações técnicas detalhadas sobre toda a linha de produtos Ibrape. A coleção completa dos famosos Philips Data Handbooks

acha-se à venda em:  
LITEC - Livraria Editôra Técnica  
Ltda.  
Rua Sta. Ifigênia, 180 - São Paulo - SP

## NÚCLEOS DE FERROXCUBE

Reduzem as perdas em altas frequências



A principal característica do material FERROXCUBE é sua elevada resistividade, o que permite a fabricação de transformadores com núcleos de material compacto, sem com isso levar as perdas provocadas pelas correntes de Foucault a níveis proibitivos, mesmo operando em frequências da ordem de vários megahertz.

A linha de núcleos de ferroxcube da Ibrape é composta de

uma gama completa dos tipos "E" e toroidais. Os primeiros possibilitam o uso de entreferros perfeitamente definidos e controlados, sem introdução de dispersões apreciáveis. Os núcleos toroidais, por sua vez, não possuem entreferro, e apresentam baixa dispersão magnética e alta permeabilidade.

Os núcleos E encontram grande aplicação nos transformadores em geral, para frequências

que se estendem desde a faixa de áudio até alguns megahertz, tais como conversores CC/CA, etc. Os toroidais são largamente utilizados em transformadores de banda larga, transformadores de pulsos e reatores ("chokes").

A Ibrape fornece estes núcleos em diversos tamanhos bem como as fôrmas para enrolamento (carretéis) e elementos de fixação.

### REPARAÇÕES DE RADIOS TRANSISTORIZADOS

de


A. Fanzeres

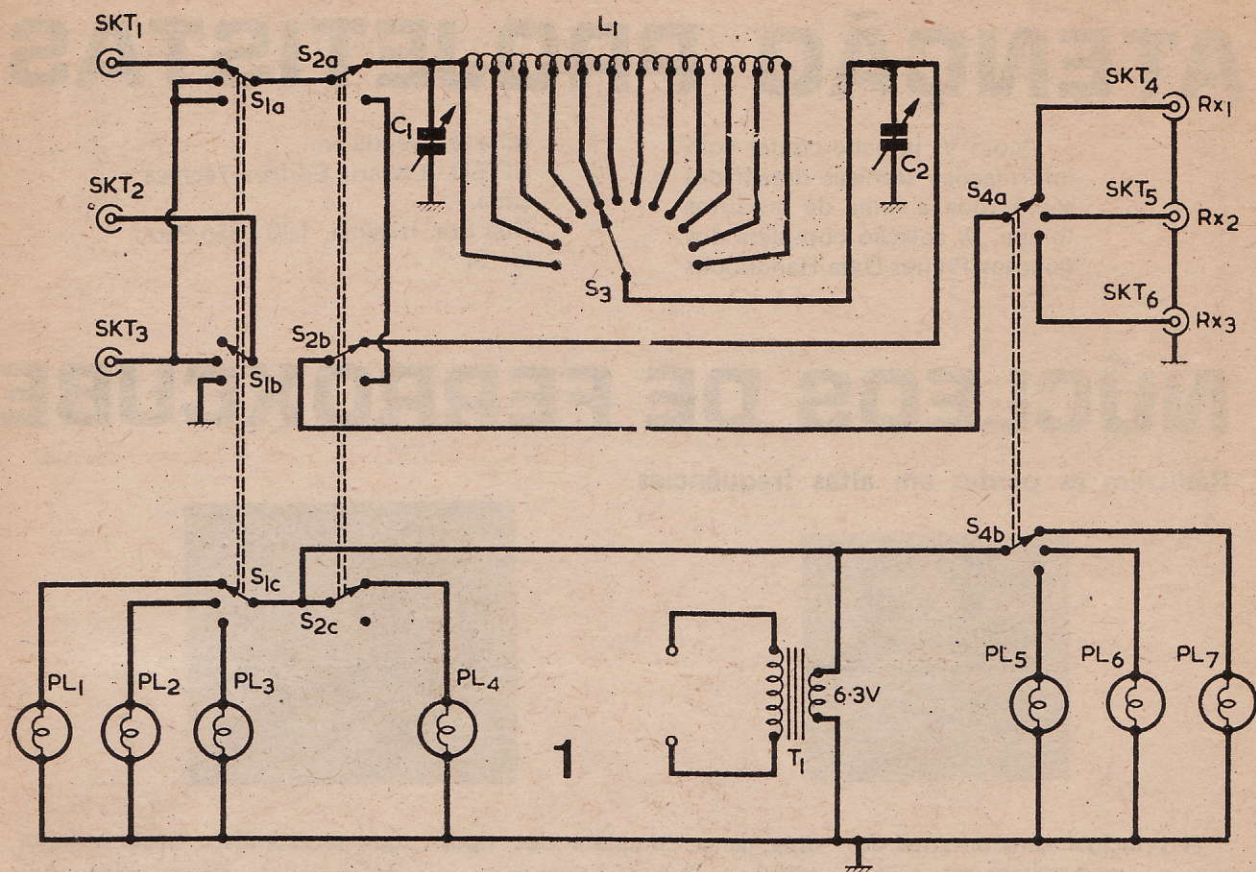4.<sup>a</sup> edição revisada e ampliada

Em todas as bancas - Cr\$ 7,00

Pedidos para Rua Goiás, 1.164 - Quintino, GB





## UNIDADE AUXILIAR DE ANTENA

O dispositivo que apresentamos permite comutar vários tipos de antena, para vários receptores. Além disto possui um circuito sintonizável para melhor casamento de impedâncias e lâmpadas que indicam quais as antenas que estão ligadas a determinado receptor.

As lâmpadas PL1, PL2, PL3 podem ser de cor verde; PL4 de cor amarela e PL5, PL6 e PL7 de cor vermelha. A função do transformador T1 é fornecer 6,3 volts para as lâmpadas.

A bobina L1 é enrolada sobre um tubo de 2,5 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de extensão. O fio é 24 esmaltado e devem ser enroladas 114 espiras separadas, uma espessura do fio com derivação nas 0ª, 2ª, 5ª, 10ª, 20ª, 30ª, 40ª, 55ª, 65ª, 80ª, 90ª e 114ª espiras.

Os condensadores C1 e C2 se constituem, cada um de dois variáveis de 410 pF cada um, ligados paralelo.

O terminal SKT1 é para antena tipo "L" invertido de 18 metros de comprimento total; SKT2 e SKT3 para dipolo. Os terminais SKT4, SKT5 e SKT6 são para receptores.

Depois de selecionada a antena que se deseja aplicar ao receptor através da chave S1, introduz-se o sistema de sintonia de L1 e C1, C2,

com a chave S2. Com S3 escolhe-se uma derivação e com S4 o receptor que se deseja aplicar à antena. Regula-se então a sintonia movendo os condensadores variáveis. A derivação pode ser variada movendo-se S3. Para verificar se há melhoria, basta remover o conjunto de sintonia do circuito, acionando a chave S2 para a posição em que a antena vai direta ao receptor.


Em todas estas operações as lâmpadas acendem ou apagam conforme a posição das chaves. Por exemplo, quando o circuito de sintonia está inserido, a lâmpada PL4, amarela, acende. Quando a antena tipo "L" está ligada, a lâmpada PL1 acende, quando o receptor RX2 está ligado, a lâmpada PL6 acende e assim por diante.

Na figura 2, temos a sugestão para disposição dos componentes em um pequeno chassi.

### LISTA DE MATERIAIS

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| C1 | cond. variável duplo, cada seção 410 pF                     |
| C2 | idem, idem                                                  |
| L1 | ver texto                                                   |
| T1 | primário 110 ou 220, secundário 6,3 volts 1 amp.            |
| S1 | 3 pólos 3 posições                                          |
| S2 | 3 pólos 2 posições                                          |
| S3 | 1 pólo 3 posições                                           |
| S4 | 2 pólos 3 posições                                          |
| PL | lâmpadas para 12 volts (deste modo dão menos brilho) 150 mA |



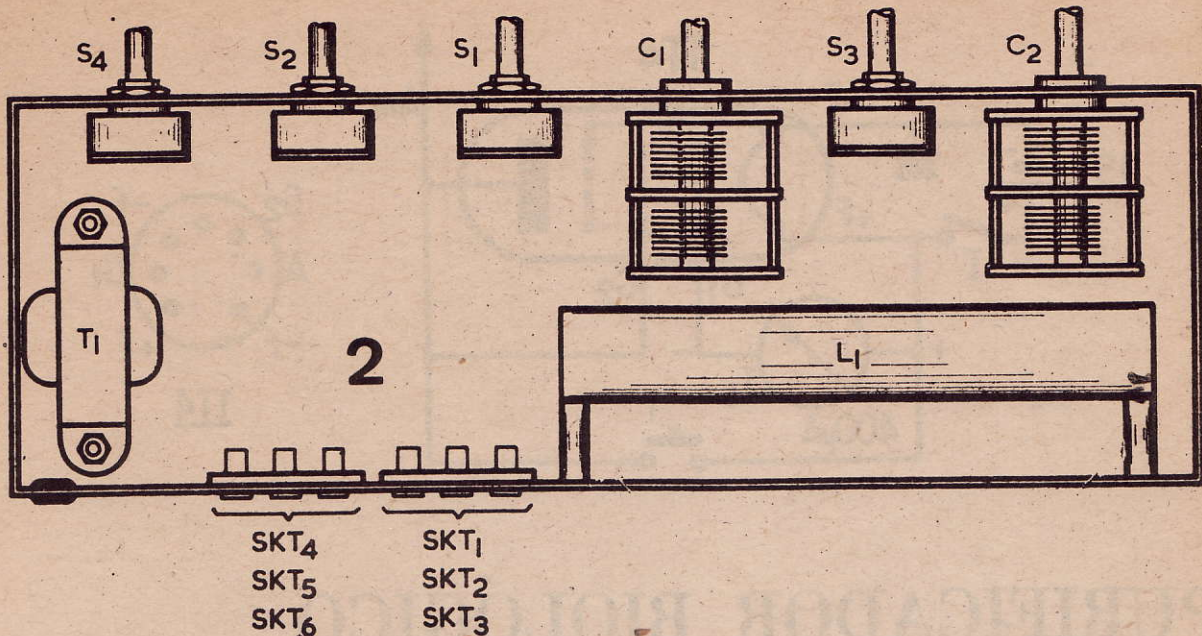

# IBRAPE informa

**Prezados Amigos Leitores**

Mais uma oportunidade para receber gratuitamente publicações técnicas. Preenchendo a ficha abaixo e enviando-a **DIRETAMENTE** para a Ibrape-PPV, ficará recebendo regularmente um boletim de informações técnicas, grátis. Escreva com cuidado.

Se você ainda não está recebendo regularmente esta publicação pela mala direta da

Ibrape - PPV

C. Postal 7383

01000 - São Paulo SP

com letra de forma, como mandam as instruções.

Tivemos o cuidado de colocar no verso desta folha informações que não afetarão a revista se forem recortadas.

Escrevam logo.

Ibrape, preencha e remeta imediatamente o cupom anexo, enviando-o para:

PREENCHA COM LETRA DE FORMA (UMA EM CADA QUADRADO). ABREVEIE, SE NECESSÁRIO. SEPRE AS PALAVRAS COM UM ESPAÇO EM BRANCO.

NÃO UTILIZAR

F Z

NOME SOBRENOME

RUA (AV.) N.º APTO


CIDADE

ESTADO

CEP

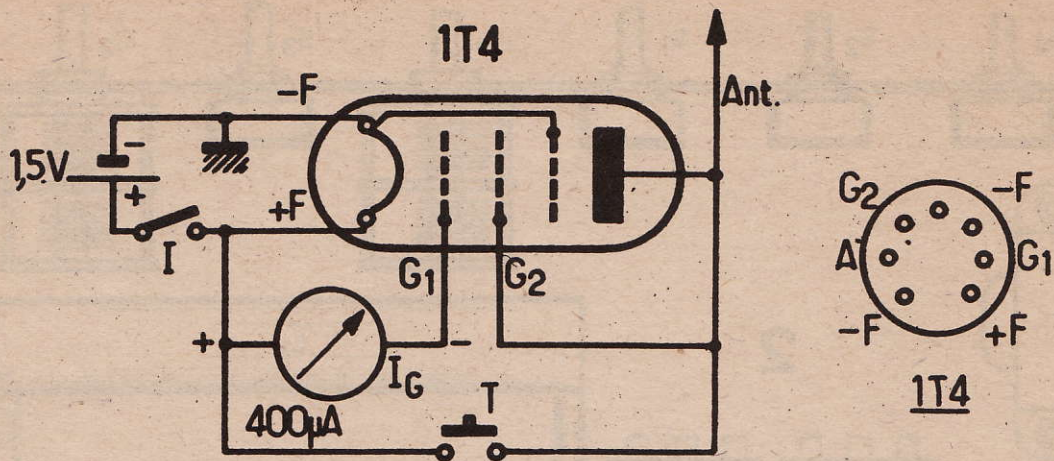OCUPAÇÃO: ESTUDANTE ☐ TÉCNICO ☐ OUTRAS ☐ (ESPECIFIQUE:.....)





## PURIFICADOR BIOLÓGICO

Hoje que tanto se fala em poluição de ar, é interessante publicar este circuito de um purificador que opera no princípio de ionização negativa do meio ambiente.

Antes de entrarmos na parte construtiva propriamente dita, vejamos alguns pontos, relativos à ionização.

O nosso globo terrestre está envolvido por uma camada que se denomina ionosfera. Esta camada é devida ao efeito dos raios solares sobre moléculas de gás. Comporta-se a ionosfera como um condutor elétrico, sendo capaz de refletir certas ondas de rádio e deixar passar outras. Pode-se dizer que a ionosfera e o globo terrestre se comportam como um imenso condensador, com ar servindo de dielétrico. A propósito, é bom saber, que a capacidade deste condensador é de 1 Farad. Este condensador está constantemente carregado com uma voltagem da ordem de meio milhão de volts, que dá como resultado, na

superfície da terra, uma gradiente de 100 a 200 volts por metro. Bem entendido que este valor se refere a espaços livres. Em centros com muitas construções de cimento armado, redes elétricas ou torres metálicas, estas voltagens são bem menores.

Ao nível da terra a ionização do ar é bastante intensa para assegurar uma intensidade de corrente da ordem de  $3 \times 10^{-16}$  amperes/cm quadrado, entre ionosfera-terra. Os ions que transportam esta corrente atraem por efeito da carga elétrica, micropartículas de poeira, vírus, microbios, etc., que se precipitam no ar livre da TERRA, DE MANEIRA MUITO RÁPIDA.

Para diminuir a insuficiência do campo elétrico nas residências existem dois métodos.

O primeiro, muito usado pelos biofísicos alemães consiste em uma espécie de antena de vareta, colocada dentro da casa, próxima do teto,

### CADASTRO

Envie seu nome e endereço completos para registro **grátis** no cadastro, a fim de se habilitar ao recebimento de informações e folhetos técnicos.

C. Postal 2483 — ZC-00  
20.000, GB



e possuindo uma voltagem de alguns milhares de volts positivos em relação à Terra. A ação de purificação do ar em uma instalação desta espécie dá um grande bem-estar às pessoas. Para um quarto que tenha 20 metros quadrados recomenda-se 2.000 volts. Para um espaço de 500 metros quadrados a voltagem deve ser de 10.000 volts.

O segundo método, mais aplicado nos EE.UU. consiste de um aparelho produtor de ions negativos. Consiste de um ventilador, na frente do qual se coloca uma tela de malhas finas, na qual se aplica uma voltagem de 5.000 volts. Naturalmente que esta tela deve estar bem isolada da estrutura metálica do ventilador. A voltagem deve ser negativa em relação à terra. Os ions negativos, neutralizam os ions positivos, que são produzidos pela poluição, que se notam muito mais em aglomerações. O efeito da antena antes descrito tem o mesmo resultado. No segundo método, se possível, é conveniente que a tela seja de níquel, ou bem niquelada.

O ambiente assim purificado, traz notáveis melhoras a todos e principalmente aos alérgicos, e àqueles que sofram das vias respiratórias.

Para se obter uma voltagem de alguns milhares de volts, existem soluções. Um transformador, seguido de uma válvula retificadora como as usadas nos circuitos de TV, é talvez o mais simples de efetuar. Por exemplo: a 1B3, pode retificar até 26.000 volts, fornecendo uma corrente máxima de 500 mA. A voltagem de filamento é de 1,25 volts, consumindo 200 miliâmpères. Assim um pequeno transformador com primário, para 110 ou 220 volts, e um secundário para fornecer 5.000 volts, e outro para 1,25 volts, permite obter a alta tensão necessária. É conveniente colocar em série com o terminal positivo, alguns resistores de 2,2 Meg. em série, para diminuir a possibilidade de um choque fatal se alguém toca o mesmo.

Uma vez pronto o aparelho, seja ele do tipo de antena ou com a tela de malha fina, deve ser colocado longe do alcance das pessoas e ligado,

assim permanecendo sempre. O positivo da fonte deve ser ligado à terra. Se a pessoa reside em apartamento, pode usar o cano da água (nunca o do gás) ou então, na sala ou quarto em que está instalado o aparelho, colocar sob o tapete uma grande placa de metal, se possível, ocupando a extensão quase total da peça, onde seria ligado o negativo. Em se tratando do leito de pessoa enferma, pode ser usada uma folha de alumínio, testas que servem para embrulhar alimentos, colocada sob o leito, recoberta com um tapete ou e laca de duratex.

Para comprovar se o equipamento está funcionando pode-se construir um pequeno indicador, utilizando uma válvula das que eram aplicadas em rádios de pilhas. O esquema está na figura que acompanha o texto.

Colocando-se uma pequena antena de vareta, com uns 10 centímetros de comprimento.

Depois de pronto, liga-se o aparelho e aperta-se o botão (T) momentaneamente, para descarregar qualquer residuo eletrostático, que tenha se acumulado na antena. Depois desta manobra o medidor deve dar uma deflexão que situará o ponteiro ao meio da escala. Se aproximar-mos a antena de um corpo carregado o ponteiro dará menor indicação se a carga é negativa, chegando mesmo a zero. Depois, lentamente o ponteiro retorna à posição de partida. Esta última ação se deve à ação da corrente de escape ou fuga dos isolantes. Quando o ponteiro atinge a posição inicial, pode-se novamente aproximar de um corpo carregado negativamente, que retornará a zero e repetirá o ciclo.

Quando se aproxima o aparelho de um corpo carregado positivamente o ponteiro não se move. Porém, quando se afasta, o ponteiro deflexiona para o lado de zero. Como do modo anterior é possível fazer vários ajustes a zero, apertando o botão (T) momentaneamente.

O material utilizado para este teste deve ser de superqualidade, pois, caso contrário, a fuga entre as conexões anulará o bom funcionamento do aparelho.

# SEMICONDUCTORES

de A. Fanzeres


Para entender como funcionam os diodos e transistores,  
compre este livro escrito em linguagem acessível

Em todas as bancas — Cr\$ 10,00

Pedidos para Rua Goiás, 1.164 — Quintino, GB



# "VOX" PARA GRAVADOR

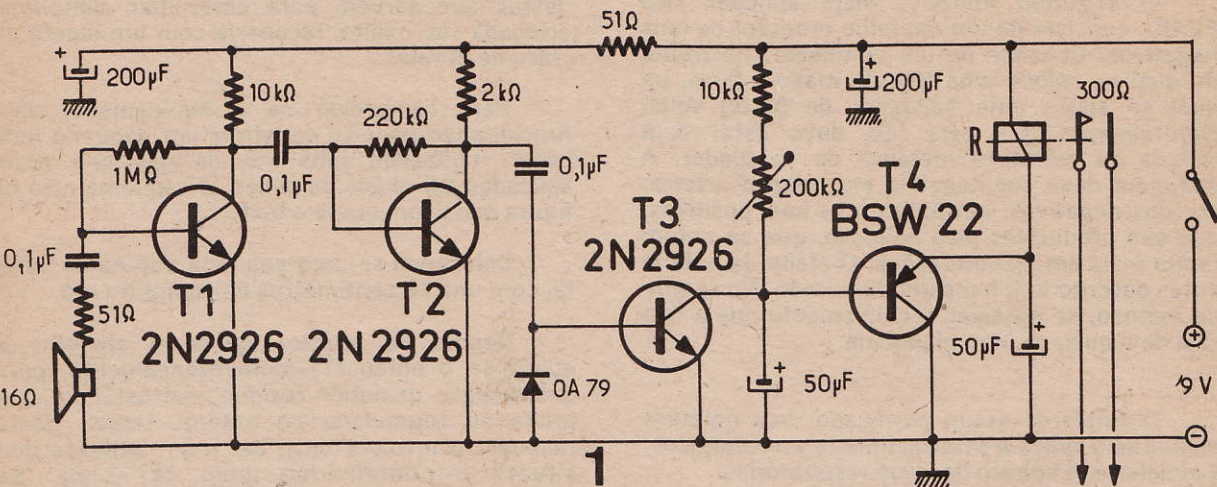

A disposição "VOX" é aquela que permite, mediante um sinal sonoro, ligar o aparelho. No caso presente a disposição "vox" será usada para ligar um gravador.

Porém o vox não é apenas um relé sonoro, isto é um dispositivo que liga quando é captado um som no microfone. Possui um dispositivo de tempo que permite que o aparelho fique funcionando durante um espaço que é regulado, no caso do circuito que apresentamos, pela posição do potenciômetro de 200.000 ohms.



No caso presente o vox é colocado de tal modo que o relé (R) comanda os contatos que fazem o gravador funcionar. Se o gravador estiver na posição de reprodução, por exemplo, com uma fita preparada, este dispositivo pode servir como processo de prevenir roubo. Explicuemo-nos. Se ocorre um certo ruído, o vox energiza o relé e este liga o gravador. Se na fita estão gravados efeitos sonoplásticos que possam causar a impressão que a casa está habitada, que há cães, que a pessoa, invisível, em outro aposento está discando o telefone para chamar a polícia, que engatilha uma arma, enfim todos os efeitos



necessários para causar ao assaltante a impressão de que a casa tem gente, que ele não percebe, mas que está tomando providências para a reação. Pode o leitor não acreditar, porém é um método muito efetivo de "guardar" uma casa vazia. Depende da sonoplastia e para isto existem bons laboratórios de gravação. Um deles é o Sonoviso do Brasil à Rua Benedito Hipólito nº 1, GB, dirigido pelo Padre Angel.

O vox também pode ser usado para comandar o gravador que por sua vez dará uma mensagem no telefone. As aplicações são inúmeras.

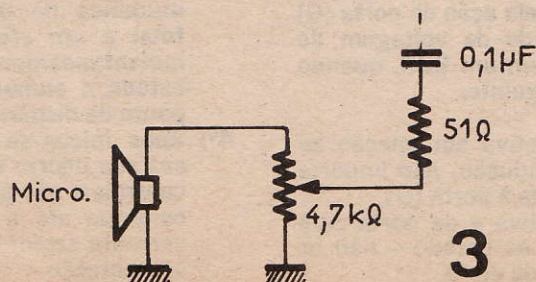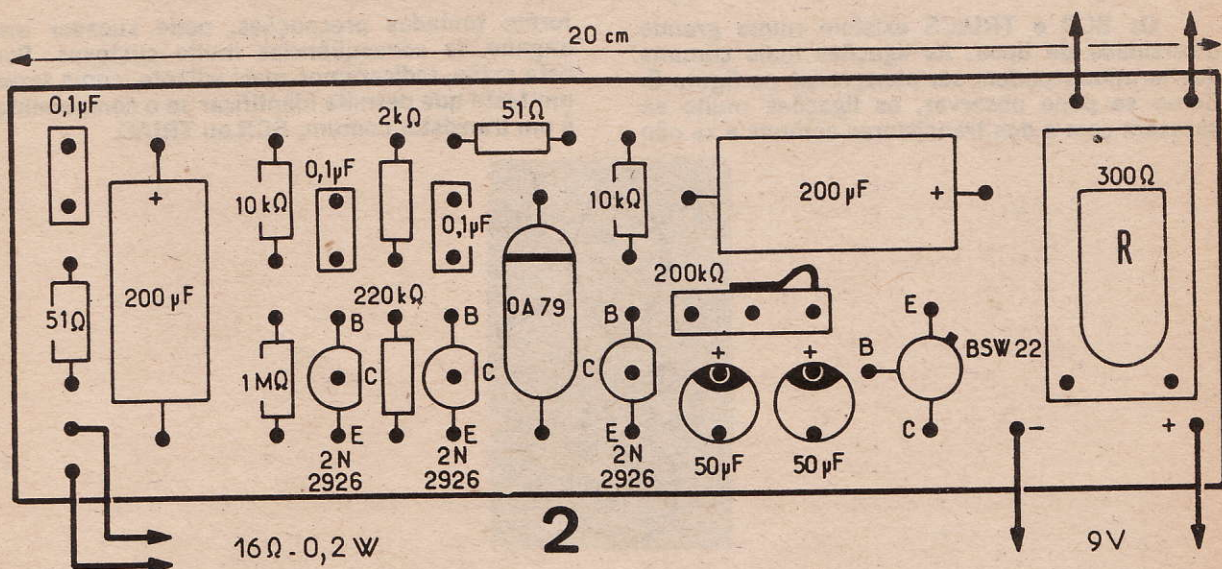Todo o material está descrito na figura 1. Na figura 2 temos uma sugestão chapeada. Na figura 3 indica-se como pode ser acrescentado um controle de volume ao alto-falante que serve de microfone, caso o aparelho tenha excessiva sensibilidade ou o local seja ruidoso demais. O relé deve ser do tipo para 9 volts com bobina de 300 ohms bem sensível.





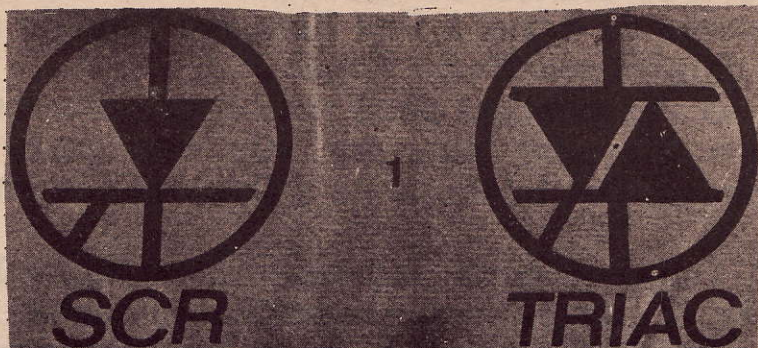
# SCR & TRIACS

Os diodos comuns nada mais são que chaves controladas por uma voltagem. Quando a voltagem do anodo é mais positiva que a "voltagem de barreira", em relação ao catodo, o diodo


se torna condutor. É como se a chave estivesse ligada. Voltagens de polaridade oposta fazem com que o diodo não conduza, transformando-se praticamente em circuito aberto.



Os retificadores de silício controlado (SCR) e TRIACS (figura 1) possuem mais uma junção "PN" utilizada nos diodos. Uma destas seções adicionais é denominada de porta ou "gate" pois permite que a condução seja bloqueada através do componente.

Os SCR e TRIACS existem numa grande diversidade de tipos. As ligações mais comuns dos terminais podem ser observadas na figura 2. Como se pode observar, as ligações muito se parecem com a dos transistores comuns e se não

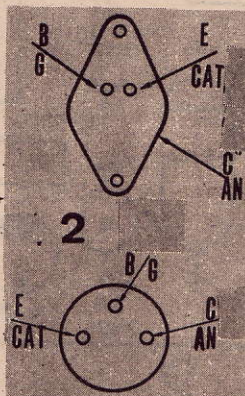forem tomadas precauções, pode suceder um engano de consequências muito custosas. Por esta razão, indicaremos mais adiante, como fazer um teste que permite identificar se o componente é um transistor comum, SCR ou TRIAC.




Um SCR pode ser imaginado como um diodo em série com uma chave, como se vê na figura 3 A. A condução é controlada pela ação da porta (G) e pela polaridade e amplitude da voltagem de anodo. O que pode suceder em um SCR, quando submetido a voltagens é o seguinte:

- 1º) Voltagem de anodo negativa em relação ao catodo — não haverá condução, não importa que voltagem seja aplicada à porta (G).
- 2º) Voltagem de anodo positiva e da porta zero ou negativa em relação ao catodo — não há condução, devido a ação da porta.

- 3º) Voltagem de anodo positiva e a porta suficientemente positiva — condução total. A mudança de não-condução para condução total é um efeito regenerativo que ocorre instantaneamente quando a voltagem porta-catodo é aumentada ligeiramente acima do ponto de disparo (trigger).
- 4º) Após iniciar-se a condução, um efeito de catraca ocorre e a porta perde a condição de controle e não pode bloquear a condução, que continua até a voltagem de anodo e/ou a corrente sejam reduzidas abaixo do ponto de sustentação.



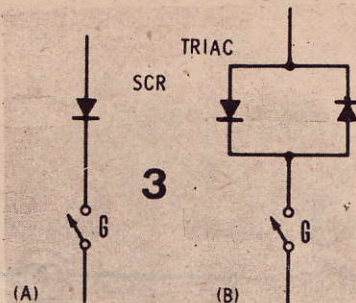

A resistência entre a porta e catodo de um SCR é de cerca de algumas centenas de ohms. A indicação de resistência deve ser semelhante à produzida por dois semicondutores convencionais, ligados em paralelo e oposição. A mesma leitura deve ser obtida quando é invertida a polaridade das pontas de prova do Ohmmetro. A resistência entre o anodo e o catodo ou a porta deve ser próximo a infinito.

Um TRIAC funciona efetivamente como dois diodos em paralelo e oposição, com uma chave (figura 3B).

Um TRIAC em boas condições, quando operando com voltagens diferentes, deve apresentar os seguintes desempenhos:

- 1º) Voltagem de anodo negativa e porta zero com relação ao catodo - Não-condução. Ação idêntica a diodo.
- 2º) Voltagem de anodo positiva e porta zero com relação ao catodo - Não-condução. Ação da porta.
- 3º) Voltagem de anodo negativa e voltagem da porta suficientemente negativa - Condução total.
- 4º) Voltagem de anodo positiva e voltagem de porta suficientemente positiva - Condução total.
- 5º) A mudança de não-condução para condução é um efeito regenerativo, que ocorre quando a voltagem porta-catodo é aumentada ligeiramente acima do ponto de disparo, como no caso do SCR.
- 6º) Depois que a condução se inicia, ocorre um efeito de catraca, onde a porta perde o controle e a condução continua, não importa que mudanças de voltagem, ocorram na porta. A condução continua até que a voltagem de anodo e/ou a corrente sejam reduzidas abaixo do ponto de sustentação.

gem de anodo e/ou a corrente sejam reduzidas abaixo do ponto de sustentação.

A resistência de junção dos TRIACS é praticamente idêntica à dos SCR. A leitura da resistência entre porta-catodo deve ser idêntica à produzida pela medida de dois diodos ligados em paralelo oposto. Deve existir uma resistência infinita entre o anodo e o catodo ou a porta.

O primeiro teste que se deve efetuar em um SCR ou TRIAC deve ser com um ohmmetro. Um circuito aberto entre porta e catodo, ou um curto ou baixa resistência entre anodo para porta ou anodo para catodo demonstra que o componente está defeituoso e deve ser colocado fora de uso.

Na figura 4, temos um teste que permite examinar SCR, TRIACS e transistores de potência, pela aplicação de uma voltagem de 6 volts, com um limite máximo de 150 mA. Permite este teste uma prova visual das ações de disparo e sustentamento de SCR, TRIACS e DIACS. Também determina se o componente é um transistor, SCR ou TRIAC.



## CADASTRO


Envie seu nome e endereço completos para registro grátis no cadastro, a fim de se habilitar ao recebimento de informações e folhetos técnicos.

C. Postal 2483 — ZC-00

20.000, GB



SCR & TRIACS

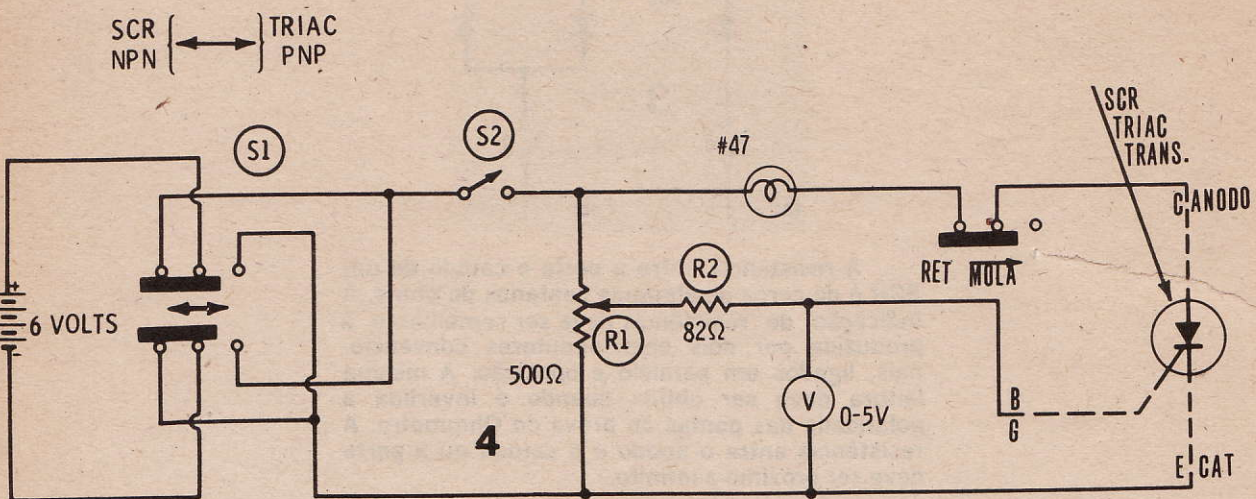

Com referência ao circuito da figura 4, para examinar um SCR, TRIAC ou transistor de potência, procede-se da seguinte maneira:

- 1º) Ajusta-se a chave de polaridade (S1) para a posição SCR-NPN, a chave S2 para a posição desligada e o controle de voltagem da porta (R1) para o mínimo.
- 2º) Coloca-se o componente no teste, utilizando terminais coloridos ou numerados para evitar equívocos.
- 3º) Coloca-se a chave S2 para ligado. Se a lâmpada nº 47 acende, o componente sob teste está em curto, ou os terminais do teste estão fazendo contato entre si.
- 4º) Lentamente ajusta-se o controle de voltagem da porta R1. Num ponto crítico (medido pelo voltímetro, para mais exato controle) a lâmpada nº 47 deve acender, indicando passagem ou condução de corrente através do componente.
- 5º) Se há um brilho gradual a proporção que o controle é girado para o máximo, e um decréscimo gradual à proporção que o controle é girado para o mínimo, isto quer dizer que o componente é um transistor NPN.
- 6º) Um brilho súbito da lâmpada em um ponto do controle de voltagem da porta e a não redução do brilho quando o controle é girado para o mínimo, indica que o componente é um SCR ou TRIAC. Um teste subsequente determinará qual dos dois é certo. A lâmpada deve permanecer acesa depois que o controle é girado para o mínimo, até que uma abertura momentânea de S3 apague-a.
- 7º) Colocando a chave S1 na posição TRIAC-PNP e começando no mínimo de R1, gira-se este controle de voltagem da porta, lentamente.
- 8º) Se aumenta o brilho quando se aumenta e diminui quando se decresce a voltagem através da ação do R1, isto indica que o componente é um transistor de potência PNP.
- 9º) Se a lâmpada não acende quando o controle de voltagem é aumentado, o componente é um SCR.
- 10º) Se a lâmpada subitamente tem brilho total, em uma posição de R1 e este brilho não diminui quando o controle é reduzido para o mínimo, o componente é um TRIAC.
- 11º) O teste deve ser desligado depois do exame para economizar bateria, pela chave S2.
- 12º) A chave de retorno por mola é para ligar o coletor do anodo, momentaneamente p/- efeito de teste.

Saiba tudo sobre

Sem teoria nem matemática

TELEVISÃO A CORES

A. Fanzeres


Em todas as bancas

Pedidos para Rua Goiás, 1.164 - Quintino, GB



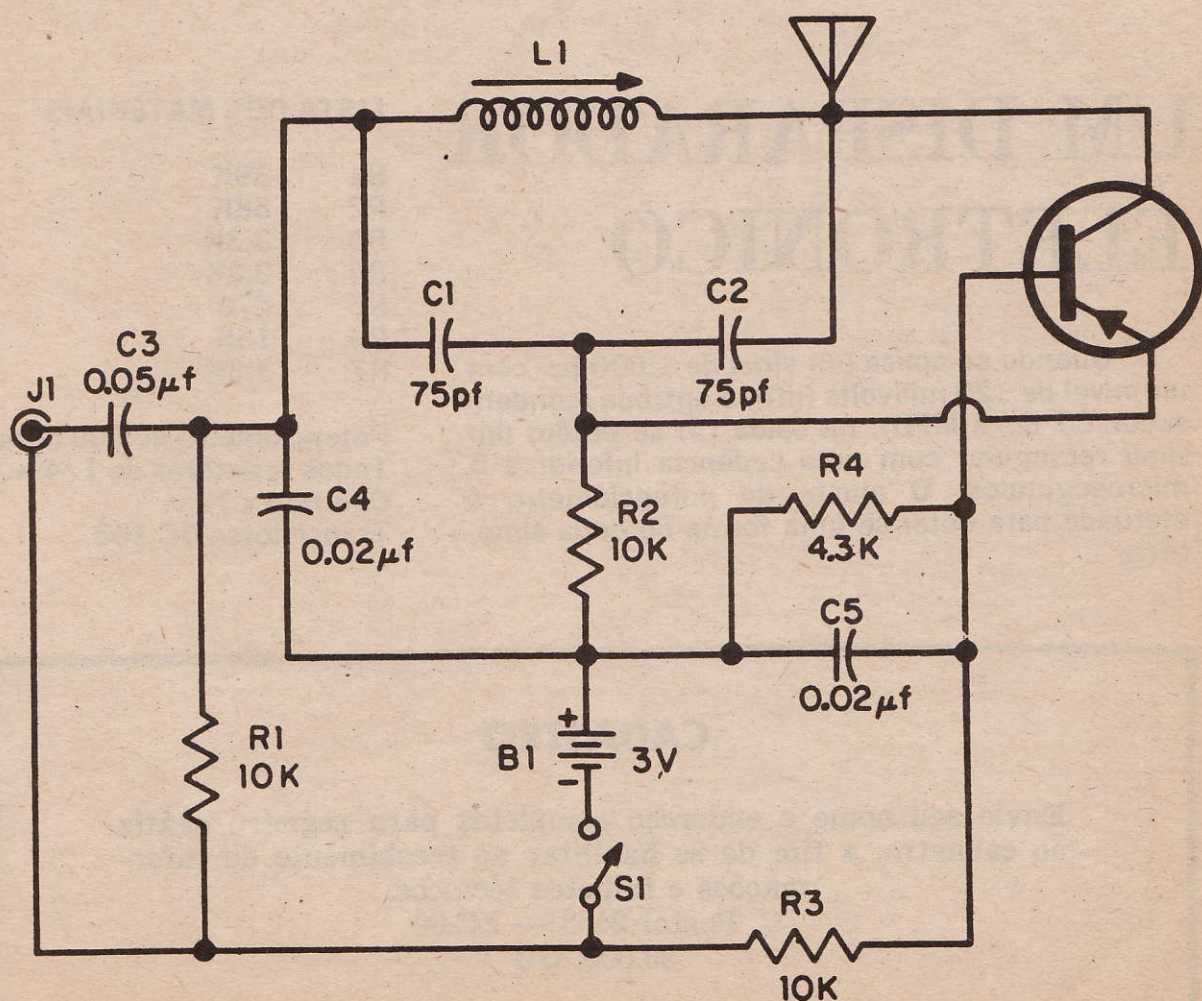
# MICROFONE SEM FIO

O transmissor de pouca potência ou microfone sem fio que descrevemos pode operar na faixa de radiodifusão, com uma bobina ferrite com cerca de 100 espiras de fio 22. Outras bobinas, no mesmo circuito poderão ser experimentadas para outras frequências. Cuidado porém com as experiências para não ter problemas com o DENTEL. O transistor é do tipo 2N 321 ou similar: AF 126,0C 45 etc. O microfone é de cristal.





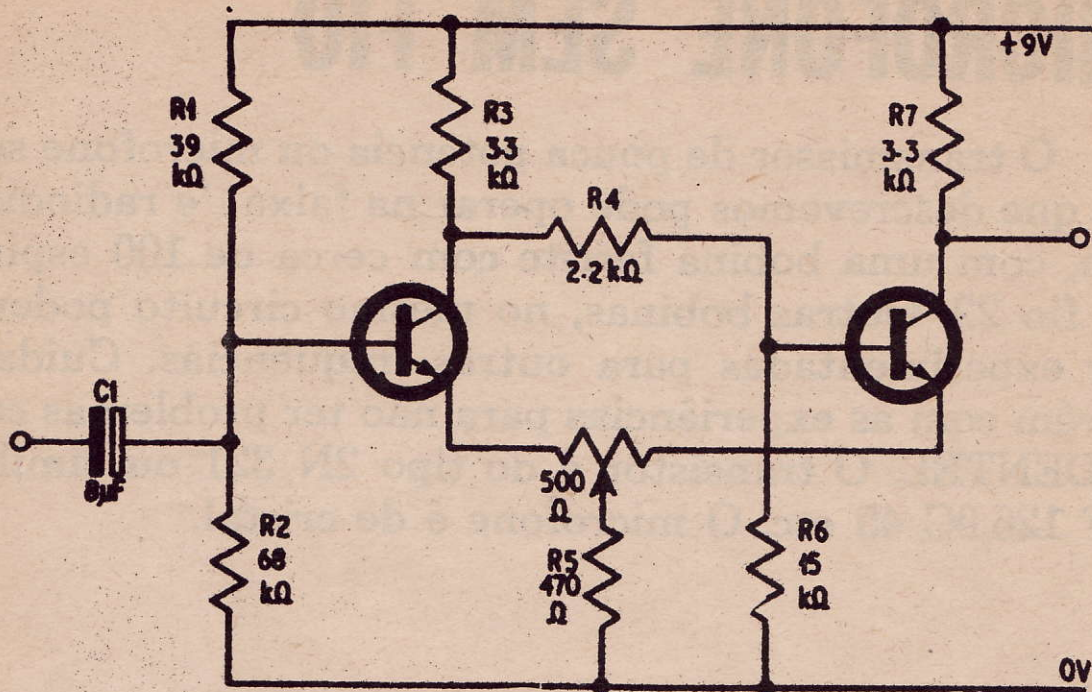

# UM DISPARADOR ELETRÔNICO

## LISTA DOS MATERIAIS

|    |      |
|----|------|
| R1 | 39K  |
| R2 | 68K  |
| R3 | 3,3K |
| R4 | 2,2K |
| R5 | 470  |
| R6 | 15K  |
| R7 | 3,3K |

Potenciômetro de 500 ohms  
 Todos resistores de 1/4 w.  
 C1 8 mfd x 12 v.  
 Transistores BC 108

Quando se aplica um sinal de 1.000 hz, com um nível de 120 milivolts (mV) a entrada (condensador C1 de 8 MFD), na saída (5) se obtém um sinal retangular com uma cadência inferior a 5 microsegundos. O ajuste do potenciômetro é efetuado para obter-se uma forma de onda simétrica.

## CADASTRO


Envie seu nome e endereço completos para registro **grátis** no cadastro, a fim de se habilitar ao recebimento de informações e folhetos técnicos.

C. Postal 2483 — ZC-00  
 20.000, GB



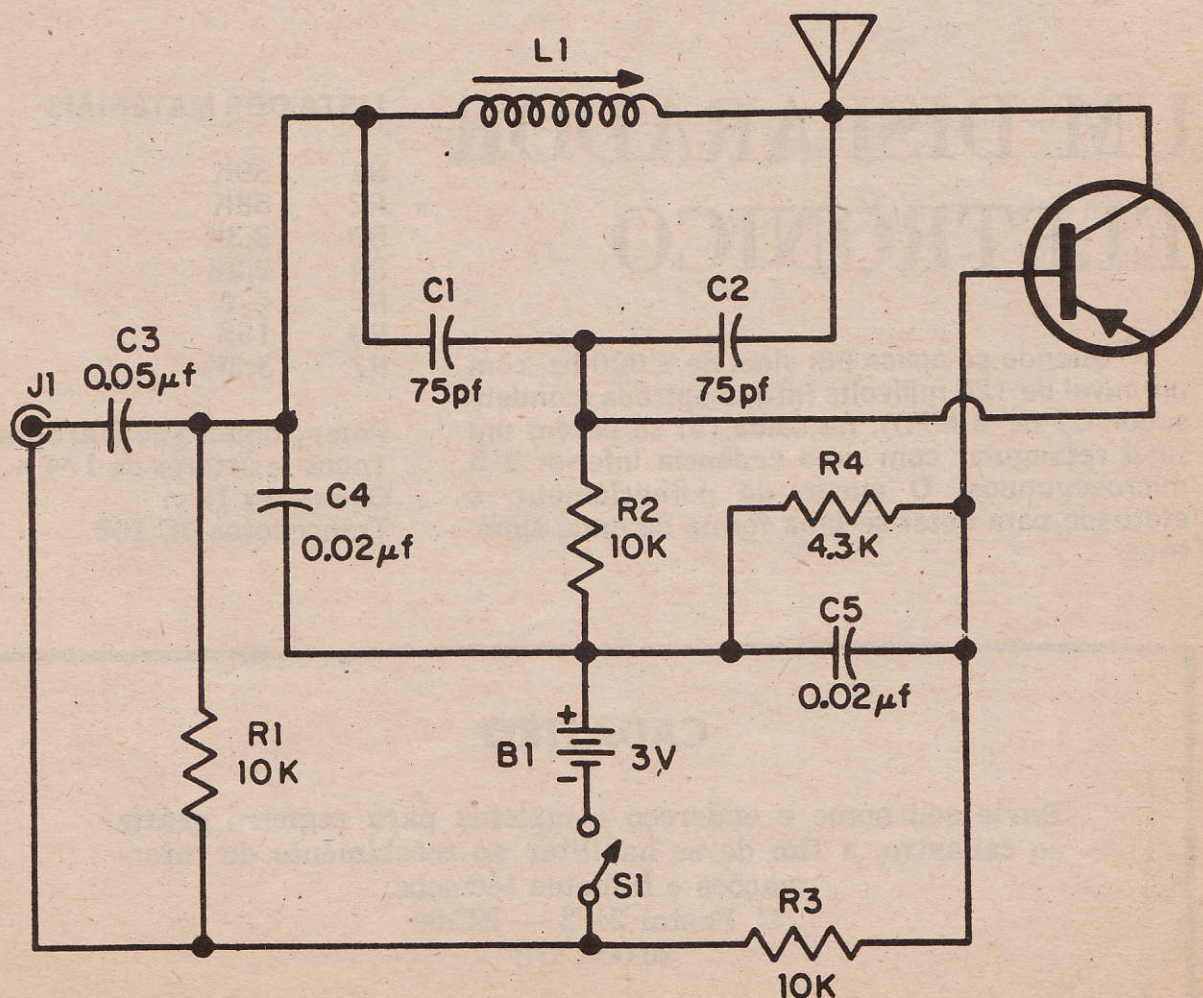
# MICROFONE SEM FIO

O transmissor de pouca potência ou microfone sem fio que descrevemos pode operar na faixa de radiodifusão, com uma bobina ferrite com cerca de 100 espiras de fio 22. Outras bobinas, no mesmo circuito poderão ser experimentadas para outras frequências. Cuidado porém com as experiências para não ter problemas com o DENTEL. O transistor é do tipo 2N 321 ou similar: AF 126,0C 45 etc. O microfone é de cristal.





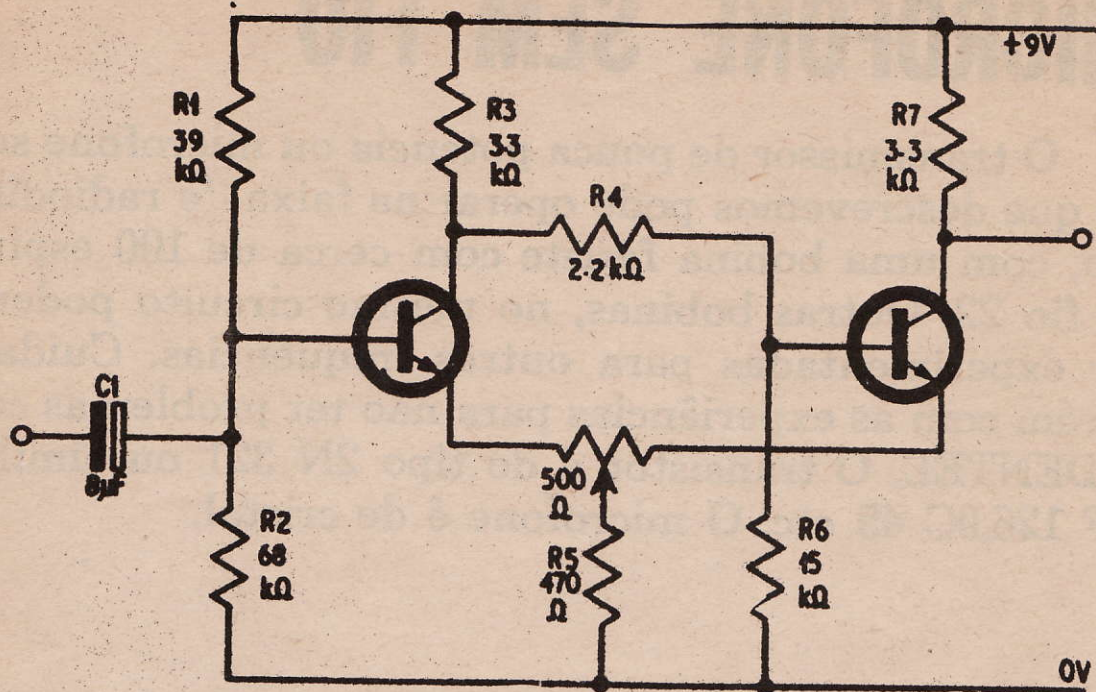

# UM DISPARADOR ELETRÔNICO

Quando se aplica um sinal de 1.000 hz, com um nível de 120 milivolts (mV) a entrada (condensador C1 de 8 MFD), na saída (5) se obtém um sinal retangular com uma cadência inferior a 5 microsegundos. O ajuste do potenciômetro é efetuado para obter-se uma forma de onda simétrica.

## LISTA DOS MATERIAIS

|    |      |
|----|------|
| R1 | 39K  |
| R2 | 68K  |
| R3 | 3,3K |
| R4 | 2,2K |
| R5 | 470  |
| R6 | 15K  |
| R7 | 3,3K |

Potenciômetro de 500 ohms  
 Todos resistores de 1/4 w.  
 C1 8 mfd x 12 v.  
 Transistores BC 108

## CADASTRO

Envie seu nome e endereço completos para registro **grátis** no cadastro, a fim de se habilitar ao recebimento de informações e folhetos técnicos.

C. Postal 2483 — ZC-00  
 20.000, GB




# CURSO PRÁTICO DE ELETRÔNICA E RÁDIO

Apollon Fanzeres

continuação.


usar uma válvula, em um circuito novo, ou para verificar se a mesma está corretamente ligada, deve-se recorrer ao manual ou então «experimentalmente». Ao recorrer ao manual localiza-se o tipo de válvula ou transistor e obtêm-se as voltagens, correntes, valores de condensadores e resistores e as vezes os circuitos típicos aconselhados. O leitor tomando o hábito de consultar os manuais breve verificará que é muito fácil «projetar» circuitos que as informações contidas nas referidas publicações são muito uteis.

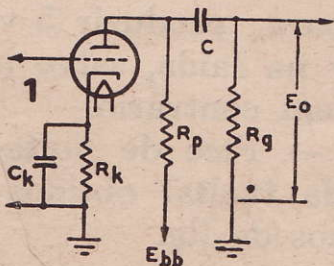Vejamos por exemplo na questão de válvulas. Propositadamente vamos dar os detalhes de um manual escrito em inglês. Expliquemos porque. A maioria das publicações técnicas, principalmente os manuais, guias e notas de aplicação são em




inglês que é uma espécie de língua auxiliar da técnica. Se o leitor se familiarizar com

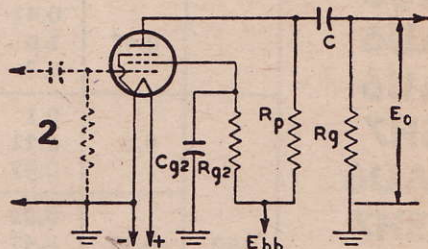as abreviações e certas palavras, rapidamente poderá «ler» estes manuais, já que os números e os desenhos são na linguagem universal. Vejamos por exemplo um ma-



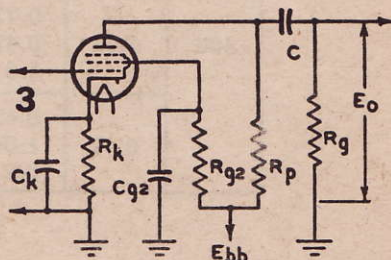nual de válvulas RCA, que é o mais popular de todos. Temos as figuras 1, 2 e 3. Em cada uma destas figuras há



um circuito, com letras e números. As letras e números tem o seguinte significado:

C — Condensador de bloqueio (valor em microfarad — mfd)

CK — Condensador de passo de catodo (valor em mfd)

Cg2 — Condensador de passo da grade auxiliar ou de blindagem (valor em mfd)

Ebb — Voltagem de alimentação do circuito de pla-



4

3AU6  
4AU6  
6AU6  
6SH7  
12AU6  
12SH7

circuito 3

| Ebb | R <sub>p</sub> | R <sub>g</sub> | R <sub>g2</sub> | R <sub>k</sub> | C <sub>g2</sub> | C <sub>k</sub> | C      | E <sub>o</sub> | V.G. |
|-----|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|----------------|------|
| 90  | 0.1            | 0.1            | 0.07            | 1800           | 0.11            | 9.0            | 0.021  | 25             | 52   |
|     |                | 0.22           | 0.09            | 2100           | 0.1             | 8.2            | 0.012  | 32             | 72   |
|     |                | 0.47           | 0.096           | 2100           | 0.1             | 8.0            | 0.0065 | 37             | 88   |
|     | 0.22           | 0.22           | 0.25            | 3100           | 0.08            | 6.2            | 0.009  | 25             | 72   |
|     |                | 0.47           | 0.26            | 3200           | 0.078           | 5.8            | 0.0055 | 32             | 99   |
|     |                | 1.0            | 0.35            | 3700           | 0.085           | 5.1            | 0.003  | 34             | 125  |
|     | 0.47           | 0.47           | 0.75            | 6300           | 0.042           | 3.4            | 0.0035 | 27             | 102  |
|     |                | 1.0            | 0.75            | 6500           | 0.042           | 3.3            | 0.0027 | 32             | 126  |
|     |                | 2.2            | 0.8             | 6700           | 0.04            | 3.2            | 0.0018 | 36             | 152  |
| 180 | 0.1            | 0.1            | 0.12            | 800            | 0.15            | 14.1           | 0.021  | 57             | 74   |
|     |                | 0.22           | 0.15            | 900            | 0.126           | 14.0           | 0.012  | 82             | 116  |
|     |                | 0.47           | 0.19            | 1000           | 0.1             | 12.5           | 0.006  | 81             | 141  |
|     | 0.22           | 0.22           | 0.38            | 1500           | 0.09            | 9.6            | 0.009  | 59             | 130  |
|     |                | 0.47           | 0.43            | 1700           | 0.08            | 8.7            | 0.005  | 67             | 171  |
|     |                | 1.0            | 0.6             | 1900           | 0.066           | 8.1            | 0.003  | 71             | 200  |
|     | 0.47           | 0.47           | 0.9             | 3100           | 0.06            | 5.7            | 0.0045 | 54             | 172  |
|     |                | 1.0            | 1.0             | 3400           | 0.05            | 5.4            | 0.0028 | 65             | 232  |
|     |                | 2.2            | 1.1             | 3600           | 0.04            | 3.6            | 0.0019 | 74             | 272  |
| 300 | 0.1            | 0.1            | 0.2             | 500            | 0.13            | 18.0           | 0.019  | 76             | 109  |
|     |                | 0.22           | 0.24            | 600            | 0.11            | 16.4           | 0.011  | 103            | 145  |
|     |                | 0.47           | 0.26            | 700            | 0.11            | 15.3           | 0.006  | 129            | 168  |
|     | 0.22           | 0.22           | 0.42            | 1000           | 0.1             | 12.4           | 0.009  | 92             | 164  |
|     |                | 0.47           | 0.5             | 1000           | 0.098           | 12.0           | 0.007  | 108            | 230  |
|     |                | 1.0            | 0.55            | 1100           | 0.09            | 11.0           | 0.003  | 122            | 262  |
|     | 0.47           | 0.47           | 1.0             | 1800           | 0.075           | 8.0            | 0.0045 | 94             | 248  |
|     |                | 1.0            | 1.1             | 1900           | 0.065           | 7.6            | 0.0028 | 105            | 318  |
|     |                | 2.2            | 1.2             | 2100           | 0.06            | 7.3            | 0.0018 | 122            | 371  |

ca (em volt). A voltagem na placa é igual a Ebb menos a queda que ocorre em R<sub>p</sub> e R<sub>k</sub>.

R<sub>k</sub> — Resistor de catodo (em ohms)

R<sub>g2</sub> — Resistor de grade auxiliar (em megohms)

R<sub>p</sub> — Resistor de placa

R<sub>g</sub> — Resistor de grade do próximo estágio

V. G. — Ganho de voltagem para produzir 5 volts (RMS) na saída, salvo indicação em contrário.

E<sub>o</sub> — Pico de voltagem de saída (volts) obtidos nos extremos de R<sub>g</sub>.

Vamos agora supor que desejamos executar um circuito amplificador para uma válvula 6AU6. No citado ma-



# PHILCO

## TRANSISTOR DE SILÍCIO PLANAR NPN



PD 1001  
PD 1002

### APLICAÇÕES

Transistor de uso geral, projetado para amplificador de RF e FI em receptores AM e FM.  
Encapsulamento sólido em Epoxy com dimensionamento TO-18.

### ESPECIFICAÇÕES MÁXIMAS

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Dissipação a 25° C ambiente                  | 250 mW            |
| Dissipação a 65° C embalagem                 | 375 mW            |
| Dissipação a 25° C embalagem                 | 625 mW            |
| Temperatura de operação da junção de coletor | 125° C            |
| Temperatura de armazenagem                   | -55° C a + 125° C |

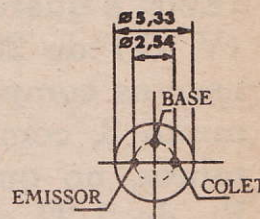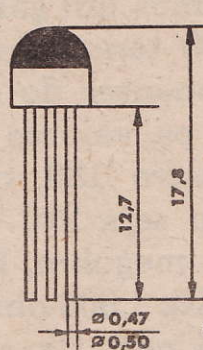

MEDIDAS EM MILÍMETROS

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (25° C)

| DESCRIÇÃO                                                          | Símbolos              | PD 1001                                   |        | PD 1002 |        | Condições                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------------------|
|                                                                    |                       | Mínimo                                    | Máximo | Mínimo  | Máximo |                                    |
| Tensão de ruptura coletor-base com emissor aberto.                 | $BV_{CBO}$            | 45V                                       |        | 45V     |        | $I_C = 100 \mu A$                  |
| Tensão de ruptura coletor-emissor com diodo base-emissor em curto. | $BV_{CES}$            | 45V                                       |        | 45V     |        | $I_C = 100 \mu A$                  |
| Tensão coletor emissor com base aberta e alta corrente             | $LV_{CEO}$            | 45V                                       |        | 45V     |        | $I_C = 100 \mu A$<br>(pulsado)     |
| Tensão de ruptura emissor-base com coletor aberto.                 | $BV_{EBO}$            | 4V                                        |        | 4V      |        | $I_E = 100 \mu A$                  |
| Corrente de fuga do coletor                                        | $I_{CBO}$             |                                           | 500 nA |         | 500 nA | $V_{CB} = 20V$                     |
| Ganho de corrente estático em emissor comum                        | $h_{FE}$              | 40                                        | 160    | 100     | 400    | $V_{CE} = 10V$<br>$I_C = 10 \mu A$ |
| Ganho de corrente a 100 MHz em emissor comum                       | $h_{fe}$<br>(100 MHz) | 2,0                                       |        | 2,0     |        | $V_{CE} = 10V$<br>$I_C = 10 \mu A$ |
| Capacidade de saída em base comum (emissor aberto)                 | $C_{ob}$              |                                           | 3,5 pF |         | 3,5 pF | $V_{CB} = 10V$                     |
| Ganho de potência típico                                           |                       | 32 dB a 10,7 MHz                          |        |         |        |                                    |
| Ganho de potência típico                                           |                       | 55 dB a 455 KHz                           |        |         |        |                                    |
| Ganho de conversão típico                                          |                       | 20 dB de 108 MHz para 10,7 MHz            |        |         |        |                                    |
| Figura de ruído típico                                             |                       | 4 dB a 1,0 MHz e $R_s = 300 \text{ ohms}$ |        |         |        |                                    |
| Resistência térmica junção-embalagem                               |                       | 160 °C/W                                  |        |         |        |                                    |
| Resistência térmica junção-ambiente                                |                       | 400 °C/W                                  |        |         |        |                                    |
| Fator de degradação térmica junção-embalagem                       |                       | 6,25 mW/°C                                |        |         |        |                                    |
| Fator de degradação térmica junção-ambiente                        |                       | 2,5 mW/°C                                 |        |         |        |                                    |



nual encontramos várias tabelas, entre elas uma que contém a 6AU6 (figura 4). Se a fonte de alimentação que possuímos tem 180 volts (Ebb) e queremos um ganho (V. G.) de 200 teremos que usar os componentes do circuito 3, com os valores da tabela, no quadro 180, com  $R_p$  de 0.22 ou seja 220.000 ohms,  $R_g$  de 1 megohm,  $R_{g2}$  600.000 ohms,  $R_k$  1.900 ohms,  $C_{g2}$  com 0.066 mfd,  $C_k$  com 8,1 mfd e  $C$  com 0.003 mfd. Viram como é fácil. Façam uma série de provas, de posse de um manual de válvulas RCA ou similar. Existem edições em espanhol. Breve vão ficar treinados em projetar circuitos amplificadores. Depois passarão para outros circuitos, observando sempre as recomendações dos manuais.

Nos transistores verifica-se a mesma coisa. Os princípios símbolos e letra podem ser apreciados a figura 5 e 6, em uma nota de plicação da Philco. Isto permite também verificar as condições de funcionamento e tentar novas experiências.

E aí chegamos ao segundo método, que dissemos causar mais emoção. Experimentar metodicamente pode dar muita alegria e bons resul-

tados. Se o leitor faz um croquis ou pequeno plano do que pensa fazer, altera os valores dos componentes e mede os resultados, de modo paciente, sistemático e anotando tudo, pode ter alegrias e mesmo descobrir novos métodos ou processos. É uma emoção positiva. Porém se faz tudo desordenado, sem pés nem cabeça, tumultuado, terá emoções, negativas, ao ver o componente destruído ou não chegar a resultado algum.


Em se tratando de transistores — que pouco a pouco tomam o lugar das válvulas o recomendável é ter uma base para ligar o componente. Nunca usar o processo de soldar os terminais do transistor, pois isto sempre o submete a calor e ao fim de uma tantas experiências pode liquidar o componente. Os resistores podem ser pontenciômetros de fio, pois assim poderão variar suavemente e de modo rápido os valores das tensões e correntes aplicadas à base, coletor e emissor. Os condensadores podem ser aplicados por meio de garras tipo «jacaré». Deste modo os componentes não sofrem o calor da soldagem e dessol-



# TRANSISTORES PHILCO


## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS DE COLETOR

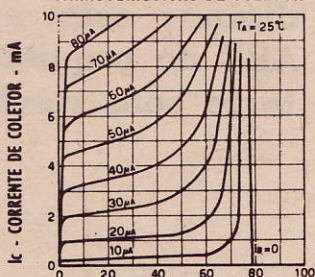


V<sub>CE</sub> - TENSÃO COLETOR-EMISSOR - VOLTS

CARACTERÍSTICAS DE COLETOR

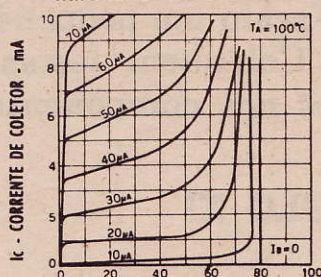


V<sub>CE</sub> - TENSÃO COLETOR-EMISSOR - VOLTS

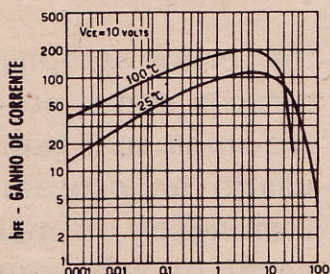GANHO DE CORRENTE EM FUNÇÃO DA CORRENTE DE COLETOR



I<sub>C</sub> - CORRENTE DE COLETOR - mA

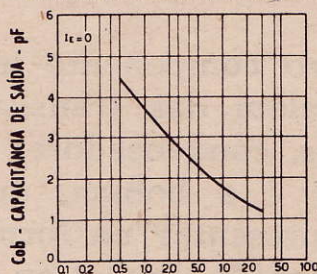CAPACITÂNCIA DE SAÍDA EM FUNÇÃO DA POLARIZAÇÃO INVERSA COLETOR-BASE




V<sub>CB</sub> - TENSÃO COLETOR-BASE - VOLTS

## PARÂMETROS HÍBRIDOS (f = 1 k Hz) - típicos


| PARÂMETRO                       | SÍMBOLO  | PD 1001 | PD 1002 | UNIDADE          | CONDIÇÕES                                        |
|---------------------------------|----------|---------|---------|------------------|--------------------------------------------------|
| Resistência de entrada          | $h_{ie}$ | 900     | 1130    | ohm              | $I_C = 5,0 \text{ mA}$ , $V_{CE} = 10 \text{ V}$ |
| Condutância de saída            | $h_{oe}$ | 25      | 35      | $\mu\text{mho}$  | $I_C = 5,0 \text{ mA}$ , $V_{CE} = 10 \text{ V}$ |
| Realimentação interna de tensão | $h_{re}$ | 1,2     | 1,25    | $\times 10^{-4}$ | $I_C = 5,0 \text{ mA}$ , $V_{CE} = 10 \text{ V}$ |
| Ganho de corrente               | $h_{fe}$ | 110     | 145     |                  | $I_C = 5,0 \text{ mA}$ , $V_{CE} = 10 \text{ V}$ |

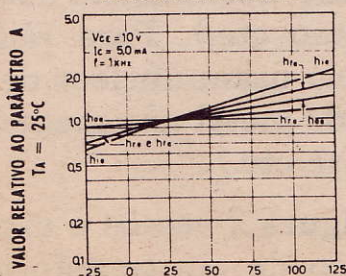VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS COM A TEMPERATURA AMBIENTE




T<sub>A</sub> - TEMPERATURA AMBIENTE - °C

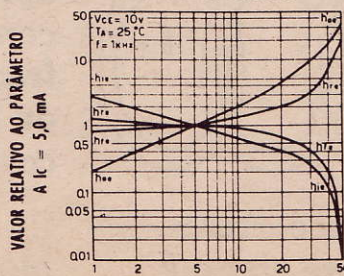VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS COM A CORRENTE DE COLETOR



I<sub>C</sub> - CORRENTE DE COLETOR - mA

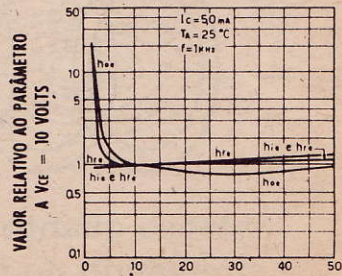VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS COM A TENSÃO COLETOR-EMISSOR



V<sub>CE</sub> - TENSÃO COLETOR-EMISSOR - VOLTS



dagem que pode prejudicá-los.

Anotem sempre os resultados. Façam um pequeno esquema. Coloquem letras ou números nos componentes e


depois façam uma tabela em que anotarão o valor do componente e o resultado. Metodizando assim aprenderão o ABC do pesquisador e breve terão bons resultados.

## CAPÍTULO XI
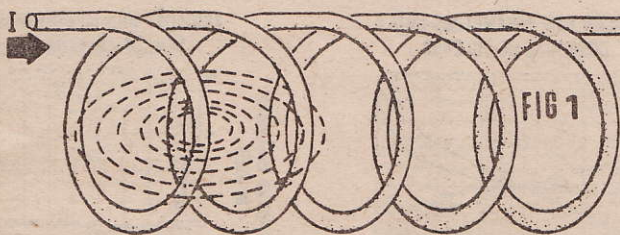
### Bobinas e Transformadores

Outro componente importante, além dos transistores, válvulas, condensadores e resistores é a bobina, que se pode apresentar na forma de um solenóide simples ou então fazer parte de um conjunto de enrolamentos como é o caso de transformadores

Toda a vez que um fio, seja ele disposto em forma reta ou enrolado na forma de bobina, é percorrido por uma corrente elétrica, origina-se no mesmo um campo magnético (fig. 1). Este campo será tanto mais



intenso quanto seja a corrente circulando no fio. Este efeito é usado não só para acionar re-


lés, criar campos eletro-magnéticos como no caso dos eletro-ímãs, mas também para ser usado no processo de «transformação» ou melhor dito elevação ou rebaixamento de voltagens alternativas ou pulsantes, pelo uso do componente comumente denominado de transformador. Os transformadores podem ser para frequência industriais (25, 40, 50, 60 até 800 hz), frequências de áudio ou radiofrequência

Para as frequências industriais e áudio os transformadores usam núcleos de metal apropriado (ferro silício e ligas com cromo etc.). Para radiofrequência usam núcleos de ar ou ligas de metal não magnético (ferrite etc.).



Na figura 2 vemos o exemplo básico de um transformador para frequências indus-



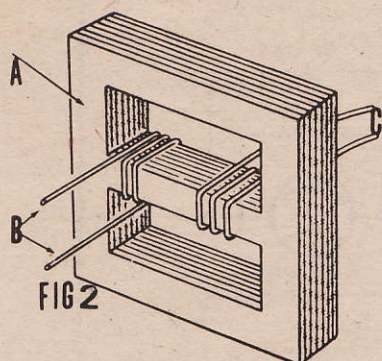triais. A letra (A) indica o núcleo que é constituído de lâmi-



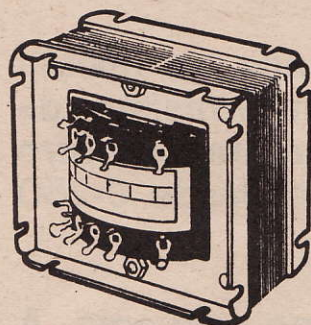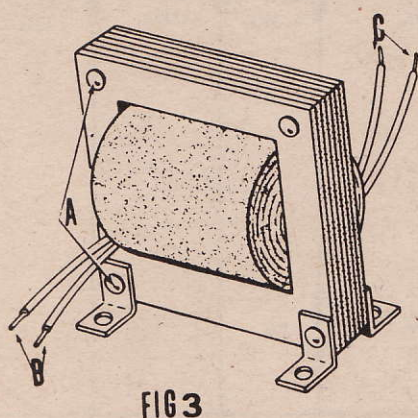nas de ferro silício; (B) é o enrolamento que vai receber uma corrente alternada; (C) é o en-




rolamento que produzirá uma corrente alternada. O enrolamento (B) é designado por primário neste caso e o enrolamento (C) por secundário. Não tem porém os leitores que esta

denominação de primário e secundário poderia ser alterada, no caso de se utilizar o enrolamento (C) para receber uma corrente alternada e (B) produzir uma outra corrente.

Na prática os transformadores não têm o aspecto da figura 2. São mais próximos aos que apresentamos na figura 3. O desenho simbólico seria o da figura 4.


FIG 4

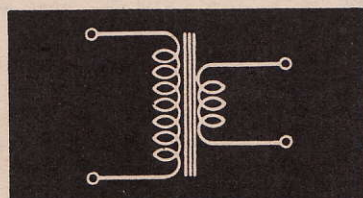

Quando circula uma corrente no primário, origina-se um campo magnético que abraça as espiras do enrolamento secundário. Ao fazer isto, induz no enrolamento secundário uma força eletromotriz (F.E.M.) que será função do número de espiras do primário e número de espiras do secundário. Se o primário tiver por exemplo 100 espiras e o secundário o mesmo número, a FEM induzida será idêntica a aplicada no primário. Se porém o secundário tiver 200 espiras e o primário 100 espiras a voltagem será o dobro. Vice-versa se o secundário tiver apenas 50 espiras a voltagem será a metade do primário.



# VOLTÍMETRO ELETRÔNICO PARA C.C.

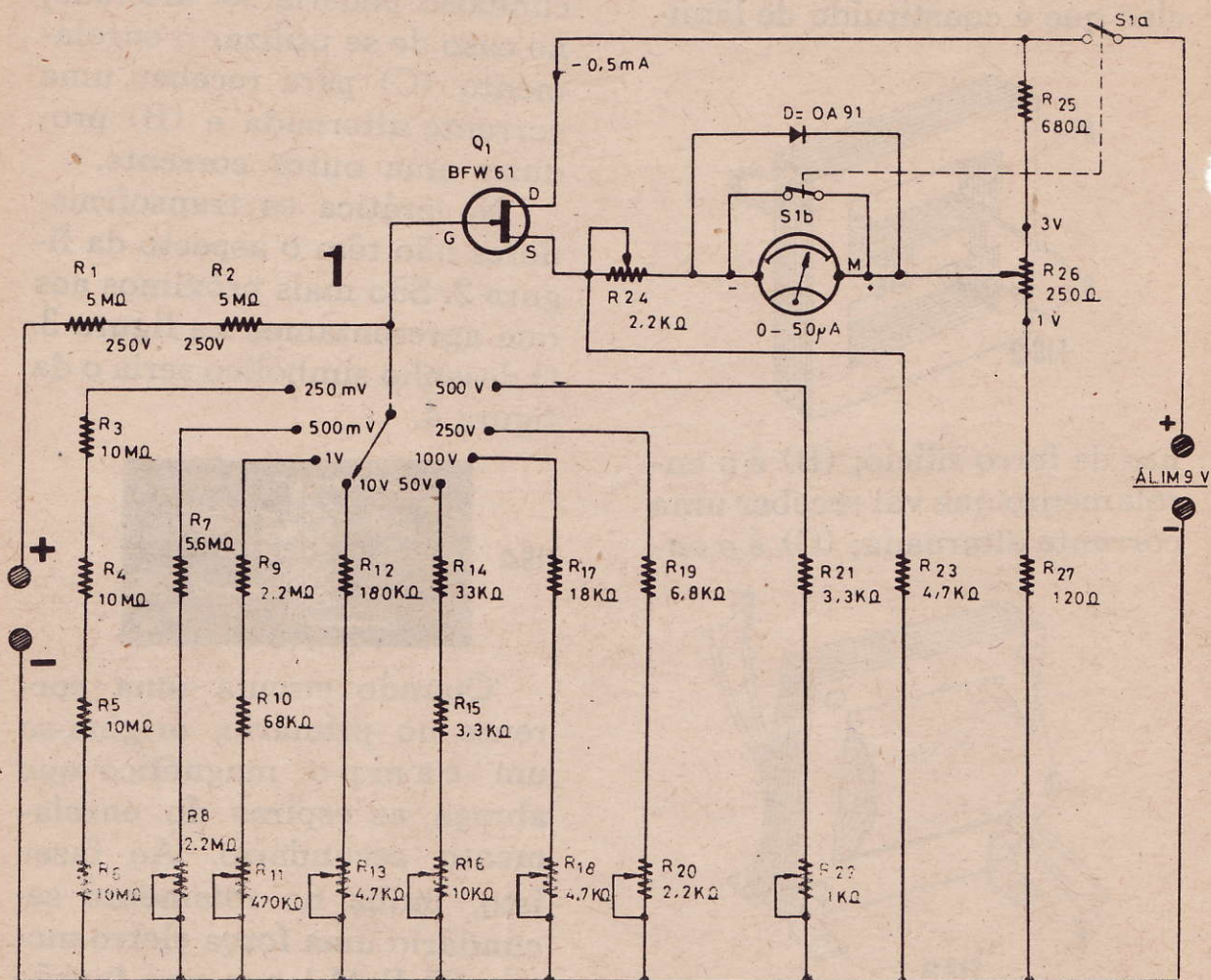


O circuito original foi publicado na revista MULLARD, da Inglaterra. Utiliza um transistor de efeito de campo BFW61 e um microamperímetro de 0-50. Possui 8 faixas que vão desde 0-250 milivolts até 0-500 volts.

Todos os valores se acham no esquema. A calibração deve ser efetuada com a ajuda de um voltímetro de precisão, pois dependerá do mesmo a exatidão do instrumento que se vai padronizar.

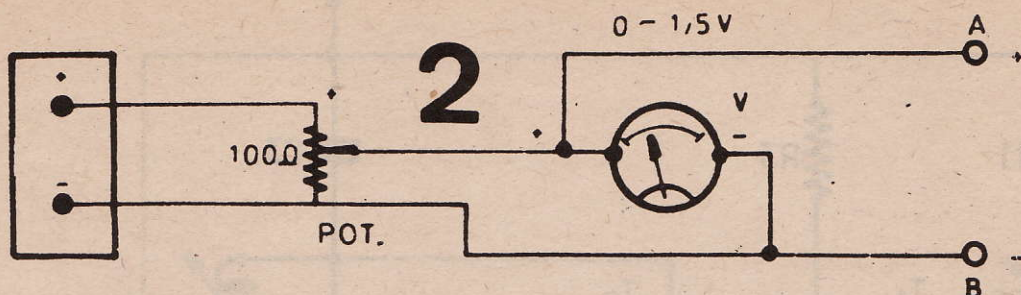Para calibrar o instrumento utiliza-se uma disposição como da figura 2.





O volímetro V é o instrumento de precisão que nos referimos. Ajusta-se o potenciômetro de 1.000 ohms de modo que o medidor indique exatamente 0.25 volts. Esta voltagem de 0.25 ou 250 milivolts é que servirá para calibrar a 1ª escala do instrumento.

Coloca-se o volímetro a ser calibrado, na posição 0-250 mV., coloca-se R24 na posição de mínima resistência. Colocam-se os pontos de entrada (1 e 2) em curto temporário.


Ajusta-se R26 para que o microamperímetro indique zero.

Remove-se o curto e aplica-se a entrada, observando a polaridade, a voltagem padrão de 0.25 v. obtida com o circuito da figura 2. Retocar o potenciômetro de 1.000 ohms se for necessário. Ajustar R24 para obter deflexão total no microamperímetro.

Ajustar o potenciômetro de 1.000 para que o volímetro padrão indique zero. Ajustar novamente R26 para indicação zero. Regular novamente o potenciômetro de 1.000 ohms para fornecer 0.25 volts. Ajustar novamente R24 para deflexão total.

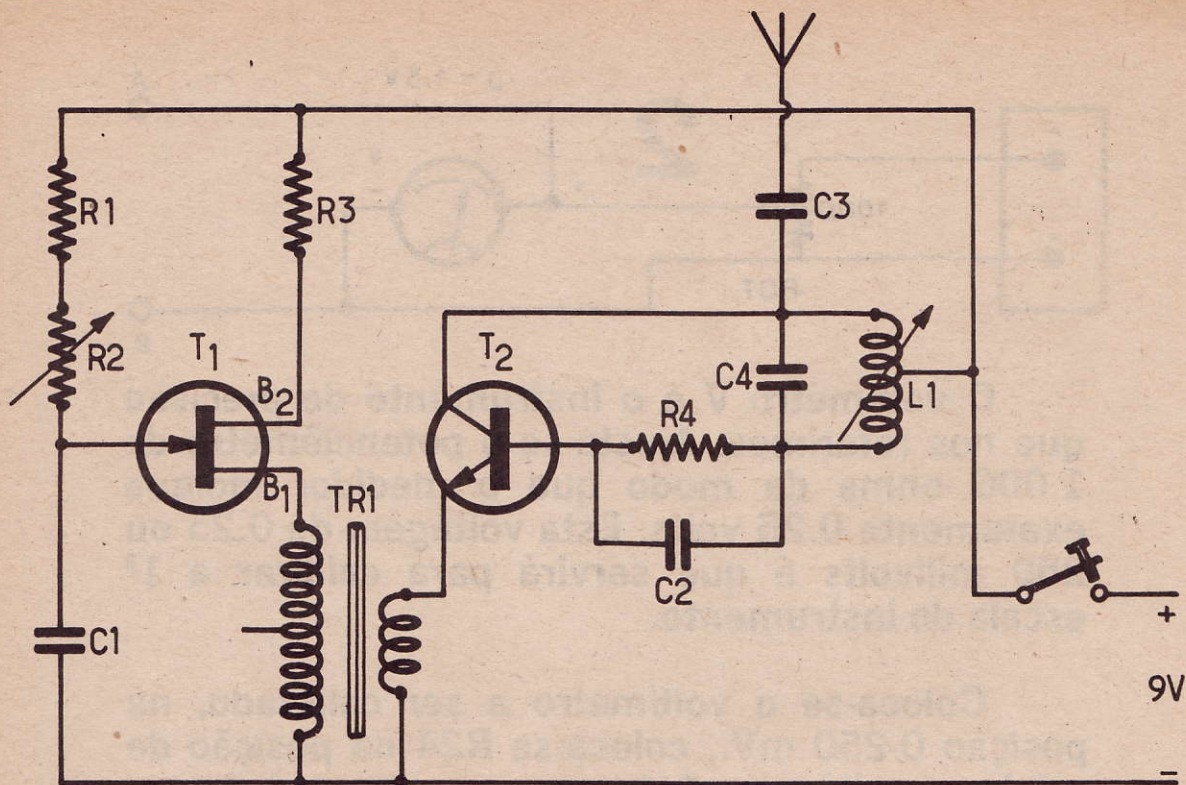Repetir esta operação mais vezes até que fique perfeitamente balanceado. Nas outras escalas, o ajuste é efetuado utilizando-se uma fonte, um volímetro e ajustando-se os potenciômetros R8, R11, R13, R16, R18, R20 e R22, em cada caso, para a deflexão total, quando se aplique a voltagem máxima da escala respectiva.





# TRANSMISSOR DE AM

Este circuito é indicado para transmissão de sinais Morse porém pode também transmitir som, desde de que seja equipado com um modulador.

Utiliza 2 transistores, o unijunção T1 2N2646 e o 2N708 (T2). O funcionamento do transmissor é o seguinte. Para produzir a nota audível que vai modular a portadora usa-se T1. O condensador C1 (de 47 nanofarads) carrega através de R1 e R2. Quando a voltagem do emissor de T1 atinge a "tensão de pico" a junção emissor-base começa a conduzir. Nestas condições o condensador C1 descarrega através do primário do transformador TR1, que tem uma impedância da ordem de 2 a 5 Kohms e no secundário uma baixa impedância. O transformador é do tipo usado comumente para o circuito de saída para transistores. Quando a voltagem do emissor diminui, o transistor T1 fica bloqueado e o ciclo recomeça. O resistor ajustável de 100K serve para determinar a frequência da nota audível produzida.

O transistor T2 está em disposição "Hartley" modificada. O circuito L1/C4 determina a frequência da portadora

A bobina L1 tem 70 espiras, juntas, com derivação central, fio de 0.1 mm, esmaltado sobre uma barra chata de ferrite de 50 mm de extensão e 18 mm de largura. Também uma barra redonda de 10 mm de diâmetro servirá.

A variação de frequência de emissão ocorre pela modificação do coeficiente de auto-indução, sendo C4 fixo. A bobina desliza sobre a barra de ferrite até se encontrar o melhor ponto. As oscilações são mantidas por C2 e R4 situados entre a base de T1 e o "ponto frio" do conjunto L1/C4. O valor de R1 (10K) pode ser modificado ligeiramente para obter rendimento de acordo com o tipo de transistor usado.

A modulação de amplitude é efetuada no emissor, através do transformador TR1. O condensador C3 (50 pF) é ligado a uma antena externa que não deve exceder de 1 metro de comprimento.

O manipulador (K) é inserido entre o positivo e a linha de alimentação.

Na figura temos o esquema elétrico.



## LISTA DOS MATERIAIS

|     |                   |
|-----|-------------------|
| R1  | 10K               |
| R2  | 100K              |
| R3  | 220K              |
| R4  | 27K               |
| C1  | 47nF              |
| C2  | 100pF             |
| C3  | 50pF              |
| C4  | 220pF             |
| L1  | ver texto         |
| T1  | 2N2646 ou similar |
| T2  | 2N 708            |
| TR1 | ver texto         |

EM SÃO PAULO... HOSPEDE-SE NO LAR DA FRATERNIDADE

# *HOTEL MINISTER*

RUA BARÃO DE PIRACICABA, 105 —

Tel. 220-4012

Além de estar juntinho à Rua S. Efigênia, onde se localiza o maior  
número de casas especializadas em eletrônica, fica fronteiro à Estação  
Rodoviária



# TABELA DE SUBSTITUIÇÃO DIODOS

Cortesia MOTOROLA

| Tipo   | MOTOROLA | Tipo   | MOTOROLA | Tipo   | MOTOROLA |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 1N248  | 1N248A   | 1N412B | MR1211SB | 1N610  | 1N4003   |
| 1N248A | 1N248B   | 1N413B | MR1213SB | 1N610A | 1N4003   |
| 1N248B | 1N248B   | 1N440  | 1N4002   | 1N611  | 1N4004   |
| 1N248C | 1N248C   | 1N440B | 1N4002   | 1N611A | 1N4004   |
| 1N249  | 1N249A   | 1N441  | 1N4003   | 1N612  | 1N4004   |
| 1N249A | 1N249B   | 1N441B | 1N4003   | 1N612A | 1N4004   |
| 1N249B | 1N249B   | 1N442  | 1N4004   | 1N613  | 1N4005   |
| 1N249C | 1N249C   | 1N442B | 1N4004   | 1N613A | 1N4005   |
| 1N250  | 1N250A   | 1N443  | 1N4004   | 1N614  | 1N4005   |
| 1N250A | 1N250B   | 1N443B | 1N4004   | 1N614A | 1N4005   |
| 1N250B | 1N250B   | 1N444  | 1N4005   | 1N645  | 1N4004   |
| 1N250C | 1N250C   | 1N444B | 1N4005   | 1N645A | 1N4004   |
| 1N253  | 1N4002   | 1N445  | 1N4005   | 1N646  | 1N4004   |
| 1N254  | 1N4003   | 1N445B | 1N4005   | 1N647  | 1N4004   |
| 1N255  | 1N4004   | 1N530  | 1N4002   | 1N648  | 1N4005   |
| 1N256  | 1N4005   | 1N531  | 1N4003   | 1N649  | 1N4005   |
| 1N316  | 1N4001   | 1N532  | 1N4004   | 1N676  | 1N4002   |
| 1N316A | 1N4001   | 1N533  | 1N4004   | 1N677  | 1N4002   |
| 1N317  | 1N4002   | 1N534  | 1N4005   | 1N678  | 1N4003   |
| 1N317A | 1N4002   | 1N535  | 1N4005   | 1N679  | 1N4003   |
| 1N318  | 1N4003   | 1N536  | 1N4001   | 1N681  | 1N4004   |
| 1N318A | 1N4003   | 1N537  | 1N4002   | 1N682  | 1N4004   |
| 1N319  | 1N4004   | 1N538  | 1N4003   | 1N683  | 1N4004   |
| 1N319A | 1N4004   | 1N539  | 1N4004   | 1N684  | 1N4004   |
| 1N320  | 1N4005   | 1N540  | 1N4004   | 1N685  | 1N4005   |
| 1N320A | 1N4005   | 1N547  | 1N4005   | 1N686  | 1N4005   |
| 1N321A | 1N4007   | 1N550  | 1N4002   | 1N687  | 1N4005   |
| 1N322A | 1N4007   | 1N551  | 1N4003   | 1N689  | 1N4005   |
| 1N323A | 1N4001   | 1N552  | 1N4004   | 1N846  | 1N4001   |
| 1N324A | 1N4002   | 1N553  | 1N4004   | 1N847  | 1N4002   |
| 1N325A | 1N4003   | 1N554  | 1N4005   | 1N848  | 1N4003   |
| 1N326A | 1N4004   | 1N555  | 1N4005   | 1N849  | 1N4004   |
| 1N327A | 1N4005   | 1N560  | 1N4006   | 1N850  | 1N4004   |
| 1N328A | 1N4007   | 1N561  | 1N4007   | 1N851  | 1N4005   |
| 1N329A | 1N4007   | 1N562  | 1N4006   | 1N852  | 1N4005   |
| 1N332  | 1N4004   | 1N563  | 1N4007   | 1N853  | 1N4006   |
| 1N333  | 1N4004   | 1N596  | 1N4005   | 1N854  | 1N4006   |
| 1N334  | 1N4004   | 1N597  | 1N4006   | 1N855  | 1N4007   |
| 1N335  | 1N4004   | 1N598  | 1N4007   | 1N856  | 1N4007   |
| 1N336  | 1N4003   | 1N599  | 1N4001   | 1N857  | 1N4001   |
| 1N337  | 1N4003   | 1N599A | 1N4001   | 1N858  | 1N4002   |
| 1N338  | 1N4002   | 1N600  | 1N4002   | 1N859  | 1N4003   |
| 1N339  | 1N4002   | 1N600A | 1N4002   | 1N860  | 1N4004   |
| 1N340  | 1N4002   | 1N601  | 1N4003   | 1N861  | 1N4004   |
| 1N341  | 1N4004   | 1N601A | 1N4003   | 1N862  | 1N4005   |
| 1N342  | 1N4004   | 1N602  | 1N4003   | 1N863  | 1N4005   |
| 1N343  | 1N4004   | 1N602A | 1N4003   | 1N864  | 1N4006   |
| 1N344  | 1N4004   | 1N603  | 1N4004   | 1N865  | 1N4006   |
| 1N345  | 1N4003   | 1N603A | 1N4004   | 1N866  | 1N4007   |
| 1N346  | 1N4003   | 1N604  | 1N4004   | 1N867  | 1N4007   |
| 1N347  | 1N4002   | 1N604A | 1N4004   | 1N868  | 1N4001   |
| 1N348  | 1N4002   | 1N605  | 1N4005   | 1N869  | 1N4002   |
| 1N349  | 1N4002   | 1N605A | 1N4005   | 1N870  | 1N4003   |
| 1N359A | 1N4002   | 1N606  | 1N4005   | 1N871  | 1N4004   |
| 1N360A | 1N4002   | 1N606A | 1N4005   | 1N872  | 1N4004   |
| 1N361A | 1N4003   | 1N607  | 1N4001   | 1N873  | 1N4005   |
| 1N362A | 1N4004   | 1N607A | 1N4001   | 1N874  | 1N4005   |
| 1N363A | 1N4005   | 1N608  | 1N4002   | 1N875  | 1N4006   |
| 1N364A | 1N4007   | 1N608A | 1N4002   | 1N876  | 1N4006   |
| 1N365A | 1N4007   | 1N609  | 1N4003   | 1N877  | 1N4007   |
| 1N411B | MR1210SB | 1N609A | 1N4003   | 1N878  | 1N4007   |



| TIPO     | MOTOROLA  | TIPO     | MOTOROLA | TIPO    | MOTOROLA |
|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 1N879    | 1N4001    | 1N1191R  | 1N1191R  | 1N1254  | 1N4004   |
| 1N880    | 1N4002    | 1N1192   | 1N1192   | 1N1255  | 1N4004   |
| 1N881    | 1N4003    | 1N1192R  | 1N1192R  | 1N1341  | MR1120   |
| 1N882    | 1N4004    | 1N1193   | 1N1193   | 1N1341A | MR1120   |
| 1N883    | 1N4004    | 1N1193R  | 1N1193R  | 1N1342  | MR1121   |
| 1N884    | 1N4005    | 1N1194   | 1N1194   | 1N1342A | MR1121   |
| 1N885    | 1N4005    | 1N1194R  | 1N1194R  | 1N1343  | MR1122   |
| 1N886    | 1N4006    | 1N1195   | 1N1195   | 1N1343A | MR1122   |
| 1N887    | 1N4006    | 1N1195A  | 1N1195A  | 1N1344  | MR1122   |
| 1N888    | 1N4007    | 1N1195R  | 1N1195R  | 1N1344A | MR1122   |
| 1N889    | 1N4007    | 1N1195AR | 1N1195AR | 1N1345  | MR1123   |
| 1N1081   | 1N4002    | 1N1196   | 1N1196   | 1N1345A | MR1123   |
| 1N1082   | 1N4003    | 1N1196A  | 1N1196A  | 1N1346  | MR1124   |
| 1N1083   | 1N4004    | 1N1196R  | 1N1196R  | 1N1346A | MR1124   |
| 1N1084   | 1N4004    | 1N1196AR | 1N1196AR | 1N1347  | MR1125   |
| 1N1095   | 1N4005    | 1N1197   | 1N1197   | 1N1347A | MR1125   |
| 1N1096   | 1N4005    | 1N1197A  | 1N1197A  | 1N1348  | MR1126   |
| 1N1100   | 1N4002    | 1N1197R  | 1N1197R  | 1N1348A | MR1126   |
| 1N1101   | 1N4003    | 1N1197AR | 1N1197AR | 1N1396  | MR1210SB |
| 1N1102   | 1N4004    | 1N1198   | 1N1198   | 1N1397  | MR1211SB |
| 1N1103   | 1N4004    | 1N1198A  | 1N1198A  | 1N1398  | MR1212SB |
| 1N1104   | 1N4005    | 1N1198R  | 1N1198R  | 1N1399  | MR1213SB |
| 1N1105   | 1N4005    | 1N1198AR | 1N1198AR | 1N1400  | MR1215SB |
| 1N1115   | 1N4720    | 1N1199   | MR1120   | 1N1401  | MR1217SB |
| 1N1116   | 1N4721    | 1N1199A  | MR1120   | 1N1443  | 1N4007   |
| 1N1117   | MR1033A   | 1N1200   | MR1121   | 1N1444  | 1N4725   |
| 1N1118   | 1N4722    | 1N1200A  | MR1121   | 1N1466  | MR1221FB |
| 1N1119   | MR1035A   | 1N1201   | MR1122   | 1N1467  | MR1223FB |
| 1N1120   | 1N4723    | 1N1201A  | MR1122   | 1N1468  | MR1225FB |
| 1N1122A  | 1N4004    | 1N1202   | MR1122   | 1N1469  | MR1227FB |
| 1N1124   | 1N4721    | 1N1202A  | MR1122   | 1N1478  | MR1241SB |
| 1N1124A  | 1N4721    | 1N1203   | MR1123   | 1N1479  | MR1243SB |
| 1N1125   | MR1033A   | 1N1203A  | MR1123   | 1N1480  | MR1245SB |
| 1N1125A  | MR1033A   | 1N1204   | MR1124   | 1N1481  | MR1247SB |
| 1N1126   | 1N4722    | 1N1204A  | MR1124   | 1N1486  | 1N4005   |
| 1N1126A  | 1N4722    | 1N1205   | MR1125   | 1N1487  | 1N4002   |
| 1N1127   | MR1035A   | 1N1205A  | MR1125   | 1N1488  | 1N4003   |
| 1N1127A  | MR1035A   | 1N1206   | MR1126   | 1N1489  | 1N4004   |
| 1N1128   | 1N4723    | 1N1206A  | MR1126   | 1N1490  | 1N4004   |
| 1N1128A  | 1N4723    | 1N1217   | 1N4001   | 1N1491  | 1N4005   |
| 1N1169   | 1N4004    | 1N1217A  | 1N4001   | 1N1492  | 1N4005   |
| 1N1183   | 1N1183    | 1N1218   | 1N4002   | 1N1538  | 1N4002   |
| 1N1183R  | 1N1183R   | 1N1218A  | 1N4002   | 1N1539  | 1N4003   |
| 1N1183A  | MR1200FL  | 1N1219   | 1N4003   | 1N1540  | 1N4003   |
| 1N1183RA | MR1200FLR | 1N1219A  | 1N4003   | 1N1541  | 1N4004   |
| 1N1184   | 1N1184    | 1N1220   | 1N4003   | 1N1542  | 1N4004   |
| 1N1184R  | 1N1184R   | 1N1220A  | 1N4003   | 1N1543  | 1N4005   |
| 1N1184A  | MR1201FL  | 1N1221   | 1N4004   | 1N1544  | 1N4005   |
| 1N1184RA | MR1201FLR | 1N1221A  | 1N4004   | 1N1581  | MR1120   |
| 1N1185   | 1N1185    | 1N1222   | 1N4004   | 1N1582  | MR1121   |
| 1N1185R  | 1N1185R   | 1N1223   | 1N4005   | 1N1583  | MR1122   |
| 1N1185A  | MR1202FL  | 1N1224   | 1N4005   | 1N1584  | MR1123   |
| 1N1185RA | MR1202FLR | 1N1224A  | 1N4005   | 1N1585  | MR1124   |
| 1N1186   | 1N1186    | 1N1225   | 1N4006   | 1N1586  | MR1125   |
| 1N1186R  | 1N1186R   | 1N1225A  | 1N4006   | 1N1587  | MR1126   |
| 1N1186A  | MR1203FL  | 1N1226   | 1N4006   | 1N1612  | MR1120   |
| 1N1186RA | MR1203FLR | 1N1226A  | 1N4006   | 1N1613  | MR1121   |
| 1N1187   | 1N1187    | 1N1227   | 1N4719   | 1N1614  | MR1122   |
| 1N1187R  | 1N1187R   | 1N1228   | 1N4720   | 1N1615  | MR1124   |
| 1N1187A  | MR1205FL  | 1N1229   | 1N4721   | 1N1616  | MR1126   |
| 1N1187RA | MR1205FLR | 1N1230   | 1N4721   | 1N1617  | 1N4002   |
| 1N1188   | 1N1188    | 1N1231   | MR1033A  | 1N1618  | 1N4003   |
| 1N1188R  | 1N1188R   | 1N1232   | 1N4722   | 1N1619  | 1N4004   |
| 1N1188A  | MR1207FL  | 1N1233   | MR1035A  | 1N1620  | 1N4004   |
| 1N1188RA | MR1207FLR | 1N1234   | 1N4723   | 1N1660  | MR1210SB |
| 1N1189   | 1N1189    | 1N1235   | 1N4724   | 1N1661  | MR1211SB |
| 1N1189R  | 1N1189R   | 1N1236   | 1N4724   | 1N1662  | MR1212SB |
| 1N1190   | 1N1190    | 1N1251   | 1N4002   | 1N1663  | MR1213SB |
| 1N1190R  | 1N1190R   | 1N1252   | 1N4002   | 1N1664  | MR1215SB |
| 1N1191   | 1N1191    | 1N1253   | 1N4003   | 1N1665  | MR1217SB |



| TIPO    | MOTOROLA | TIPO    | MOTOROLA | TIPO    | MOTOROLA  |
|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|
| 1N1692  | 1N4002   | 1N2134  | MR1206FL | 1N2882  | 1N4007    |
| 1N1693  | 1N4003   | 1N2134A | MR1206FL | 1N2883  | 1N4007    |
| 1N1694  | 1N4004   | 1N2135  | MR1207FL | 1N2884  | MR991     |
| 1N1695  | 1N4004   | 1N2135A | MR1207FL | 1N2885  | MR991     |
| 1N1696  | 1N4005   | 1N2154  | 1N1183   | 1N2886  | MR991     |
| 1N1697  | 1N4005   | 1N2155  | 1N1184   | 1N2887  | MR991     |
| 1N1701  | 1N4001   | 1N2156  | 1N1186   | 1N2889  | MR992     |
| 1N1702  | 1N4002   | 1N2157  | 1N1187   | 1N2890  | MR992     |
| 1N1703  | 1N4003   | 1N2158  | 1N1188   | 1N2891  | MR992     |
| 1N1704  | 1N4004   | 1N2159  | 1N1189   | 1N2892  | MR993     |
| 1N1705  | 1N4004   | 1N2160  | 1N1190   | 1N2893  | MR993     |
| 1N1706  | 1N4005   | 1N2373  | 1N4005   | 1N2894  | MR994     |
| 1N1707  | 1N4001   | 1N2374  | 1N4007   | 1N2895  | MR994     |
| 1N1708  | 1N4002   | 1N2375  | MR991    | 1N2896  | MR994     |
| 1N1709  | 1N4003   | 1N2376  | MR992    | 1N2897  | MR994     |
| 1N1710  | 1N4004   | 1N2377  | MR993    | 1N2898  | MR995     |
| 1N1711  | 1N4004   | 1N2378  | MR994    | 1N2899  | MR995     |
| 1N1712  | 1N4005   | 1N2379  | 1N2382   | 1N2900  | MR995     |
| 1N1730  | 1N4007   | 1N2380  | 1N2383   | 1N2901  | MR995     |
| 1N1763  | 1N4004   | 1N2381  | 1N2385   | 1N3085  | MR1221SB  |
| 1N1764  | 1N4005   | 1N2426  | MR1210SB | 1N3086  | MR1223SB  |
| 1N1907  | 1N4001   | 1N2427  | MR1211SB | 1N3087  | MR1225SB  |
| 1N1908  | 1N4002   | 1N2428  | MR1212SB | 1N3088  | MR1227SB  |
| 1N1909  | 1N4003   | 1N2429  | MR1213SB | 1N3111  | MR1220SB  |
| 1N1911  | 1N4004   | 1N2430  | MR1214SB | 1N3161  | MR1230SB  |
| 1N1912  | 1N4005   | 1N2431  | MR1215SB | 1N3161R | MR1230SBR |
| 1N1913  | 1N4005   | 1N2432  | MR1216SB | 1N3162  | MR1231SB  |
| 1N1914  | 1N4006   | 1N2433  | MR1217SB | 1N3162R | MR1231SBR |
| 1N1915  | 1N4006   | 1N2482  | 1N4003   | 1N3163  | MR1232SB  |
| 1N1916  | 1N4007   | 1N2483  | 1N4004   | 1N3163R | MR1232SBR |
| 1N2054  | MR1230SB | 1N2484  | 1N4005   | 1N3164  | MR1233SB  |
| 1N2055  | MR1231SB | 1N2485  | 1N4003   | 1N3164R | MR1233SBR |
| 1N2056  | MR1232SB | 1N2486  | 1N4004   | 1N3165  | MR1234SB  |
| 1N2057  | MR1233SB | 1N2487  | 1N4004   | 1N3165R | MR1234SBR |
| 1N2058  | MR1234SB | 1N2488  | 1N4005   | 1N3166  | MR1235SB  |
| 1N2059  | MR1235SB | 1N2489  | 1N4005   | 1N3166R | MR1235SBR |
| 1N2060  | MR1236SB | 1N2609  | 1N4001   | 1N3167  | MR1236SB  |
| 1N2061  | MR1237SB | 1N2610  | 1N4002   | 1N3167R | MR1236SBR |
| 1N2069  | 1N4003   | 1N2611  | 1N4003   | 1N3168  | MR1237SB  |
| 1N2069A | 1N4003   | 1N2612  | 1N4004   | 1N3168R | MR1237SBR |
| 1N2070  | 1N4004   | 1N2613  | 1N4004   | 1N3189  | 1N4003    |
| 1N2070A | 1N4004   | 1N2614  | 1N4005   | 1N3190  | 1N4004    |
| 1N2071  | 1N4005   | 1N2615  | 1N4005   | 1N3191  | 1N4005    |
| 1N2071A | 1N4005   | 1N2616  | 1N4006   | 1N3193  | 1N4003    |
| 1N2072  | 1N4001   | 1N2617  | 1N4007   | 1N3194  | 1N4004    |
| 1N2073  | 1N4002   | 1N2725  | 1N4720   | 1N3195  | 1N4005    |
| 1N2074  | 1N4003   | 1N2728  | 1N4721   | 1N3196  | 1N4006    |
| 1N2075  | 1N4003   | 1N2731  | MR1033A  | 1N3208  | 1N3208    |
| 1N2076  | 1N4004   | 1N2734  | 1N4722   | 1N3208R | 1N3208R   |
| 1N2077  | 1N4004   | 1N2737  | 1N4723   | 1N3209  | 1N3209    |
| 1N2078  | 1N4004   | 1N2738  | 1N4724   | 1N3209R | 1N3209R   |
| 1N2079  | 1N4005   | 1N2793  | 1N1183   | 1N3210  | 1N3210    |
| 1N2103  | 1N4001   | 1N2794  | 1N1184   | 1N3210R | 1N3210R   |
| 1N2104  | 1N4002   | 1N2795  | 1N1185   | 1N3211  | 1N3211    |
| 1N2105  | 1N4003   | 1N2796  | 1N1186   | 1N3211R | 1N3211R   |
| 1N2106  | 1N4004   | 1N2797  | 1N1187   | 1N3212  | 1N3212    |
| 1N2107  | 1N4004   | 1N2798  | 1N1187   | 1N3212R | 1N3212R   |
| 1N2108  | 1N4005   | 1N2799  | 1N1188   | 1N3213  | 1N3213    |
| 1N2128  | MR1200FL | 1N2800  | 1N1188   | 1N3214  | 1N3214    |
| 1N2128A | MR1200FL | 1N2858  | 1N4001   | 1N3253  | 1N4003    |
| 1N2129  | MR1201FL | 1N2859  | 1N4002   | 1N3254  | 1N4004    |
| 1N2129A | MR1201FL | 1N2860  | 1N4003   | 1N3255  | 1N4005    |
| 1N2130  | MR1202FL | 1N2861  | 1N4004   | 1N3256  | 1N4006    |
| 1N2130A | MR1202FL | 1N2862  | 1N4004   | 1N3260  | MR1220SB  |
| 1N2131  | MR1203FL | 1N2863  | 1N4005   | 1N3260R | MR1220SBR |
| 1N2131A | MR1203FL | 1N2864  | 1N4005   | 1N3261  | MR1221SB  |
| 1N2132  | MR1204FL | 1N2878  | 1N4006   | 1N3261R | MR1221SBR |
| 1N2132A | MR1204FL | 1N2879  | 1N4006   | 1N3262  | MR1222SB  |
| 1N2133  | MR1205FL | 1N2880  | 1N4007   | 1N3262R | MR1222SBR |
| 1N2133A | MR1205FL | 1N2881  | 1N4007   | 1N3263  | MR1223SB  |



| TIPO    | MOTOROLA  | TIPO    | MOTOROLA  | TIPO    | MOTOROLA |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|
| 1N3263R | MR1223SBR | 1N3881  | 1N3881    | 5A6     | 1N4005   |
| 1N3264  | MR1224SB  | 1N3882  | 1N3882    | 5A8     | 1N4006   |
| 1N3264R | MR1224SBR | 1N3883  | 1N3883    | 5A10    | 1N4007   |
| 1N3265  | MR1225SB  | 1N3889  | 1N3889    | 5E4     | 1N4004   |
| 1N3265R | MR1225SBR | 1N3890  | 1N3890    | 5E5     | 1N4005   |
| 1N3266  | MR1226SB  | 1N3891  | 1N3891    | 5E6     | 1N4006   |
| 1N3266R | MR1226SBR | 1N3892  | 1N3892    | 5MA2    | 1N4003   |
| 1N3267  | MR1227SB  | 1N3893  | 1N3893    | 5MA4    | 1N4004   |
| 1N3267R | MR1227SBR | 1N3988  | MR1128    | 5MA5    | 1N4005   |
| 1N3288  | MR1211SB  | 1N3989  | MR1130    | 5MA6    | 1N4005   |
| 1N3288R | MR1211SBR | 1N3990  | MR1130    | 5MA8    | 1N4006   |
| 1N3289  | MR1213SB  | 1N4044  | MR1230SB  | 5MA10   | 1N4007   |
| 1N3289R | MR1213SBR | 1N4044R | MR1230SBR | 5MS5    | 1N4001   |
| 1N3290  | MR1215SB  | 1N4045  | MR1231SB  | 5MS10   | 1N4002   |
| 1N3290R | MR1215SBR | 1N4045R | MR1231SBR | 5MS20   | 1N4003   |
| 1N3291  | MR1217SB  | 1N4046  | MR1232SB  | 5MS30   | 1N4004   |
| 1N3291R | MR1217SBR | 1N4046R | MR1232SBR | 5MS40   | 1N4004   |
| 1N3544  | 1N4002    | 1N4047  | MR1233SB  | 5MS50   | 1N4005   |
| 1N3545  | 1N4003    | 1N4047R | MR1233SBR | 6F80A   | MR1128   |
| 1N3546  | 1N4004    | 1N4048  | MR1234SB  | 6F100A  | MR1130   |
| 1N3547  | 1N4004    | 1N4048R | MR1234SBR | 10B1    | 1N4002   |
| 1N3548  | 1N4005    | 1N4049  | MR1235SB  | 10B2    | 1N4003   |
| 1N3549  | 1N4005    | 1N4049R | MR1235SBR | 10B3    | 1N4004   |
| 1N3569  | 1N4720    | 1N4050  | MR1237SB  | 10B4    | 1N4004   |
| 1N3570  | 1N4721    | 1N4050R | MR1237SBR | 10B5    | 1N4005   |
| 1N3571  | MR1033A   | 1N4136  | MR1213SL  | 10B6    | 1N4005   |
| 1N3572  | 1N4722    | 1N4137  | MR1217SL  | 10B8    | 1N4006   |
| 1N3573  | MR1035A   | 1N4138  | MR1219SL  | 10B10   | 1N4007   |
| 1N3574  | 1N4723    | 1N4139  | 1N4719    | 10D2    | 1N4003   |
| 1N3585  | MR1240SB  | 1N4140  | 1N4720    | 10D3    | 1N4004   |
| 1N3586  | MR1241SB  | 1N4141  | 1N4721    | 10D4    | 1N4004   |
| 1N3587  | MR1243SB  | 1N4142  | 1N4722    | 10D5    | 1N4005   |
| 1N3588  | MR1245SB  | 1N4143  | 1N4723    | 10D6    | 1N4005   |
| 1N3589  | MR1247SB  | 1N4144  | 1N4724    | 10D7    | 1N4006   |
| 1N3611  | 1N4003    | 1N4145  | 1N4725    | 10D8    | 1N4006   |
| 1N3612  | 1N4004    | 1N4245  | 1N4003    | 10D10   | 1N4007   |
| 1N3613  | 1N4005    | 1N4246  | 1N4004    | 12F80A  | MR1128   |
| 1N3614  | 1N4006    | 1N4247  | 1N4005    | 12F100A | MR1130   |
| 1N3615  | MR1120    | 1N4248  | 1N4006    | 16F5    | MR1120   |
| 1N3616  | MR1121    | 1N4249  | 1N4007    | 16F10   | MR1121   |
| 1N3617  | MR1122    | 1N4250  | 1N4006    | 16F15   | MR1122   |
| 1N3618  | MR1122    | 1N4251  | 1N4007    | 16F20   | MR1122   |
| 1N3619  | MR1123    | 1N4361  | 1N4007    | 16F30   | MR1123   |
| 1N3620  | MR1124    | 1N4364  | 1N4002    | 16F40   | MR1124   |
| 1N3621  | MR1125    | 1N4365  | 1N4003    | 16F50   | MR1125   |
| 1N3622  | MR1126    | 1N4366  | 1N4004    | 16F60   | MR1126   |
| 1N3623  | MR1128    | 1N4367  | 1N4004    | 16F80   | MR1128   |
| 1N3624  | MR1130    | 1N4368  | 1N4005    | 16F100  | MR1130   |
| 1N3639  | 1N4003    | 1N4369  | 1N4005    | 20C1    | 1N4720   |
| 1N3640  | 1N4004    | 1N4383  | 1N4003    | 20C2    | 1N4721   |
| 1N3641  | 1N4005    | 1N4384  | 1N4004    | 20C3    | MR1033A  |
| 1N3642  | 1N4006    | 1N4385  | 1N4005    | 20C4    | 1N4722   |
| 1N3649  | MR1128    | 2E4     | 1N4004    | 20C5    | MR1035A  |
| 1N3650  | MR1130    | 3F10    | 1N4720    | 20C6    | 1N4723   |
| 1N3670  | MR1128    | 3F20    | 1N4721    | 20C8    | 1N4724   |
| 1N3670A | MR1128    | 3F30    | MR1033A   | 20C10   | 1N4725   |
| 1N3671  | MR1128    | 3F40    | 1N4722    | 25H5    | MR1200FL |
| 1N3671A | MR1128    | 3F50    | MR1035A   | 25H10   | MR1201FL |
| 1N3672  | MR1130    | 3F60    | 1N4723    | 25H15   | MR1202FL |
| 1N3672A | MR1130    | 3F80    | 1N4724    | 25H20   | MR1203FL |
| 1N3673  | MR1130    | 3F100   | 1N4725    | 25H25   | MR1204FL |
| 1N3673A | MR1130    | 3MS5    | 1N4001    | 25H30   | MR1205FL |
| 1N3736  | MR1233SB  | 3MS10   | 1N4002    | 25H35   | MR1206FL |
| 1N3736R | MR1233SBR | 3MS20   | 1N4003    | 25H40   | MR1207FL |
| 1N3737  | MR1235SB  | 3MS30   | 1N4004    | 25HB5   | MR1200FL |
| 1N3737R | MR1235SBR | 3MS40   | 1N4004    | 25HB10  | MR1201FL |
| 1N3738  | MR1237SB  | 3MS50   | 1N4005    | 25HB15  | MR1202FL |
| 1N3738R | MR1237SBR | 5A2     | 1N4003    | 25HB20  | MR1203FL |
| 1N3879  | 1N3879    | 5A4     | 1N4004    | 25HB25  | MR1204FL |
| 1N3880  | 1N3880    | 5A5     | 1N4005    | 25HB30  | MR1205FL |



| TIPO   | MOTOROLA | TIPO | MOTOROLA | TIPO     | MOTOROLA  |
|--------|----------|------|----------|----------|-----------|
| 251B35 | MR12C6FL | 305S | 1N4724   | 366C     | MR1122    |
| 25HB46 | MR1207FL | 305Z | 1N4725   | 366D     | MR1122    |
| 45L5   | MR1220SB | 320A | 1N4001   | 366F     | MR1123    |
| 45L10  | MR1221SB | 320B | 1N4002   | 366H     | MR1124    |
| 45L15  | MR1222SB | 320C | 1N4003   | 366K     | MR1125    |
| 45L20  | MR1223SB | 320D | 1N4003   | 366M     | MR1126    |
| 45L25  | MR1224SB | 320F | 1N4004   | 367A     | MR1120    |
| 45L30  | MR1225SB | 320H | 1N4004   | 367B     | MR1121    |
| 45L35  | MR1226SB | 320M | 1N4005   | 367C     | MR1122    |
| 45L40  | MR1227SB | 320K | 1N4005   | 367D     | MR1122    |
| 45M5   | MR1220SB | 320P | 1N4006   | 367F     | MR1123    |
| 45M10  | MR1221SB | 320S | 1N4006   | 367H     | MR1124    |
| 45M15  | MR1222SB | 320Z | 1N4007   | 367K     | MR1125    |
| 45M20  | MR1223SB | 335A | 1N1183R  | 367M     | MR1126    |
| 45M25  | MR1224SB | 335B | 1N1184R  | 368A     | MR1120    |
| 45M30  | MR1225SB | 335C | 1N1185R  | 368B     | MR1121    |
| 45M35  | MR1226SB | 335D | 1N1186R  | 368C     | MR1122    |
| 45M40  | MR1227SB | 335F | 1N1187R  | 368D     | MR1122    |
| 70U5   | MR1230SB | 335G | 1N1188R  | 368F     | MR1123    |
| 70U10  | MR1231SB | 335H | 1N1188R  | 368H     | MR1124    |
| 70U15  | MR1232SB | 335K | 1N1189R  | 368K     | MR1125    |
| 70U20  | MR1233SB | 335M | 1N1190R  | 368M     | MR1126    |
| 70U25  | MR1234SB | 336A | 1N1191R  | 371A     | 1N1183    |
| 70U30  | MR1235SB | 336B | 1N1192R  | 371B     | 1N1184    |
| 70U35  | MR1236SB | 336C | 1N1193R  | 371C     | 1N1185    |
| 70U40  | MR1237SB | 336D | 1N1194R  | 371D     | 1N1186    |
| 300A   | MR1210SB | 336F | 1N1195R  | 371F     | 1N1187    |
| 300B   | MR1211SB | 336G | 1N1196R  | 371H     | 1N1188    |
| 300C   | MR1212SB | 336H | 1N1196R  | 371K     | 1N1189    |
| 300D   | MR1213SB | 336K | 1N1197R  | 371M     | 1N1190    |
| 300E   | MR1214SB | 336M | 1N1198R  | 374A     | MR1210SL  |
| 300F   | MR1215SB | 337A | MR1120R  | 374B     | MR1211SL  |
| 300G   | MR1216SB | 337B | MR1121R  | 374C     | MR1212SL  |
| 300H   | MR1217SB | 337C | MR1122R  | 374D     | MR1213SL  |
| 302A   | 1N1183   | 337D | MR1122R  | 374F     | MR1215SL  |
| 302B   | 1N1184   | 337F | MR1123R  | 374H     | MR1217SL  |
| 302C   | 1N1185   | 337H | MR1124R  | 376A     | MR1220SL  |
| 302D   | 1N1186   | 337K | MR1125R  | 376B     | MR1221SL  |
| 302F   | 1N1187   | 337M | MR1126R  | 376C     | MR1222SL  |
| 302G   | 1N1188   | 341A | MR1120   | 376D     | MR1223SL  |
| 302H   | 1N1188   | 341B | MR1121   | 376F     | MR1225SL  |
| 302K   | 1N1189   | 341C | MR1122   | 376H     | MR1227SL  |
| 302M   | 1N1190   | 341D | MR1122   | 377A     | MR1230SL  |
| 303A   | 1N1191   | 341F | MR1123   | 377B     | MR1231SL  |
| 303B   | 1N1192   | 341H | MR1124   | 377C     | MR1232SL  |
| 303C   | 1N1193   | 341K | MR1125   | 377D     | MR1233SL  |
| 303D   | 1N1194   | 341M | MR1126   | 377F     | MR1235SL  |
| 303F   | 1N1195   | 341P | MR1128   | 377H     | MR1237SL  |
| 303H   | 1N1196   | 341S | MR1128   | 400A     | MR1210SB  |
| 303K   | 1N1197   | 346A | MR1120R  | 400B     | MR1211SB  |
| 303M   | 1N1198   | 346B | MR1121R  | 400C     | MR1212SB  |
| 304A   | MR1120   | 346C | MR1122R  | 400D     | MR1213SB  |
| 304B   | MR1121   | 346D | MR1122R  | 400F     | MR1215SB  |
| 304C   | MR1122   | 346F | MR1123R  | 400H     | MR1217SB  |
| 304D   | MR1122   | 346H | MR1124R  | 400VB5   | MR1240SB  |
| 304F   | MR1123   | 346K | MR1125R  | 400VB10  | MR1241SB  |
| 304H   | MR1124   | 346M | MR1126R  | 400VB15  | MR1242SB  |
| 304K   | MR1125   | 346P | MR1128R  | 400VB20  | MR1243SB  |
| 304M   | MR1126   | 346S | MR1128R  | 400VB25  | MR1244SB  |
| 304P   | MR1128   | 359B | 1N4002   | 400VB30  | MR1245SB  |
| 304S   | MR1128   | 359D | 1N4003   | 400VB40  | MR1247SB  |
| 305A   | 1N4719   | 359F | 1N4004   | 400VBR5  | MR1240SBR |
| 305B   | 1N4720   | 359H | 1N4004   | 400VBR10 | MR1241SBR |
| 305C   | 1N4721   | 359K | 1N4005   | 400VBR15 | MR1242SBR |
| 305D   | 1N4721   | 359M | 1N4005   | 400VBR20 | MR1243SBR |
| 305F   | MR1033A  | 359P | 1N4006   | 400VBR25 | MR1244SBR |
| 305H   | 1N4722   | 359S | 1N4006   | 400VBR30 | MR1245SBR |
| 305K   | MR1035A  | 359Z | 1N4007   | 400VBR40 | MR1247SBR |
| 305M   | 1N4723   | 366A | MR1120   | 401A     | MR1210SBR |
| 305P   | 1N4724   | 366B | MR1121   | 401B     | MR1211SBR |



| TIPO  | MOTOROLA  | TIPO  | MOTOROLA  | TIPO   | MOTOROLA  |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
| 401C  | MR1212SBR | 446B  | MR1121R   | A90C   | MR1235SB  |
| 401D  | MR1213SBR | 446C  | MR1122R   | A90D   | MR1237SB  |
| 401F  | MR1215SBR | 446D  | MR1122R   | A91B   | MR1233SBR |
| 401H  | MR1217SBR | 446F  | MR1123R   | A91C   | MR1235SBR |
| 404A  | MR1120    | 446H  | MR1124R   | A91D   | MR1237SBR |
| 404B  | MR1121    | 446K  | MR1125R   | A295PB | MR1243SBR |
| 404C  | MR1122    | 446M  | MR1126R   | A295PC | MR1245SBR |
| 404D  | MR1122    | 446P  | MR1128R   | A295PD | MR1247SBR |
| 404F  | MR1123    | 446S  | MR1128R   | AH805  | 1N4006    |
| 404H  | MR1124    | 446V  | MR1130R   | AH810  | 1N4006    |
| 404K  | MR1126    | 446Z  | MR1130R   | AH815  | 1N4006    |
| 404P  | MR1128    | 478C  | 1N3881    | AH1005 | 1N4007    |
| 404S  | MR1128    | 478E  | 1N3882    | AH1010 | 1N4007    |
| 404V  | MR1128    | 479C  | 1N3891    | AH1015 | 1N4007    |
| 404Z  | MR1130    | 479E  | 1N3892    | AM3    | 1N4001    |
| 405A  | 1N3208    | 703A  | 1N3491    | AM13   | 1N4002    |
| 405B  | 1N3209    | 703RA | 1N3492R   | AM23   | 1N4003    |
| 405C  | 1N3210    | 703B  | 1N3492    | AM33   | 1N4004    |
| 405D  | 1N3210    | 703RB | 1N3492R   | AM43   | 1N4004    |
| 405E  | 1N3211    | 703C  | 1N3493    | AM53   | 1N4005    |
| 405F  | 1N3211    | 703RC | 1N3493R   | AM63   | 1N4005    |
| 405H  | 1N3212    | 703D  | 1N3493    | G100K  | 1N4006    |
| 405AR | 1N3208R   | 703RD | 1N3493R   | G100M  | 1N4007    |
| 405BR | 1N3209R   | 703F  | 1N3494    | PA3    | 1N4004    |
| 405CR | 1N3210R   | 703RF | 1N3494R   | PA069  | 1N4003    |
| 405DR | 1N3210R   | 703H  | 1N3495    | PA070  | 1N4004    |
| 405ER | 1N3211R   | 703RH | 1N3495R   | PA071  | 1N4005    |
| 405FR | 1N3211R   | A10A  | 1N4002    | PA305  | 1N4001    |
| 405HR | 1N3212R   | A10B  | 1N4003    | PA310  | 1N4002    |
| 429A  | MR1220SB  | A10C  | 1N4004    | PA315  | 1N4003    |
| 429B  | MR1221SB  | A10D  | 1N4004    | PA320  | 1N4003    |
| 429C  | MR1222SB  | A10E  | 1N4005    | PA325  | 1N4004    |
| 429D  | MR1223SB  | A10M  | 1N4005    | PA330  | 1N4004    |
| 429E  | MR1224SB  | A10N  | 1N4006    | PA340  | 1N4004    |
| 429F  | MR1225SB  | A10P  | 1N4007    | PA350  | 1N4005    |
| 429G  | MR1226SB  | A13A2 | 1N4002    | PA360  | 1N4005    |
| 429H  | MR1227SB  | A13B2 | 1N4003    | PA380  | 1N4006    |
| 437A  | MR1120R   | A13C2 | 1N4004    | PT3    | 1N4004    |
| 437B  | MR1121R   | A13D2 | 1N4004    | PT5    | 1N4004    |
| 437C  | MR1122R   | A13E2 | 1N4005    | PT5B   | 1N4005    |
| 437D  | MR1122R   | A13F2 | 1N4001    | PT505  | 1N4001    |
| 437F  | MR1123R   | A13M2 | 1N4005    | PT510  | 1N4002    |
| 437H  | MR1124R   | A40A  | 1N1192    | PT515  | 1N4003    |
| 437K  | MR1125R   | A40B  | 1N1194    | PT520  | 1N4003    |
| 437M  | MR1126R   | A40C  | 1N1195    | PT525  | 1N4004    |
| 437P  | MR1128R   | A40D  | 1N1196    | PT530  | 1N4004    |
| 437S  | MR1128R   | A40E  | 1N1197    | PT540  | 1N4004    |
| 437V  | MR1128R   | A40F  | 1N1191    | PT550  | 1N4005    |
| 437Z  | MR1130R   | A40M  | 1N1198    | PT560  | 1N4005    |
| 439A  | MR1230SB  | A41A  | 1N1192R   | S91    | 1N4002    |
| 439B  | MR1231SB  | A41B  | 1N1194R   | S91H   | 1N4002    |
| 439C  | MR1232SB  | A41C  | 1N1195R   | S92    | 1N4003    |
| 439D  | MR1233SB  | A41D  | 1N1196R   | S92H   | 1N4003    |
| 439E  | MR1234SB  | A41E  | 1N1197R   | S93    | 1N4004    |
| 439F  | MR1235SB  | A41F  | 1N1191R   | S93H   | 1N4004    |
| 439G  | MR1236SB  | A41M  | 1N1197R   | S94    | 1N4004    |
| 439H  | MR1237SB  | A45A  | 1N3492R   |        |           |
| 441A  | MR1120    | A45B  | 1N3493R   |        |           |
| 441B  | MR1121    | A45C  | 1N3494R   |        |           |
| 441C  | MR1122    | A45D  | 1N3495R   |        |           |
| 441D  | MR1122    | A45E  | MR327R    |        |           |
| 441F  | MR1123    | A45F  | 1N3491R   |        |           |
| 441H  | MR1124    | A45M  | MR328R    |        |           |
| 441K  | MR1125    | A70B  | MR1213SB  |        |           |
| 441M  | MR1126    | A70C  | MR1215SB  |        |           |
| 441P  | MR1128    | A70D  | MR1217SB  |        |           |
| 441S  | MR1128    | A71B  | MR1213SBR |        |           |
| 441V  | MR1130    | A71C  | MR1215SBR |        |           |
| 441Z  | MR1130    | A71D  | MR1217SBR |        |           |
| 446A  | MR1120R   | A90B  | MR1233SB  |        |           |





# CAPACITORES CERÂMICOS "PLATE"

| SÉRIE 632 - CLASSE 1 B (TC) — 100 V |            |                                  |     |      |      |      |      | TAMANHO NATURAL |       |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|-----|------|------|------|------|-----------------|-------|
| Cap. (pF)                           | Tolerância | COEF. DE TEMPERATURA E DIMENSÕES |     |      |      |      |      | Marcação        |       |
|                                     |            | P100                             | NPO | N150 | N330 | N470 | N750 | N1500           |       |
| 0,56                                | ±0,25 pF   | I                                |     |      |      |      |      |                 | p 56  |
| 0,68                                |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | p 68  |
| 0,82                                |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | p 82  |
| 1                                   |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 1 p 0 |
| 1,2                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 1 p 2 |
| 1,5                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 1 p 5 |
| 1,8                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 1 p 8 |
| 2,2                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 2 p 2 |
| 2,7                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 2 p 7 |
| 3,3                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 3 p 3 |
| 3,9                                 | ±2%        | II                               | I   | I    | I    | I    | I    | I               | 3 p 9 |
| 4,7                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 4 p 7 |
| 5,6                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 5 p 6 |
| 6,8                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 6 p 8 |
| 8,2                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 8 p 2 |
| 10                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 10 p  |
| 12                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 12 p  |
| 15                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 15 p  |
| 18                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 18 p  |
| 22                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 22 p  |
| 27                                  | ±2%        | III                              | II  | II   | II   | II   | II   | II              | 27 p  |
| 33                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 33 p  |
| 39                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 39 p  |
| 47                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 47 p  |
| 56                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 56 p  |
| 68                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 68 p  |
| 82                                  |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | 82 p  |
| 100                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | n 10  |
| 120                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | n 12  |
| 150                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | n 15  |
| 180                                 | ±2%        | IV                               | V   | V    | V    | V    | V    | V               | n 18  |
| 220                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | n 22  |
| 270                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | n 27  |
| 330                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | n 33  |
| 390                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | n 39  |
| 470                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | n 47  |
| 560                                 |            |                                  |     |      |      |      |      |                 | n 56  |

| SÉRIE 630<br>CLASSE 2 A (GP) - 100 V |            |          |          | SÉRIE 629<br>CLASSE 2 (GMV) - 63 V |            |          |          | TAMANHO NATURAL |  |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|--|
| Cap. (pF)                            | Tolerância | Dimensão | Marcação | Cap. (pF)                          | Tolerância | Dimensão | Marcação |                 |  |
| 180                                  | ±10%       | I        | n 18     | 1000                               | -20 %      | I        | 1 n 0    |                 |  |
| 220                                  |            |          | n 22     | 2200                               |            |          | 2 n 2    |                 |  |
| 270                                  |            |          | n 27     | 4700                               |            |          | 4 n 7    |                 |  |
| 330                                  |            |          | n 33     | 10000                              |            |          | 10 n     |                 |  |
| 390                                  |            |          | n 39     | 22000                              | +80 %      | II       | 22 n     |                 |  |
| 470                                  |            |          | n 47     |                                    |            |          |          |                 |  |
| 560                                  |            |          | n 56     |                                    |            |          |          |                 |  |
| 680                                  |            |          | n 68     |                                    |            |          |          |                 |  |
| 820                                  |            |          | n 82     |                                    |            |          |          |                 |  |
| 1000                                 |            |          | 1 n 0    |                                    |            |          |          |                 |  |
| 1200                                 | ±10%       | II       | 1 n 2    |                                    |            |          |          |                 |  |
| 1500                                 |            |          | 1 n 5    |                                    |            |          |          |                 |  |
| 1800                                 |            |          | 1 n 8    |                                    |            |          |          |                 |  |
| 2200                                 |            |          | 2 n 2    |                                    |            |          |          |                 |  |
| 2700                                 | ±10%       | III      | 2 n 7    |                                    |            |          |          |                 |  |
| 3300                                 |            |          | 3 n 3    |                                    |            |          |          |                 |  |
| 3900                                 |            |          | 3 n 9    |                                    |            |          |          |                 |  |
| 4700                                 | ±10%       | IV       | 4 n 7    |                                    |            |          |          |                 |  |

☐ Preferenciais (pronta entrega)  
☐ Não preferenciais (sob encomenda)



# CAPACITORES CERÂMICOS "PLATE"



## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Salvo menção em contrário, todas as características se referem a temperatura de  $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , pressão atmosférica de 930 a 1060 mbar e umidade relativa do ar 45 a 75%.

### SÉRIE 632

#### CLASSE 1B (IEC) - TIPO TC

|                                                                  |                                                                                                                              |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tensão de trabalho                                               | 100 V                                                                                                                        |                              |
| Temperatura de trabalho                                          | -55 a +85°C                                                                                                                  |                              |
| Tensão de teste (1 min, CC)                                      | 300 V                                                                                                                        |                              |
| Tensão de teste da cobertura externa (1 min., CC)                | 300 V                                                                                                                        |                              |
| Resistência de isolamento (a uma tensão CC de 10 V, após 1 min.) | >10 GΩ                                                                                                                       |                              |
| Perdas (tgδ)                                                     | $\begin{cases} C < 50\text{ pF} & \leq 15(15/C + 0,7) \cdot 10^{-4} \\ C > 50\text{ pF} & \leq 15 \cdot 10^{-4} \end{cases}$ |                              |
| a 1 MHz                                                          |                                                                                                                              |                              |
| Grupo climático                                                  | 55/085/21                                                                                                                    |                              |
| Coef. de temp. $\frac{\Delta C}{C \Delta t}$                     | P100                                                                                                                         | +100 · 10 <sup>-6</sup> /°C  |
|                                                                  | NP0                                                                                                                          | 0 · 10 <sup>-6</sup> /°C     |
|                                                                  | N075                                                                                                                         | -75 · 10 <sup>-6</sup> /°C   |
|                                                                  | N150                                                                                                                         | -150 · 10 <sup>-6</sup> /°C  |
|                                                                  | N220                                                                                                                         | -220 · 10 <sup>-6</sup> /°C  |
|                                                                  | N330                                                                                                                         | -330 · 10 <sup>-6</sup> /°C  |
|                                                                  | N470                                                                                                                         | -470 · 10 <sup>-6</sup> /°C  |
|                                                                  | N750                                                                                                                         | -750 · 10 <sup>-6</sup> /°C  |
|                                                                  | N1500                                                                                                                        | -1500 · 10 <sup>-6</sup> /°C |

#### IDENTIFICAÇÃO:

|             |       |                          |
|-------------|-------|--------------------------|
| Corpo cinza | P100  | - Faixa vermelha/violeta |
|             | NP0   | - Faixa preta            |
|             | N075  | - Faixa vermelha         |
|             | N150  | - Faixa laranja          |
|             | N220  | - Faixa amarela          |
|             | N330  | - Faixa verde            |
|             | N470  | - Faixa azul             |
|             | N750  | - Faixa violeta          |
|             | N1500 | - Faixa laranja/laranja  |

#### Versões mecânicas:


série 632 (pref.) Fig. A  
série 638 Fig. B

Preferenciais  
 Não preferenciais (sob encomenda)


### SÉRIE 630

#### CLASSE 2A (IEC) OU Y5P (EIA) - TIPO GP

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tensão de trabalho                                               | 100 V                     |
| Temperatura de trabalho                                          | -55 a $+85^\circ\text{C}$ |
| Tensão de teste (1 min, CC)                                      | 300 V                     |
| Tensão de teste da cobertura externa (1 min, CC)                 | 300 V                     |
| Resistência de isolamento (a uma tensão CC de 10 V, após 1 min.) | $>1\text{ G}\Omega$       |
| Perdas (tg $\delta$ ) a 1 kHz, (V 1,5 VCA)                       | $<350 \cdot 10^{-4}$      |
| Variação da capacitância com a tensão, entre 0 e 40 V            | (max) -5%                 |
| Grupo climático                                                  | 55/085/21                 |

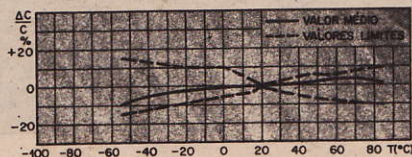

Capacitância x temperatura

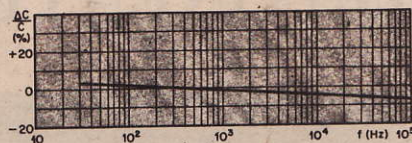


Capacitância x frequência

### SÉRIE 629

#### CLASSE 2 (IEC) OU Z5U (EIA) - TIPO GMV

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tensão de trabalho                                               | 63 V                      |
| Temperatura de trabalho                                          | -10 a $+55^\circ\text{C}$ |
| Tensão de teste (1 min, CC)                                      | 120 V                     |
| Tensão de teste da cobertura externa (1 min, CC)                 | 120 V                     |
| Resistência de isolamento (a uma tensão CC de 10 V, após 1 min.) | $>1\text{ G}\Omega$       |
| Perdas (tg $\delta$ ) a 1 kHz, (V 1,5 VCA)                       | $<350 \cdot 10^{-4}$      |
| Temperatura de armazenamento                                     | -40 a $+55^\circ\text{C}$ |
| Grupo climático                                                  | 10/055/21                 |

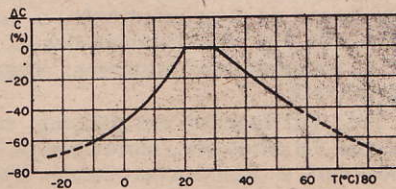

Capacitância x temperatura

#### IDENTIFICAÇÃO: Corpo ocre; Faixa verde

#### Versões mecânicas:

série 629.02 (pref.)  
série 629.03

Fig. A  
Fig. B

#### IDENTIFICAÇÃO: Corpo ocre; Faixa amarela

#### Versões mecânicas:

série 630.02 (pref.) Fig. A  
série 630.03 Fig. B

#### ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SOLDAGEM


| DIMENSÕES | FIGURA A   | FIGURA B   |
|-----------|------------|------------|
|           | B x H (mm) | B x H (mm) |
| I         | 3 x 4      | 6 x 5      |
| II        | 4 x 5      | 6 x 6      |
| III       | 5 x 6      | 6 x 7      |
| IV        | 6 x 7      | 6 x 8      |
| V         | 6 x 10     | 6 x 11     |


|                |                |
|----------------|----------------|
| FIG. A         | FIG. B         |
|                |                |
| $2,54 \pm 0,2$ | $5,08 \pm 0,3$ |

SOLDAGEM:  $250^\circ\text{C}$  máx; 5 s máx



**A****B**
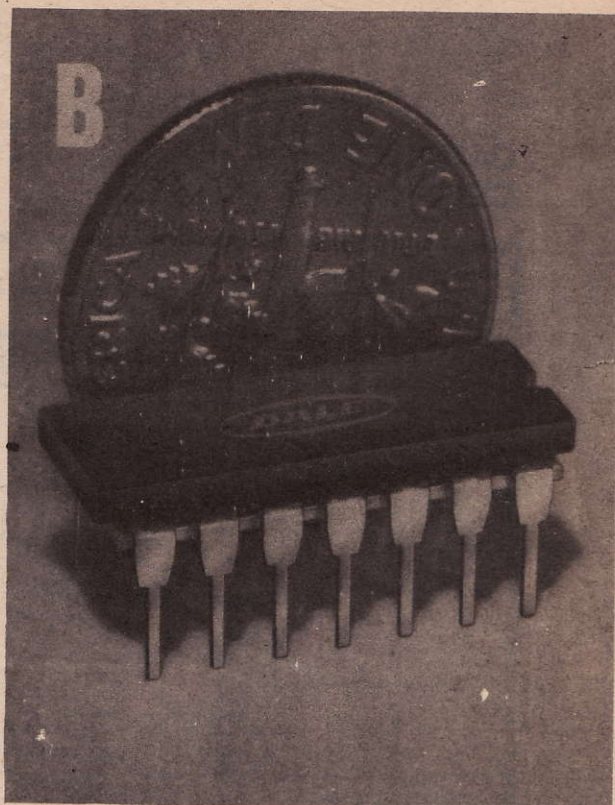
## COMPONENTES ELETRÔNICOS

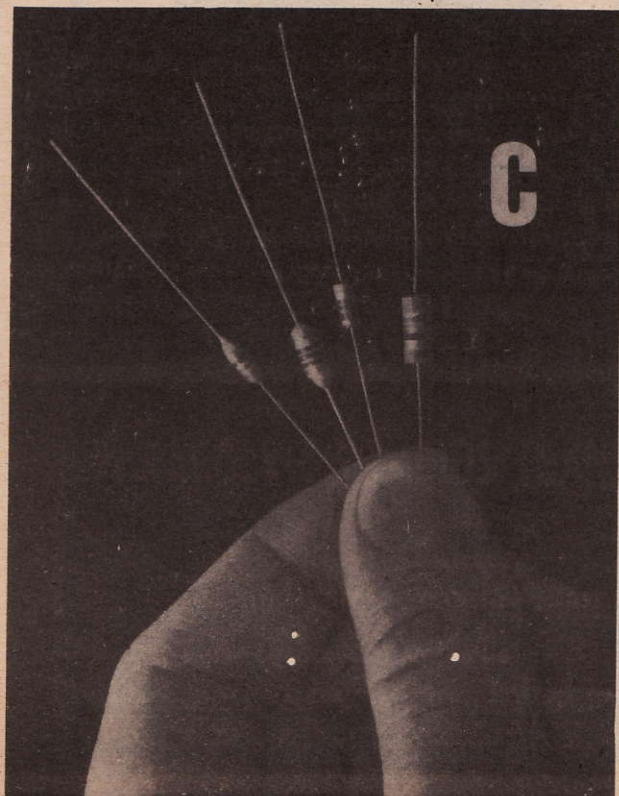**C**

A DALE ELECTRONICS INC. (P. O. Box 609, Columbus, Nebraska 68601, USA) produz uma série de componentes de alta precisão, para aplicação no campo da eletrônica e afins.

Na foto (A) temos resistores de fio de baixo valor ôhmico, com tolerâncias de 0.1% a 5%, para operarem em temperaturas desde 25° até 250° C, com uma estabilidade de 0.1% de variações R por 1.000 horas de funcionamento, a uma potência contínua de 5 w. A indutância destes resistores é de 15 nanohêries máximos, desde 0.5 até 500.000 HZ.

Foto (B) resistor em película, com base de 14, 16 ou 18 pinos em valores desde 10 ohms até 1 megohm e tolerâncias desde 1% até 20%, máximo de 1 w.

Foto (C) Choques de precisão, encapsulados em resina epoxi, para 0.10 microH até 1.000 micro H.





### LABORATÓRIO DE LINGUAGENS

Um dos muitos usos do audiovisual é no ensino de idiomas. E para o técnico eletrônico a instalação ou manutenção destes equipamentos é mais um ótimo campo de trabalho. Na foto vemos uma aula, em que os alunos, em cabinas separadas ouvem e gravam as vozes, seja do professor seja dos colegas.


Foto BF 711/1) Inter-Nationen


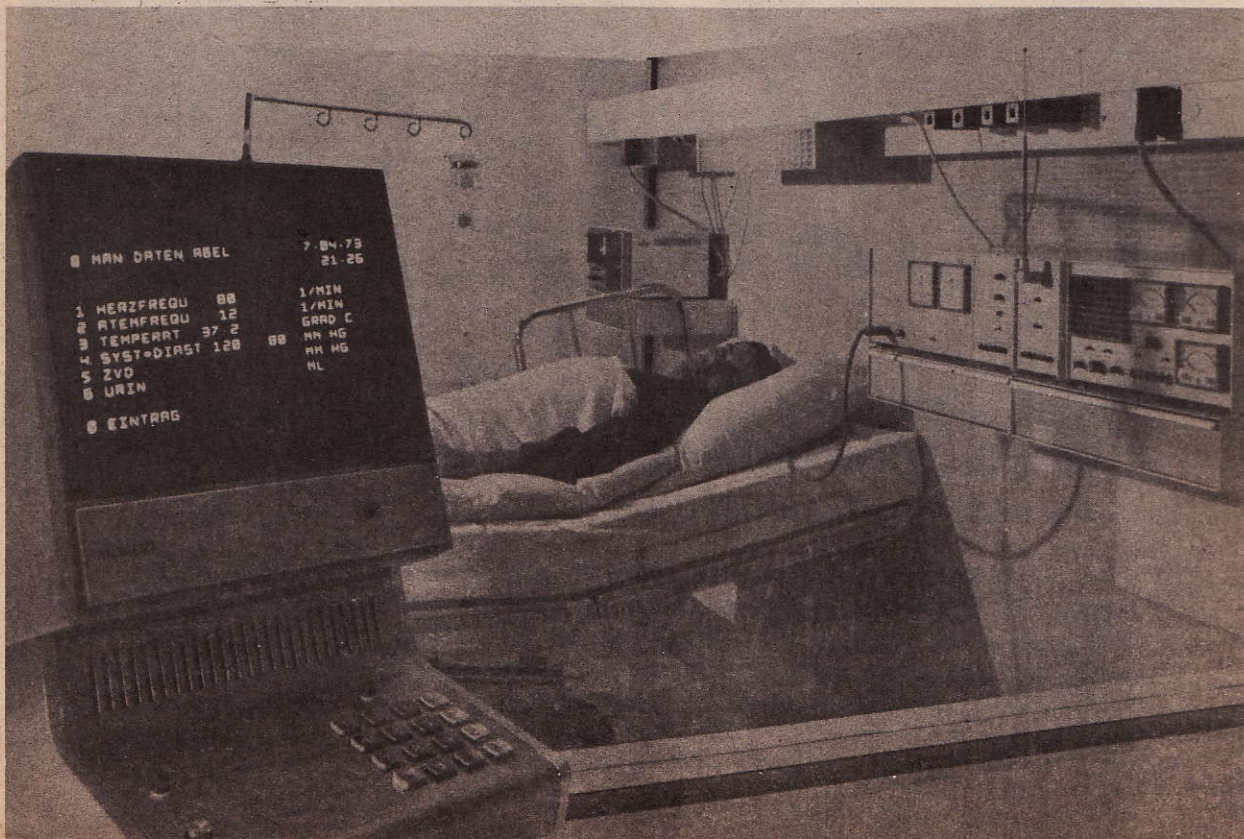
# CTI ELETRÔNICO


Os Centros de Tratamento Intensivo (CTI) que hoje existem em todos os hospitais de primeira classe acabam de receber uma grande ajuda por parte da eletrônica.

O paciente sob cuidados médicos está ligado a um sistema de transdutores que medem temperatura, pulso, batidas cardíacas, estados metabólicos e outras informações, que vão a um computador que armazena as informações para futuras referências e ao mesmo tempo mostra em um painel (cinescópio) na sala da enfermeira-chefe ou dos médicos, todas as informações obtidas, bastando selecionar o caso pelo sistema digital que se vê na mesa à esquerda, na foto. Até 32 pacientes podem ser colocados neste sistema e a informação arquivada até 16 dias.





Nesta foto vemos os detalhes do sistema de CTI Eletrônico. O paciente (1) é ligado a central de controle (2), daí as informações vão para o computador (3) que as armazena e também envia informações para o médico (4), que pode enviar instruções de volta através do computador para a enfermeira chefe. Do computador as informações vão também para a sala de cirurgia (5) que tem as mesmas facilidades de (4); O laboratório (5) também é ligado ao computador e através do mesmo todos os setores são interligados, para registro e indicação remota. (Foto Siemens)

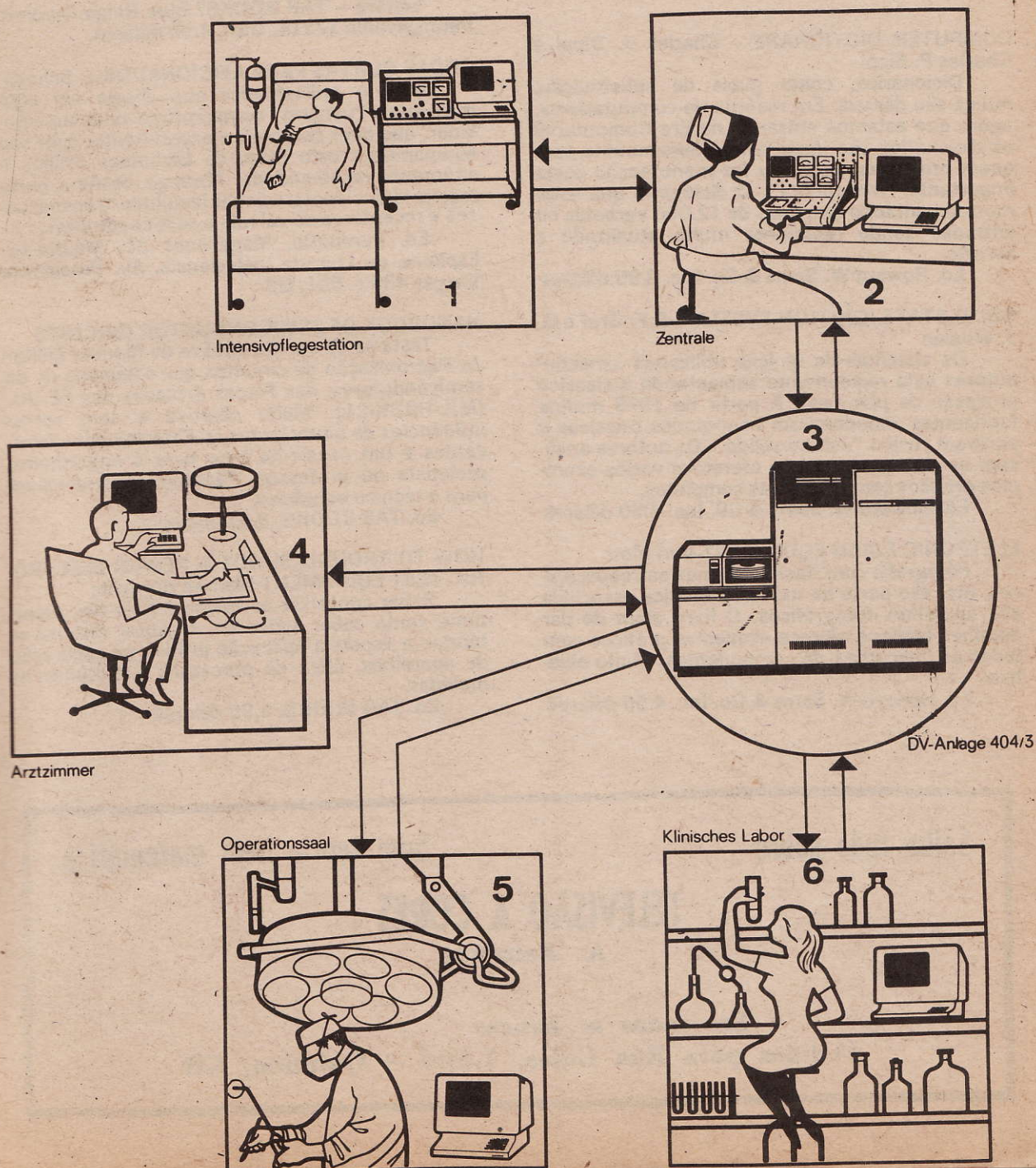



# Livros

Apollon Fanzeres

**NOTA** — Os livros comentados nesta seção podem ser encomendados diretamente aos editores ou adquiridos nas livrarias especializadas. Não vendemos os livros aqui comentados.

**COMPUTER DICTIONARY** - Charles J. Dippl e Charles P. Sippl

Dicionários, como guias de substituição, nunca são demais. Em matéria de computadores, agora que estamos entrando na Era Computarial os dicionários são importantes ferramentas para quem programa, opera ou faz manutenção desta importante "ferramenta". O dicionário que estamos comentando tem mais de 12.000 verbetes ou entradas sendo realmente muito atualizado e correto.

Ed. Howard W. Sams & Co. Inc. 8.95 dólares

**SOLID-STATE IGNITION SYSTEMS**-R.F. Graf e G. J. Whalen

Os sistemas de ignição utilizando semicondutores está rapidamente suplantando o clássico processo de platinado. A partir de 1973 muitos fabricantes abandonaram os métodos clássicos e partiram para o "estado-sólido". Os autores analisam os pontos técnicos e oferecem vários exemplos práticos com esquemas completos.

Ed. Howard W. Sams & Co. Inc. 4.50 dólares

**ELETRONIC FLASH EQUIPMENT**-Verl Mott

Fotografia com flash, sistemas estroboscópicos, etc. são parte da moderna técnica associada aos aparelhos fotográficos. O livro além de dar detalhes teóricos oferece esquemas práticos com todas as indicações de componentes. Muito objetivo.

Ed. Howard W. Sams & Co. Inc. 4.50 dólares

**PRACTICAL CIRCUIT DESIGN FOR THE EXPERIMENTER**-Don Tuite

Para aquele que está interessado em conhecer um pouco de teoria associada à prática eis um livro indicado. Por exemplo o capítulo que trata das transformações de Laplace é muito objetivo e não contém nada daquelas complexas aparências dos tratamentos teóricos.

Livro recomendado inclusive para os professores.

Editora — TAB BOOKS? Blue Ridge Summit, Pennsylvania 17214, USA, 4.95 dólares

**ONDAS CURTAS PARA AFICIONADOS**-J. Schaap

Para o radioamador que deseja ser algo mais que o "usuário" do microfone ou do manipulador, que quer construir e experimentar com seu equipamento este livro, da Biblioteca Philips é altamente recomendado. Abrange desde a parte teórica até a construcional incluindo transmissores e receptores de válvula e semicondutores.

Ed. Paraninfo, Magallanes 21, Madrid-15, Espanha ou Livraria Interciência, Av. Presidente Vargas 435 s. 501, GB

**HANDBOOK OF SEMICONDUCTOR CIRCUITS**

Trata-se da versão pública do Manual Militar de Padronização de circuitos que seleciona os de semicondutores, das Forças Armadas dos EE.UU. (MIL-HDBK-21). Muito objetivo e sem sofrer influências de anunciantes ou determinados fabricantes é um excelente livro para o engenheiro, projetista ou professor. Também recomendável para o técnico estudioso.

Ed. TAB BOOKS, 8.95 dólares.

**HOW TO TROUBLESHOOT & REPAIR ELECTRONIC TEST EQUIPMENT**-Mannie Horowitz

Saber consertar os testes é hoje tão importante como saber aplicá-los. O Autor discute as teorias e depois a aplicação prática na reparação de aparelhos, além de processos e métodos de medidas.

Ed. TAB BOOKS, 6,95 dólares

Saiba tudo sobre

Sem teoria nem matemática

**TELEVISÃO A CORES**

A. Fanzeres

Em todas as bancas

Pedidos para Rua Goiás, 1.164 — Quintino, GB



# Editorial

Temos hoje várias novidades em ME. Primeiro a seção de Cartas, onde respondemos aos leitores. Notem porém que respondemos às cartas por ordem de chegada a nossa Cx. Postal, não importando que sejam dirigidas a este ou àquele título de publicação orientada por nós. A verdade é que nossos Amigos-leitores adquirem toda a série de publicações que orientamos, sejam as mensais sejam os suplementos e livros. Assim, nas publicações mensais (RTV, EPT e ME) iremos dando vasão as cartas dos leitores.

A outra novidade é a abertura da FEIRA ELETRÔNICA também em M. E. FEIRA ELETRÔNICA é uma seção onde se publicam GRÁTIS qualquer pedido ou anúncio que o leitor envie, seja para troca de material, localização de esquema, empréstimo de material etc. A direção da revista não assume responsabilidade pelos materiais ou coisas oferecidas. A inserção é grátis. Basta que enviem para o endereço abaixo uma carta, escrita claramente, dizendo o que querem, com nome e endereço completo. Não esquecer o Código Postal.

Outra boa notícia é sobre os "kits" da IDIM. Leiam e vejam como será fácil ao leitor do interior adquirir por reembolso o conjunto de materiais que lhe permitirá montar varios aparelhos.

Nas bancas já estão os livros OSCILOSCÓPIO E SUAS APLICAÇÕES e um excelente CURSO DE TRANSISTORES da Telefunkken, ambos editados por nosso grupo.

Como podem apreciar as novidades são boas. O curso, não está hoje nas páginas de ME, por absoluta falta de espaço. Virá no próximo número.

Pedimos aos leitores veteranos da primeira fase de ME, quando ainda era na forma de jornal, que nos comuniquem quando começarem a receber a edição da revista SONIDO-IMAGEM. Em cada edição desta revista vem uma ficha para obter uma inscrição de outra pessoa. Se os leitores ao receberem esta revista, nos enviarem a referida ficha, nos preencheremos com os nomes de outros leitores e assim em breve toda a vasta rede de AMIGOS-LEITORES de nossas publicações estarão recebendo mais uma publicação grátis.

Todos os leitores que enviam seus nomes, são automaticamente cadastrados. Pedimos porém que escrevam claramente, nome, endereço, código postal etc. Muitas vezes na carta não consta o nome, somente a assinatura (às vezes ilegível) e o envelope na operação de abertura é extraviado e perde-se a oportunidade de cadastrar o leitor.

E para todos aqueles que ainda não o fizeram recomendamos que enviem o nome e endereço completo, para ficarem cadastrados, a fim de receberem informações técnicas, gratuitamente.

Cordialmente  
A. Fanzeres

Cx. Postal 2483-ZC00  
20.000, Rio, GB

## MUNDO ELETRÔNICO

Diretor Responsável:  
WALDEMIRO BARBOSA DA SILVA  
Orientação Técnica:  
APOLON FANZERES

Editora SIGNO Ltda.  
Rua Goiás, 1.164 - GB


### DISTRIBUIÇÃO

Fernando Chinaglia S/A.  
Rua Teodoro da Silva, 907  
Guanabara




# PRÉ AMPLIFICADOR DE HI-FI

LISTA DE MATERIAIS PARA A FIGURA 1

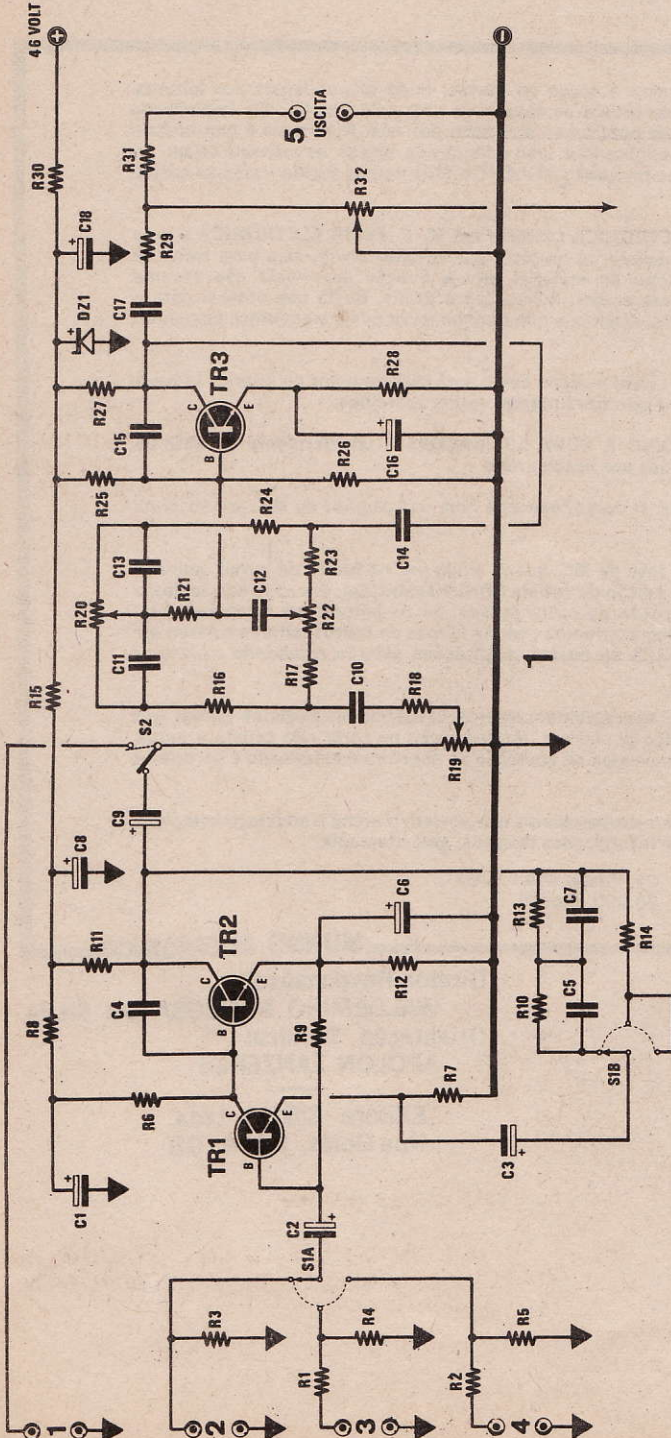

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| R1            | 1.8, megohm              |
| R2            | 180K                     |
| R3            | 56K                      |
| R4            | 220K                     |
| R5            | 220K                     |
| R6            | 220K                     |
| R7            | 680K                     |
| R8            | 220K                     |
| R9            | 220K                     |
| R10           | 10K                      |
| R11           | 18K                      |
| R12           | 820                      |
| R13           | 150K                     |
| R14           | 4.700                    |
| R15           | 1.200                    |
| R16           | 8.200                    |
| R17           | 2.200                    |
| R18           | 560                      |
| R19           | 10K pot. linear          |
| R20           | 220K                     |
| R21           | 4.700                    |
| R22           | 220K                     |
| R23           | 2.200                    |
| R24           | 8.200                    |
| R25           | 180K                     |
| R26           | 47K                      |
| R27           | 3.900                    |
| R28           | 1.500                    |
| R29           | 4.700                    |
| R30           | 820                      |
| R31           | 4.700                    |
| R32           | 22K                      |
| C1            | 5 mfd x 25 v.            |
| C2            | 5 mfd x 25 v.            |
| C3            | 10 mfd x 25 v.           |
| C4            | 470 pF                   |
| C5            | 6.800 pF                 |
| C6            | 100 mfd x 25 v.          |
| C7            | 22.000 pF                |
| C8            | 100 mfd x 25 v.          |
| C9            | 5 mfd x 25 v.            |
| C10           | 1 mfd                    |
| C11           | 47.000 pF                |
| C12           | 6.800 pF                 |
| C13           | 47.000 pF                |
| C14           | 1 mfd                    |
| C15           | 470.000 pF               |
| C16           | 50 mfd x 25 v.           |
| C17           | 1 mfd                    |
| C18           | 100 mfd x 25 v.          |
| TR1, TR2, TR3 | BC 109                   |
| DZ1           | Zener de 20 ou 22v.      |
| S1A-S1B       | chave 2 pólos 3 posições |
| S2            | chave 1 pólo 1 posição   |



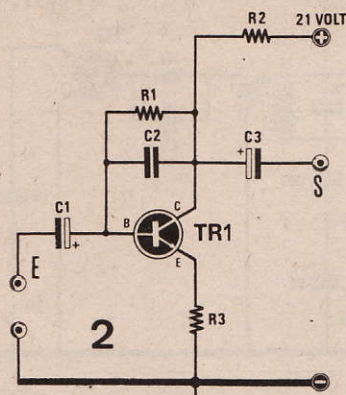

Para os leitores que tenham alguma prática eis um circuito muito interessante, para disposição mono ou estereofônica.

Na caso de disposição mono o potenciômetro R32 é eliminado. No circuito estereofônico o ponto em seta que vem do potenciômetro R32 é ligado, no outro pré (que não está indicado para simplificar o desenho) na junção de R29 e R31.

Notem que neste desenho a aparente falha do traço indica apenas que não há ligação entre as linhas que se cruzam.


As entradas do pré, em número de quatro são as seguintes:

- 1) Sintonizador de AM
- 2) Unidade magnética
- 3) Unidade cerâmica
- 4) Tomada auxiliar

A saída é no ponto 5. Se for desejado maior ganho para a unidade magnética, pode-se utilizar o circuito indicado na figura 2, que será ligado entre a unidade e o ponto de entrada nº 2.

#### LISTA DE MATERIAIS DA FIGURA 2


|     |                  |
|-----|------------------|
| R1  | 470K             |
| R2  | 2.200            |
| R3  | 180              |
| C1  | 10 mfd x 25 v.   |
| C2  | 220 pF           |
| C3  | 10 mfd x 25 v.   |
| TR1 | BC 109 ou BC 108 |

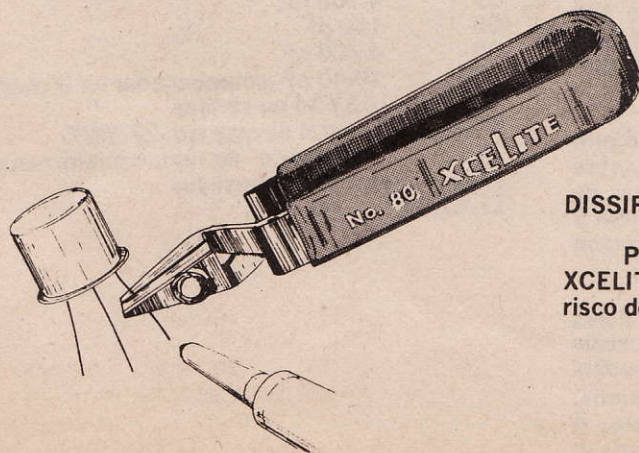
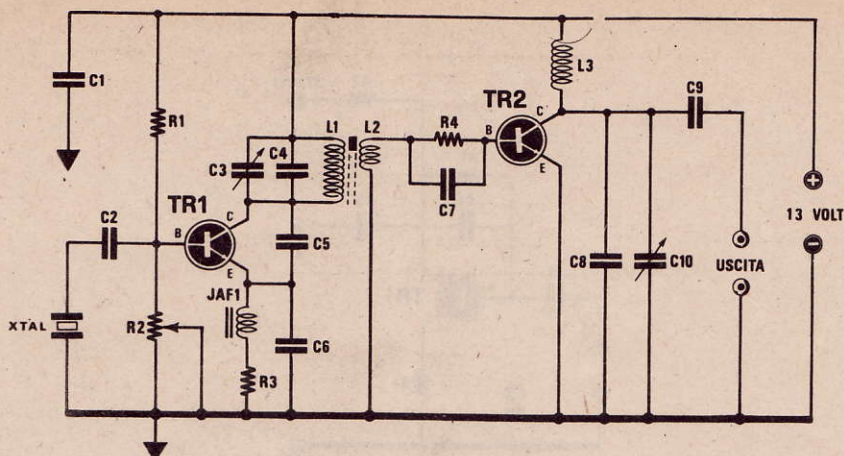
#### DISSIPADOR DE CALOR

Pinça dissipadora de calor produzida pela XCELITE, permite soldar os semicondutores sem risco de deterioração





## TRANSMISSOR PARA 27 MHZ

Apesar de constar que somente serão aceitos, para efeito de licenciamento, os transmissores para a Faixa do Cidadão, de fabricação comercial, o que aliás nos parece uma medida paradoxal, que contraria o espírito do amadorismo real, enquanto não obtemos uma informação oficial sobre o assunto, iremos publicando esquemas para esta faixa tão interessante para o experimenter. Afinal é construindo que se aprende e em matéria de rádio-amadorismo no Brasil — neste aspecto estamos ainda muito atrasados porque a grande maioria apenas sabe manipular e falar ao microfone, comprando transmissores e receptores comerciais. Poucos, mas poucos mesmo, são aqueles capazes de construir e ajustar seu equipamento.

O transmissor é simples, fornecendo uma potência de saída da ordem de 2 w. Notem os leitores que só fornecemos a parte de RF. A modulação não é porém problema para aqueles que são realmente experimentadores. Basta atentar para o fato que a modulação deve "modular" a alimentação do estágio de saída (TR2).


A bobina L1 consta de 7 espiras de fio de 0.8 mm de diâmetro (aprox. nº 20) esmaltado, sobre forma de 5mm com núcleo. L2 tem 3 espiras do mesmo fio, sobre L1, do lado frio desta. L3 tem 9 espiras do mesmo fio sobre forma de 5 mm com núcleo.

O cristal deve ser para 27 MHz, dentro da Faixa do Cidadão. O ponto de funcionamento do oscilador é determinado pelo ajuste de TR2. A impedância de saída (ponto 1) é da ordem de 50-75 ohms, própria para cabo coaxial ou linha paralela. A sintonia de C3 é ajustada para maior saída o mesmo sucedendo com C 10. No ponto X pode ser intercalado o manipulador.

### LISTA DE MATERIAIS

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| R1         | 1200 ohms                                                      |
| R2         | 500 trimer                                                     |
| R3         | 22                                                             |
| R4         | 27                                                             |
| C1         | 100.000 pF                                                     |
| C2         | 22.000 pF                                                      |
| C3         | 10-40 pF (compensador ou trimer)                               |
| C4         | 150 pF                                                         |
| C5         | 47 pF                                                          |
| C6         | 390 pF                                                         |
| C7         | 4.700 pF                                                       |
| C8         | 150 pF                                                         |
| C9         | 4.700 pF                                                       |
| C10        | 10-40 pF (compensador ou trimer)                               |
| TRI-TR2    | BSY 34 ou similar                                              |
| XTAL       | cristal de quartzo, 27 MHZ                                     |
| JAF 1      | Primário de um transformador de saída, simples para transistor |
| L1, L2, L3 | Ver texto                                                      |



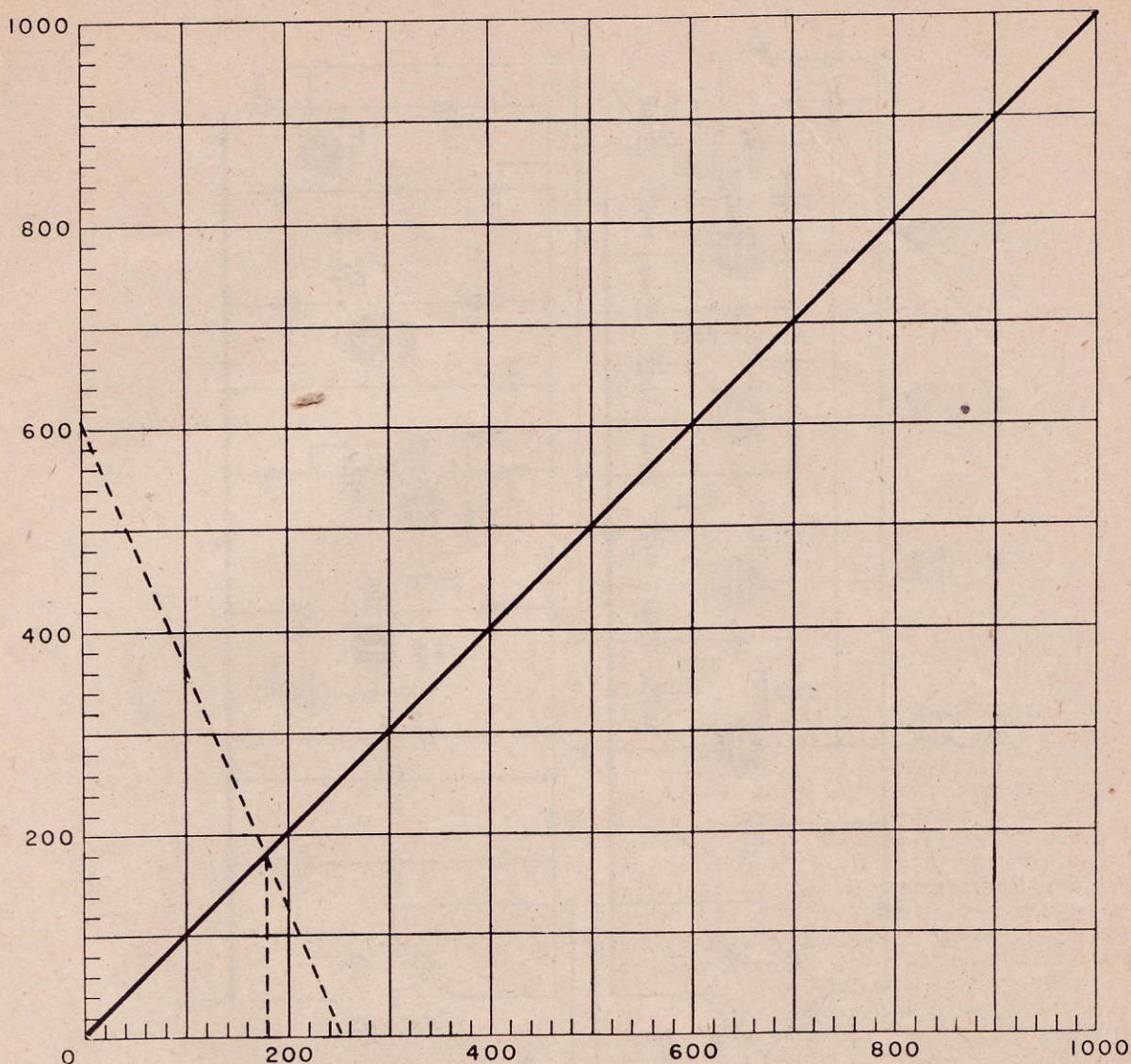

## CALCULO DE RESISTORES E CONDENSADORES

Com o gráfico que apresentamos é possível calcular com bastante precisão o valor resultante ou final de resistores em paralelo ou condensadores em série.

Suponhamos que se tem dois resistores de 250 e 600 ohms e se deseja saber o valor final, quando ligados em paralelo. Toma-se uma régua e liga-se o ponto 600 da escala vertical, com o ponto 250 da escala horizontal. Na intersecção da régua com a linha inclinada que parte do zero à esquerda embaixo, para a extrema direita em cima, coloca-se a régua na vertical e lê-se na escala horizontal o resultado final.

No exemplo que demos, fácil é observar no gráfico, pelas linhas pontilhadas, como proceder para calcular resistores em paralelo.

Para condensadores em série o procedimento é o mesmo, bastando atribuir os valores das capacidades às escalas vertical e horizontal.

Como as escalas são de 0 a 1.000 é possível aumentá-las ou diminuí-las apenas pelo acréscimo ou retirada de zeros.






**Pedidos para Rua Goiás, 1.164 - Quintino, GB**


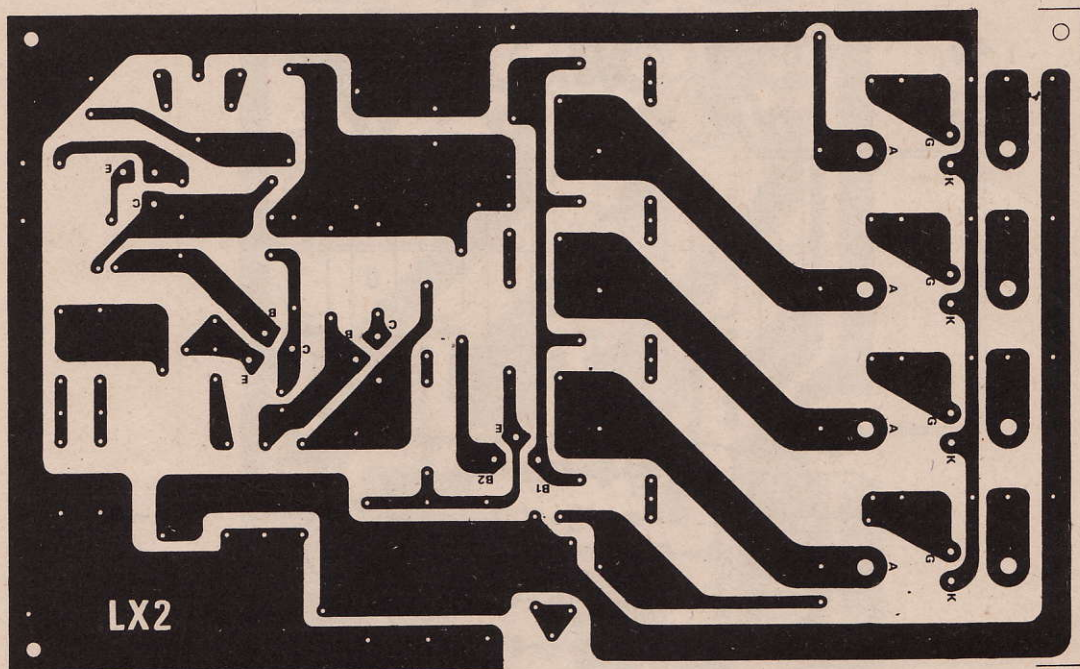
# LUZ PSICODÉLICA ROTATIVA

O circuito que apresentamos é uma adaptação livre de um excelente artigo publicado na revista italiana "NUOVA ELETTRONICA".

A novidade é que estas lâmpadas, em número de 4, piscam em alternância, sequecionada, tendo sua velocidade de piscamento variada em função de um sinal sonoro aplicado. A velocidade inicial pode ser alterada por R20.



Para se iniciar o funcionamento há que pressionar o botão. Pl. Liberando o botão, a lâmpada LP4 acende, depois acende LP3 e LP4 apaga, segue-se a vez de LP2 que acende e LP3 apaga e finalmente LP1 acende e LP2 apaga; o ciclo continua, numa cadência determinada por R20. Este potenciômetro deve ser regulado para a mais lenta cadência, pois ao apicar-se um som no microfone a cadência se acelera. A sensibilidade do microfone é regulada por R13. O microfone deve ser do tipo de cristal. As lâmpadas devem ser para 220 volts, de 100-ou 150 w. e pintadas de cor diferente, para melhor efeito psicodélico. Quando se fala no microfone ou mesmo capta um som, a velocidade de sequência do acendimento e apagamento das lâmpadas aumenta de modo variável, dependendo do som.



Os SCR do tipo TUA 408 porém os RCA ou IBRAPE BTX 18/300 servem.

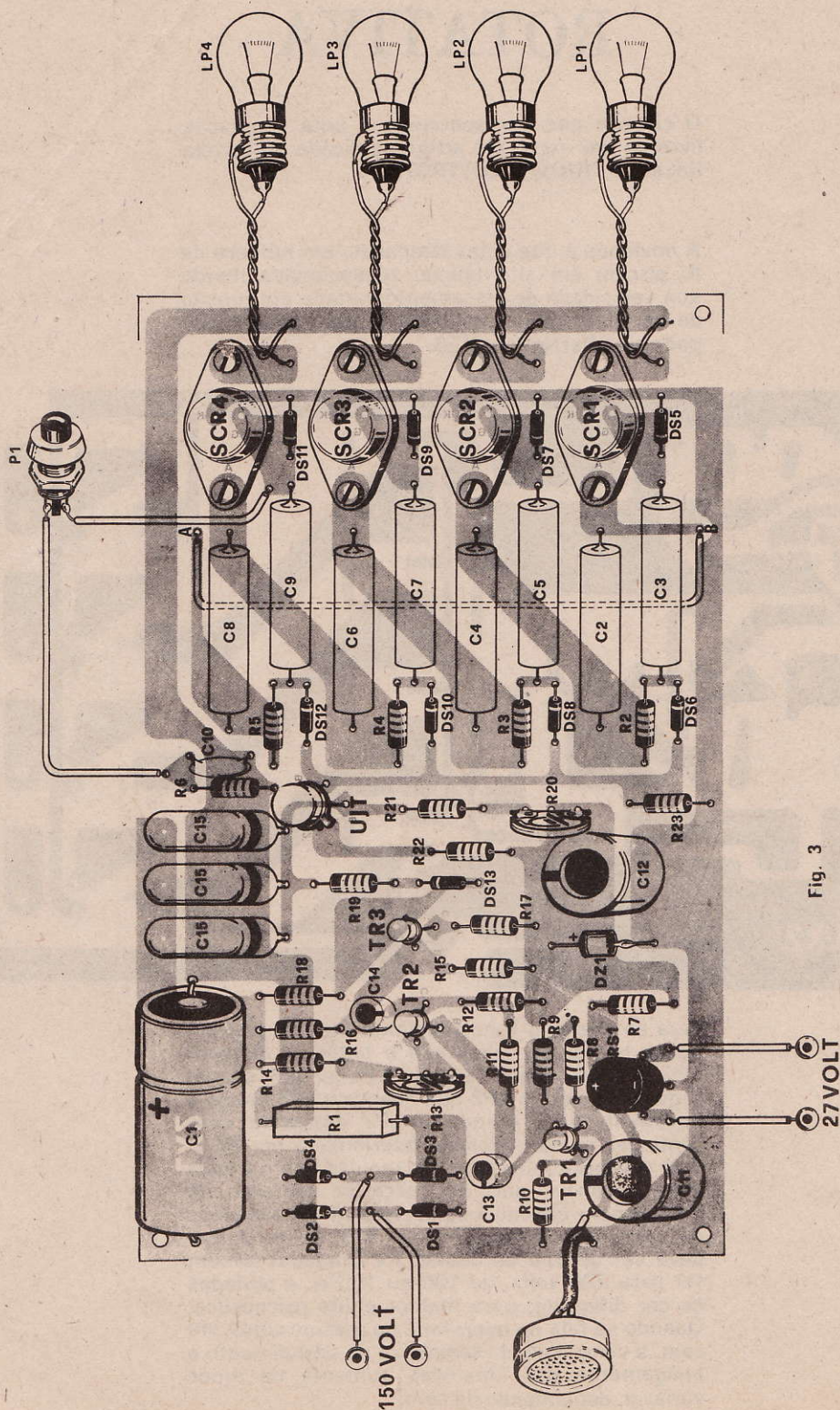


Fig. 3



## LISTA DE MATERIAIS

R1 33 ohms 5 w.  
 R2 47K 1/2 w.  
 R3 47K 1/2 w.  
 R4 47 1/2 w.  
 R5 47K 1/2 w.  
 R6 1 Megohm 1/2 w.  
 R7 560 1/2 w.  
 R8 3.9 Megohms 1/2 w.  
 R9 68.000 1/2 w.  
 R10 560 1/2 w.  
 R11 3.3 Megohms  
 R12 10.000 1/2 w.  
 R13 1.000 potenciômetro tipo trimmer  
 R14 47 1/2 w.  
 R15 150.000 1/2w.  
 R16 82.000 1/2w.  
 R17 1.000 1/2w.  
 R18 10.000 1/2w.  
 R19 3.300 1/2w.  
 R20 470.000 1/2w.  
 potenciômetro tipo trimer  
 R21 150.000 1/2w.  
 R22 1.500 1/2w.  
 R23 100 1/2w.  
 C1 32 mfd, eletrolítico, 350 v.  
 C2 100.000 pF × 400 v.  
 C3 100.000 pF × 400 v.  
 C4 100.000 pF × 400 v.

C5 100.000 pF × 400 v.  
 C6 100.000 pF × 400 v.  
 C7 100.000 pF × 400 v.  
 C8 100.000 pF × 400 v.  
 C9 100.000 pF × 400 v.  
 C10 10.000 pF × 250 v.  
 C11 100 mfd, eletrolítico, 35 a 50 v.  
 C12 100 mfd, eletrolítico, 35 a 50 v.  
 C13 10 mfd, eletrolítico, 25 v.  
 C14 10 mfd, eletrolítico, 25 v.  
 C15 3 mfd, óleo, 600 v. (podem ser 3  
 cond. de 1 mfd em paralelo)  
 TR1, TR2, TR3 – BC 107, BC 113, BC 207 etc  
 etc.  
 UJT 2N1671 etc.  
 SCR ver texto  
 RS1 ponte retificadora 50 volts 1 amp.  
 DZ1, DS2, DS3, DS4, DS8, DS10, DS12 – diodo  
 silício 1.000 v. 1 amp.  
 DS5, DS7, DS9, DS11, DS13 – diodo LN 914 ou  
 similar  
 Micro microfone de cristal.  
 T1 transformador de alimentação, primario  
 para 110 ou 220 volts, secundário 27 volts 1 amp.  
 e 150 v. 500 mA.  
 LP1, LP2, LP3, LP4 – 4 lâmpadas de 100 a 150 v.  
 para 220 volts  
 S1 1 polo 1 posição

# ESCOLHA O SEU SCR



| Tipo                 | I <sub>T</sub> (RMS) | V <sub>RRM</sub> |
|----------------------|----------------------|------------------|
| USO GERAL            |                      |                  |
| BTX18                | 1,6 A                | 120 a 600 V      |
| BT100A               | 4,5 A                | 300 a 500 V      |
| COMUTAÇÃO RÁPIDA     |                      |                  |
| BTW30                | 24 A                 | 300 a 1200 V     |
| BTW31                | 31 A                 | 300 a 1200 V     |
| BTW32                | 55 A                 | 600 a 1200 V     |
| AVALANCHE CONTROLADA |                      |                  |
| BTY79                | 10 A                 | 400 a 1000 V     |
| BTY87                | 25 A                 | 400 a 800 V      |
| BTY91                | 25 A                 | 400 a 800 V      |
| BTY47                | 25 A                 | 600 a 1600 V     |
| BTY92                | 31 A                 | 600 a 1600 V     |
| BTW24                | 55 A                 | 600 a 1600 V     |
| BTW23                | 140 A                | 600 a 1600 V     |
| BTX41                | 400 A                | 800 a 1600 V     |



# INDICADOR VISUAL DE SINTONIA FM

Os estágios demoduladores de FM são constituídos por detetores ou discriminadores. O valor da componente corrente contínua é nulo quando o equilíbrio é exato, isto é, quando a sintonia está perfeita. A componente de corrente contínua é positiva ou negativa se o equilíbrio está à direita ou esquerda da frequência central.

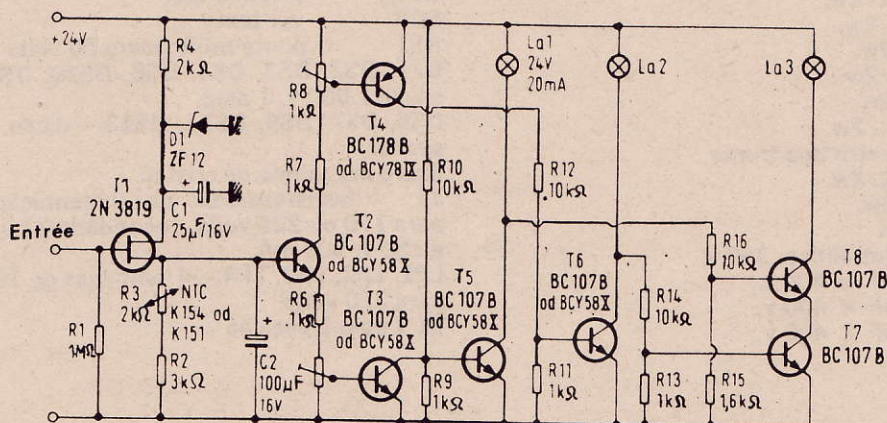


Fig. 1

Os indicadores visuais permitem efetuar uma sintonia exata, o que nem sempre é possível, em se tratando de FM, de efetuar pela audição.

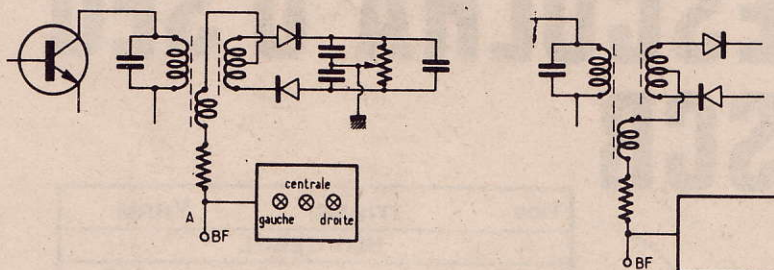


**Fig. 2**

# O OSCILOSCÓPIO E SUA APLICAÇÃO

Cr\$ 10,00

Já nas bancas este importante livro que ensina ao técnico como usar o osciloscópio. Escrito de modo claro, sem complicações, mostra como aplicar o osciloscópio para medidas em rádios, transmissores TV, TVC, alta fidelidade, estéreo, quadrafonia, circuitos eletrônicos etc. Primeira obra em português. Escrita pelo veteraníssimo que todos leitores de publicações técnicas já conhecem **A. FANZERES**.

Cx. Postal 2483 — ZC-00 20 000, Rio, GB



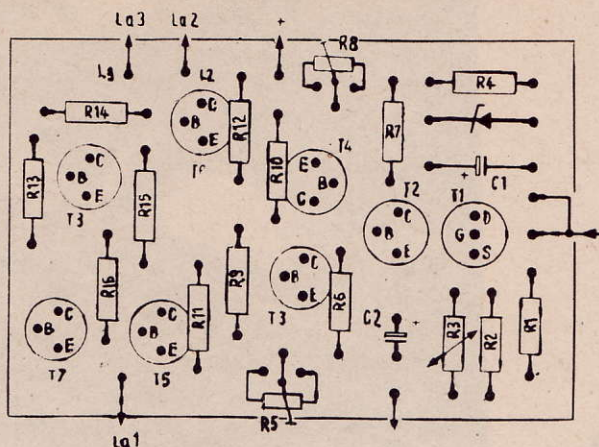


Fig. 3

O presente circuito é baseado em um circuito original da Schaub-Lorenz. Se o receptor está corretamente sintonizado a voltagem é nula à saída do discriminador (ponto A da figura 2) e a lâmpada central La2 acende. Se o desajuste ou dissintonia é a direita ou à esquerda, as lâmpadas respectivas (La1 ou La3) acendem.

O esquema de princípio pode ser apreciado na figura 1. A entrada do sinal é na posição 1. R3 é um termistor de 2.000 ohms.

Na figura 3 temos a disposição dos componentes e na figura 4 o detalhe do circuito impresso.


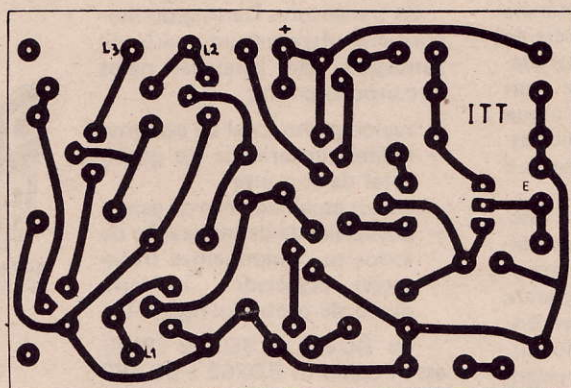


Fig. 4

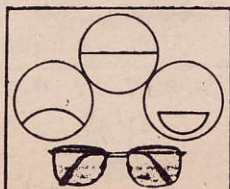


**SILEÓTICA**  
MATERIAL ÓTICO LTDA.  
"A ÓTICA DOS GRANDES SERVIÇOS"

LARGO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, 26 grupo 223  
ED. PATRIARCA - RIO, GB.  
TEL. 224-3760



## MICRO PÁRA-RAIO

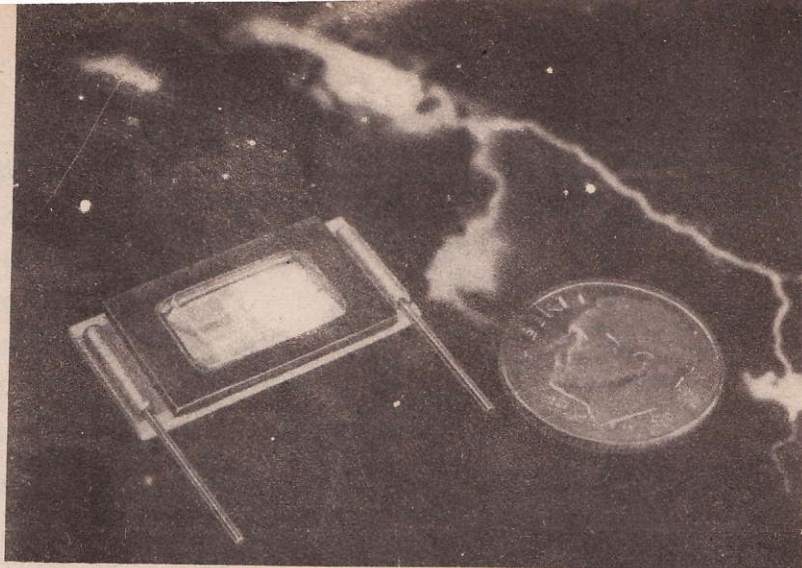

A DALE ELECTRONIC Inc. (P. O. Box 609, Columbus, Nebraska 68601, USA) lançou recentemente no mercado um pára-raio miniatura, destinado a proteger os circuitos de RF pulsos de alta tensão causados por transientes e raios. O pára-raio utiliza o tipo de construção designado por "cermet".

Uma placa de vidro permite inspeção constante da unidade para eventual dano devido a centelhas. O componente é fornecido para voltagens de 350, 500, 800 e 1.000 volts, operando em temperaturas de menos 40° até 80° C. Suas dimensões podem ser avaliadas pela moeda colocada próximo ao mesmo.

## TRANSISTORES DARLINGTON

### Simplificam circuitos de potência


Os transistores de potência comuns exigem uma potência de excitação relativamente elevada, geralmente fornecida por um estágio excitador adicional, o que se reflete em termos de maior espaço, número de componentes e tempo de montagem.

Transistores Darlington possuem ganho de corrente consideravelmente maior que os transistores convencionais e, na grande maioria de suas aplicações dispensam os excitadores adicionais. O seu emprego torna-se portanto, muito interessante em grande número de casos, entre eles, os circuitos estabilizadores em fontes de alimentação e estágios de saída de potência de áudio.

Os transistores Darlington monolíticos oferecem uma série de vantagens não igualadas pelos circuitos discretos:

- maior ganho total de corrente
- melhor linearidade do ganho total de corrente
- menor espalhamento do ganho
- possibilidade de integração de todos os componentes (resistores) associados, inclusive diodo de proteção: figura 1.

Os BD262 e BDX62 (PNP) assim como os BD263 e BDX63 (NPN), são tipos representativos da completa linha de Darlington's oferecida pela Ibrape.

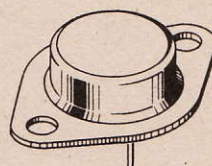

BDX62  
BDX63

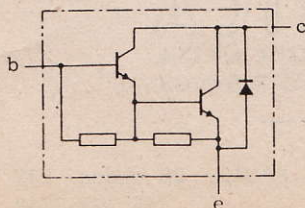


FIG. 1

|           |      | BDX62 (PNP)<br>BDX63 (NPN) | BD262<br>(PNP)         | BD263<br>(NPN) |
|-----------|------|----------------------------|------------------------|----------------|
| $V_{CBO}$ | máx. | 80 V                       | 60 V                   | 80 V           |
| $I_{CM}$  | máx. | 8 V                        | 6 A                    |                |
| $P_{tot}$ | máx. | 90 W                       | 36 W                   |                |
| $h_{FE}$  | típ. | 1000 ( $I_C = 3 A$ )       | 1000 ( $I_C = 0,5 A$ ) |                |



# CONTROLE UAU-UAU

Para a execução de certas músicas modernas este dispositivo permite uma variação muito rápida do nível do volume dando uma qualidade que é aproximadamente descrita como "uau-uau".

Utilizando a chave S1 o efeito é automático ao passo que a chave S2 permite a ação "manual" do controle "uau-uau".


O controle "uau-uau" é ligado entre o instrumento musical (guitarra por exemplo) e a entrada do amplificador. A entrada é em J1 e saída em J2. A frequência ou tempo de ondulação é determinada pelo controle P1.

Para fazer funcionar, toca-se uma corda da guitarra e aperta-se o contato S2 (pode ser usado um pedal) e regula-se p1 para o tempo desejado. Depois é iniciar os harpejos na guitarra e aplicar o controle "uau-uau" quando se desejar.

## LISTA DE MATERIAIS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| R1                      | 220K              |
| R2                      | 10K               |
| R3                      | 10K               |
| R4                      | 10K               |
| R5                      | 10K               |
| R6                      | 39K               |
| R7                      | 2,2K              |
| R8                      | 1K                |
| R9                      | 3,3K              |
| R10                     | 10K               |
| R11                     | 1K                |
| R12                     | 220K              |
| C1                      | 30 mfd x 6v.      |
| C2                      | 0,1               |
| C3                      | 4.700 pF          |
| C4                      | 100 mfd x 25v.    |
| C5                      | 33 nF             |
| C6                      | 25 mfd x 12v.     |
| C7                      | 50 mfd x 12v.     |
| C8                      | 0,22              |
| C9                      | 10 mfd            |
| C11                     | 50 mfd x 12v.     |
| C12                     | 10 mfd x 12v.     |
| C13                     | 100 mfd x 12v.    |
| T1, T2, T3, T4, T5 e T6 | BC 108 ou similar |

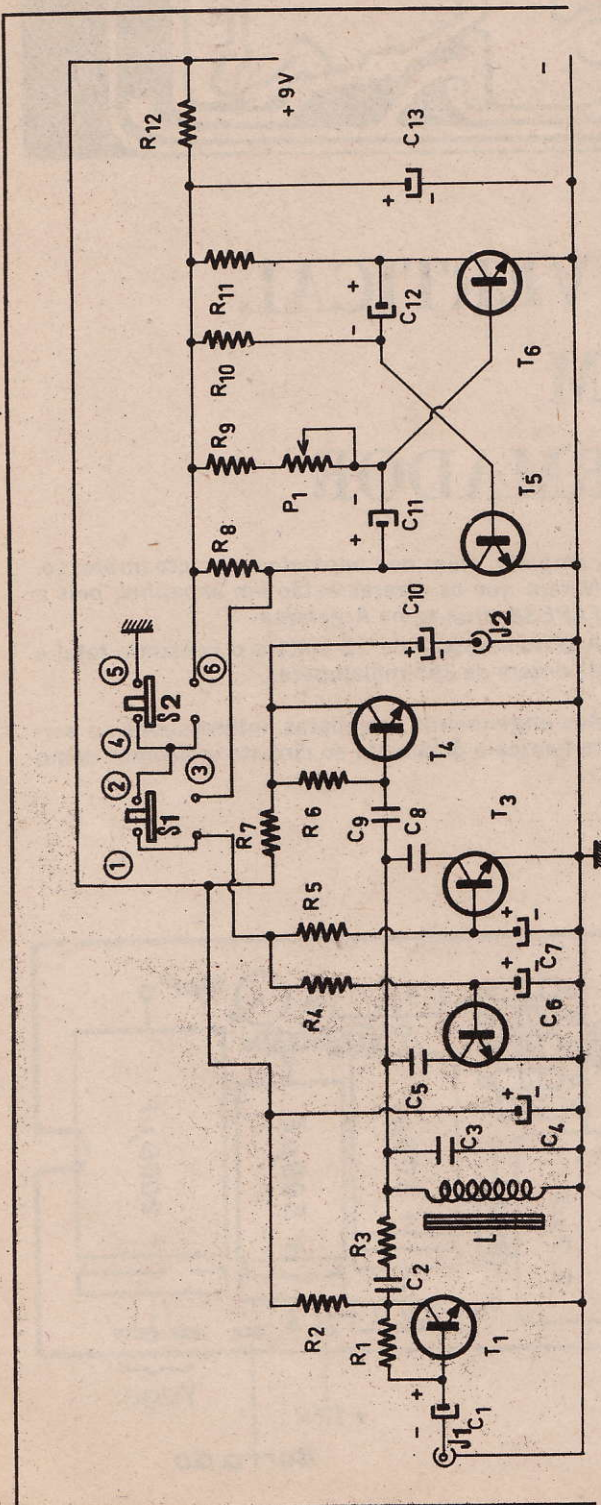Indutor bobina com núcleo de 160 a 175 mH. (podem ser experimentados primários de transformadores de saída)










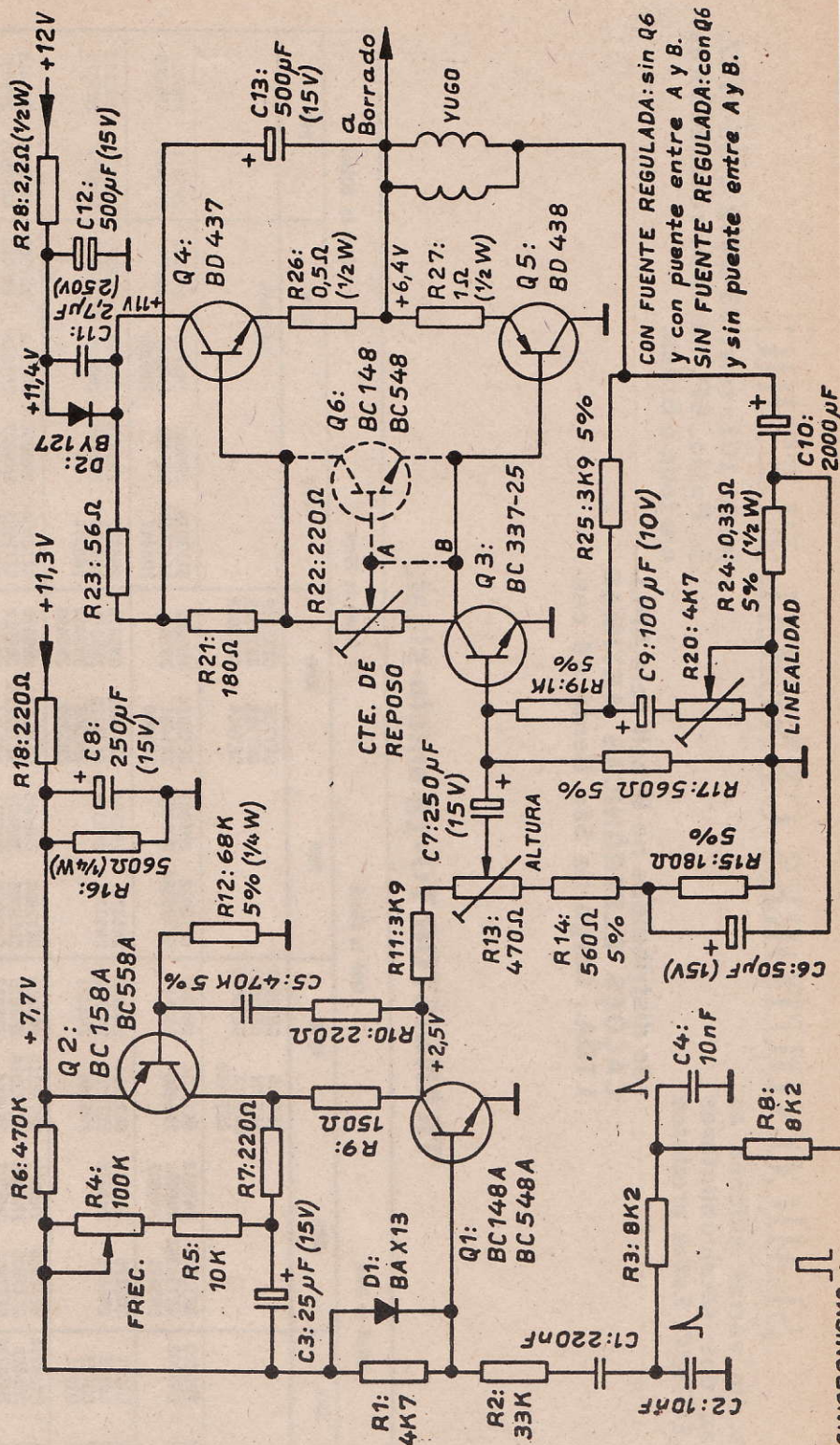O presente artigo é uma síntese do original, publicado no "Boletim de Electronica" da Fapesa (Ano XX-IV-1974) de autoria do Eng<sup>o</sup> J. A. Freigeiro



CON FUENTE REGULADA: sin Q6  
y con puente entre A y B.  
SIN FUENTE REGULADA: con Q6  
y sin puente entre A y B.

obterem a publicação completa: escrevam a FA-PESA solicitando o boletim.

\* FAPESA - Fábrica Argentina de Productos Electronicos S.A.  
Departamento de Divulgación Técnica, Casilla de Correos 1698, Buenos Aires, Argentina.



**Publicaremos em várias edições as características dos semicondutores GENERAL ELECTRIC. Estes produtos**

são distribuídos no Brasil pela APLIC-  
**ÇÕES ELETRÔNICAS ARTIMAR**  
**LTD.A.,** Largo de São Bento 64 con-

| V <sub>CEO</sub><br>(Volts) | I <sub>c</sub><br>mA                                               | 50μA to 5mA                                                          |                                                              |                                                |                                                    | 5mA to 25mA                         |                                          |                                      |                                          | 25mA to 75mA                         |                                          |                                      |                                      | 75mA to 800mA                       |                                          |                                                |                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--|
|                             |                                                                    | NPN                                                                  |                                                              | PNP                                            |                                                    | NPN                                 |                                          | PNP                                  |                                          | NPN                                  |                                          | PNP                                  |                                      | NPN                                 |                                          | PNP                                            |                  |  |
| 10<br>to<br>19              |                                                                    |                                                                      |                                                              | GET706<br>GET708<br>GET914<br>GET2369          | GET3013<br>GET3563<br>GET3646                      |                                     |                                          | GET706<br>GET708<br>GET914           | GET2369<br>GET3013<br>GET3646            |                                      |                                          | GET2369                              |                                      |                                     |                                          |                                                |                  |  |
| 20<br>to<br>29              | 2N5810<br>2N5812                                                   | 2N6000<br>2N6002                                                     | GET3638<br>GET3638A<br>2N5811                                | 2N5813<br>2N6001<br>2N6003                     | GET3014<br>2N6000<br>D32K1                         |                                     |                                          | GET3638<br>GET3638A                  | 2N6001<br>2N6003                         | GET3014<br>2N5451<br>2N6000          | 2N6002<br>D32K1                          | GET3638<br>GET3638A<br>2N5447        | 2N6001<br>2N6003                     | 2N5810<br>2N5812<br>2N6000          | 2N6002<br>D32K1                          | 2N5811<br>2N5813                               | 2N6001<br>2N6003 |  |
| 30<br>to<br>39              | 2N5368<br>2N5369<br>2N5370<br>2N5371                               | D32P1<br>D32P2<br>D32P3<br>D32P4                                     | 2N5372<br>2N5373                                             | 2N5374<br>2N5375                               | GET2221<br>GET2222<br>2N5368                       | 2N5369<br>2N5370<br>2N5371          | 2N5372<br>2N5373                         | 2N5374<br>2N5375                     | GET2221<br>GET2222<br>2N5368<br>2N5369   | 2N5370<br>2N5371<br>2N5449<br>2N5450 | 2N5372<br>2N5373                         | 2N5374<br>2N5448                     | 2N5368<br>2N5369                     | 2N5370<br>2N5371                    | 2N5372<br>2N5373                         | 2N5374<br>2N5375                               |                  |  |
| 40<br>to<br>49              | 2N5814<br>2N5816<br>2N5818<br>2N5824<br>2N5825<br>2N5826<br>2N5827 | 2N5827A<br>2N5828<br>2N5828A<br>2N6004<br>2N6006<br>2N6010<br>2N6012 | GET2904<br>GET2905<br>GET2906<br>GET2907<br>2N5815<br>2N5817 | 2N5819<br>2N6005<br>2N6007<br>2N6011<br>2N6013 | GET2221A<br>GET2222A<br>2N4994<br>2N4995<br>2N6004 | 2N6006<br>2N6010<br>2N6012<br>D32K2 | GET2904<br>GET2905<br>GET2906<br>GET2907 | 2N6005<br>2N6007<br>2N6011<br>2N6013 | GET2221A<br>GET2222A<br>2N6004<br>2N6006 | 2N6010<br>2N6012<br>D32K2            | GET2904<br>GET2905<br>GET2906<br>GET2907 | 2N6005<br>2N6007<br>2N6011<br>2N6013 | 2N5814<br>2N5816<br>2N5818<br>2N6004 | 2N6006<br>2N6010<br>2N6012<br>D32K2 | GET2904<br>GET2905<br>GET2906<br>GET2907 | 2N5819<br>2N6005<br>2N6007<br>2N6011<br>2N6013 |                  |  |
| 50<br>to<br>59              | GET929<br>GET930                                                   |                                                                      | GET929<br>GET930                                             |                                                |                                                    |                                     |                                          |                                      |                                          |                                      |                                          |                                      |                                      |                                     |                                          |                                                |                  |  |
| 60<br>to<br>79              | GET2484<br>2N5820<br>2N5822<br>2N6014                              | 2N6016<br>2N6222<br>2N6224                                           | 2N5821<br>2N5823<br>2N6015                                   | 2N6017<br>2N6223<br>2N6225                     | GET2484<br>2N6014<br>2N6016                        | 2N6222<br>2N6224                    | 2N6015<br>2N6017                         | 2N6223<br>2N6225                     | 2N6014<br>2N6016                         |                                      | 2N6015<br>2N6017                         | 2N5820<br>2N5821<br>2N5822<br>2N5823 | 2N6014<br>2N6016                     |                                     | 2N6015<br>2N6017                         |                                                |                  |  |
| 80<br>to<br>300             | 2N6218<br>2N6219<br>2N6220                                         | 2N6221                                                               |                                                              |                                                | 2N6218<br>2N6219<br>2N6220                         | 2N6221                              |                                          |                                      |                                          |                                      |                                          |                                      |                                      |                                     |                                          |                                                |                  |  |




| I <sub>C</sub><br>(mA)<br>V <sub>CE0</sub><br>(Volts) | 50μA to 5mA                                                         |                                                          |                                  |                            | 5mA to 25mA                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                  |                            | 25mA to 75mA                                                                 |                                                                     |                                      |                          | 75mA to 800mA                        |  |     |                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----|----------------------------------|
|                                                       | NPN                                                                 |                                                          | PNP                              |                            | NPN                                                                                                                   |                                                                                                                                 | PNP                              |                            | NPN                                                                          |                                                                     | PNP                                  |                          | NPN                                  |  | PNP |                                  |
| to<br>19                                              | 2N2926<br>2N3900<br>2N3900A<br>2N3901                               | 2N3662<br>2N3663<br>D16G6                                |                                  |                            | 2N2926<br>2N3900<br>2N3900A<br>2N3901                                                                                 | 2N3662<br>2N3663<br>D16G6                                                                                                       |                                  |                            |                                                                              |                                                                     |                                      |                          |                                      |  |     |                                  |
| 20<br>to<br>29                                        | 2N3390<br>2N3391<br>2N3391A<br>2N3392<br>2N3393<br>2N3394<br>2N3395 | 2N3396<br>2N3397<br>2N3398<br>2N5172<br>2N5998<br>2N6008 | 2N5354<br>2N5355<br>2N5356       | 2N6076<br>2N5999<br>2N6009 | 2N3390<br>2N3391<br>2N3391A<br>2N3392<br>2N3393<br>2N3394<br>2N3395<br>2N3396<br>2N3397<br>2N3398<br>2N5418<br>2N5419 | 2N5420<br>2N5172<br>2N5998<br>2N6008<br>2N3402<br>2N3403<br>2N3403<br>2N3414<br>2N3415<br>2N3415<br>2N5305<br>2N5306<br>2N5306A | 2N5354<br>2N5355<br>2N5356       | 2N6076<br>2N5999<br>2N6009 | 2N5418<br>2N5419<br>2N5420<br>2N3402<br>2N3403<br>2N3403<br>2N3414<br>2N3415 | 2N5305<br>2N5306<br>2N5306A<br>2N5998<br>2N6008<br>D33D21<br>D33D22 | 2N5354<br>2N5355<br>2N5356<br>2N5999 | 2N6009<br>D29E1<br>D29E2 | D33D21<br>D33D22                     |  |     | D29E1<br>D29E2                   |
| 30<br>to<br>39                                        |                                                                     |                                                          |                                  |                            | 2N3843<br>2N3843A<br>2N3844<br>2N3844A<br>2N3845<br>2N3845A                                                           | 2N3854<br>2N3854A<br>2N3855<br>2N3855A<br>2N3856<br>2N3856A                                                                     |                                  |                            | 2N3843<br>2N3843A<br>2N3844<br>2N3844A<br>2N3845<br>2N3845A                  | 2N3854<br>2N3854A<br>2N3855<br>2N3855A<br>2N3856<br>2N3856A         |                                      |                          |                                      |  |     |                                  |
| 40<br>to<br>49                                        | 2N3858<br>2N3859<br>2N3860                                          |                                                          | D29F1<br>D29F2<br>D29F3<br>D29F4 | 2N5365<br>2N5366<br>2N5367 | 2N3858<br>2N3859<br>2N3860<br>2N4424                                                                                  | 2N4425<br>2N5307<br>2N5308<br>2N5308A                                                                                           | D29F1<br>D29F2<br>D29F3<br>D29F4 | 2N5365<br>2N5366<br>2N5367 | 2N4424<br>2N4425<br>2N5307<br>2N5308<br>2N5308A                              | D33D24<br>D33D25<br>D33D26<br>D33D27                                | 2N5365<br>2N5366<br>2N5367<br>D29E4  | D29E5<br>D29E6<br>D29E7  | D33D24<br>D33D25<br>D33D26<br>D33D27 |  |     | D29E4<br>D29E5<br>D29E6<br>D29E7 |
| 50<br>to<br>59                                        | 2N5232<br>2N5232A<br>2N5249<br>2N5249A                              | 2N5309<br>2N5310<br>2N5311                               |                                  |                            | 2N5232<br>2N5232A<br>2N5249<br>2N5249A<br>2N5309<br>2N5310                                                            | 2N5311<br>2N3404<br>2N3405<br>2N3416<br>2N3417                                                                                  |                                  |                            | 2N3404<br>2N3405<br>2N3416<br>2N3417                                         |                                                                     |                                      |                          |                                      |  |     |                                  |
| 60<br>to<br>69                                        | 2N3858A<br>2N3859A<br>2N3860A                                       |                                                          | D29F5<br>D29F6<br>D29F7          |                            | 2N3858A<br>2N3859A<br>2N3860A                                                                                         |                                                                                                                                 | D29F5<br>D29F6<br>D29F7          |                            | D33D29<br>D33D30                                                             |                                                                     | D29E9<br>D29E10                      |                          | D33D29<br>D33D30                     |  |     | D29E9<br>D29E10                  |
| 70<br>to<br>100                                       | 2N3877<br>2N3877A<br>2N5174                                         | 2N5175<br>2N5176                                         |                                  |                            | 2N3877<br>2N3877A<br>2N5174                                                                                           | 2N5175<br>2N5176                                                                                                                |                                  |                            |                                                                              |                                                                     |                                      |                          |                                      |  |     |                                  |

**TRANSISTOR TO-98 silício-sinal.**



# MEGAFONE

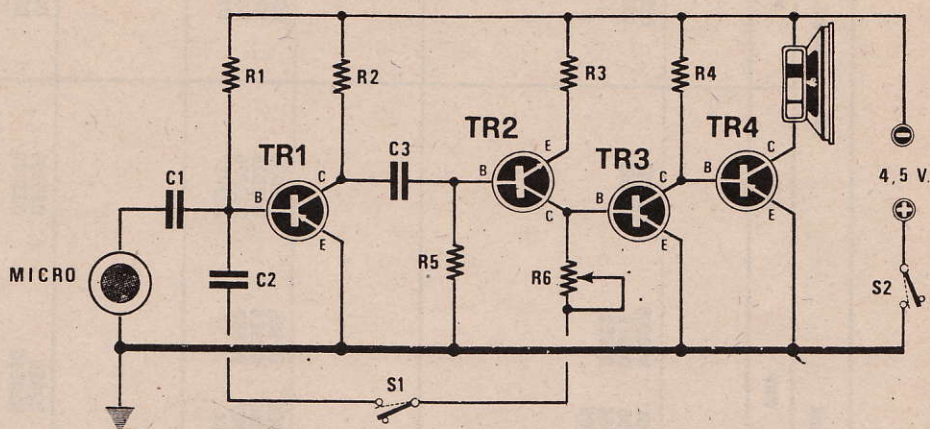

Para os torcedores esportivos, para os capatazes de grandes obras, para comícios e avisos a grandes multidões, eis um excelente megafone que permite aumentar de muitas vezes o volume da voz. Além disto possui facilidade de emitir um sinal, quando se aciona o botão S1, o que é conveniente para chamar a atenção.

A construção do megafone deve ser de modo que o som saindo pelo alto falante não atinja o microfone, caso contrário poderá haver realimentação e a produção daquele apito desagradável. Basta colocar o equipamento em uma espécie de buzina ou carcaça de megafone e tudo irá bem.

## LISTA DE MATERIAIS

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| R1  | 150.000                     |
| R2  | 15.000                      |
| R3  | 220                         |
| R4  | 90                          |
| R5  | 100.000                     |
| R6  | 10.000 potenciômetro linear |
| C1  | 50.000 pF                   |
| C2  | 220.000 pF                  |
| C3  | 50.000 pF                   |
| TR1 | OC 76                       |
| TR2 | AC 127                      |
| TR3 | AC 128                      |
| TR4 | AD 136                      |

S1-S2 Interruptores de 1 pólo 1 posição  
Alto falante de 16 ohms  
Microfone magnético de qualquer tipo



# CARTAS

**JOSÉ PENHA-SP.** Pergunta se para assumir a responsabilidade em uma estação (torre de retransmissão) precisa um curso. — Provavelmente o CONTEL (Conselho Nacional de Telecomunicações) ao dar as permissões para operação da repetidora vai dizer das exigências (se o técnico pode ser diplomado ou apenas prático e neste caso haverá necessidade de um técnico ou engenheiro responsável. Consulte o representante local do CONTEL ou DENTEL. O Deptº de Correios deverá saber o endereço.

**JANUÁRIO U. A. da FONTOURA-SP.** Gostaria de artigos sobre quadrifonia e Bônus da Unesco. — Sobre quadrofonia vai sair breve. Quanto ao Bônus da Unesco estamos sempre publicando uma nota como devem ser adquiridos. Para as firmas estrangeiras é conveniente escrever pelo menos em inglês, a máquina. Obrigado pelas boas palavras. Insista junto aos jornalistas para que peça aos distribuidores as revistas que publicamos.

**ADALBERTO CORREIA DE OLIVEIRA-SP.** Executou a fonte publicada em nosso livro REPARAÇÃO DE RÁDIOS TRANSISTORIZADOS (p. 21) e só obtém 20 miliampères. — O gato deve estar nos diodos retificadores. Devem ser para 4 ampères. O secundário do transformador deve poder fornecer 25 volts a 2 ampères.

**JOSÉ AFONSO ALVES-MT.** Fez modificações na câmara de eco para gravador, para poder usar o material que possuía e teve excelentes resultados. Pergunta porque não colocamos data em nossas revistas. — Não colocamos data porque não temos compromissos com anunciantes (publicar em dia certo para faturar a publicidade). Muitas vezes nossas revistas saem com intervalo de apenas 28 dias, mas às vezes demoram 32 a 35 dias. Há porém a numeração e esta é suficien-

te. Vamos colocar sua oferta de troca de correspondência na FEIRA ELETRÔNICA. Muito obrigado por suas boas palavras.

**DR. JOÃO JORGE DABUS.** Escreve-nos uma carta que nos emociona muito pois relembra velhos tempos quando ainda nos verdores do entusiasmo éramos inocentes e acreditávamos nas atitudes demagógicas de certos "homens de rádio" (como nós muitos outros, que foram até desistindo de escrever e quem perdeu foram os leitores). — Estamos enviando pelo Correio o que pediu. Em matéria de bobina para receptores é um deserto atualmente. Não se tem mais aquele material que cita. Por que não tenta, através do Bônus da Unesco as bobinas DENCO (Clacton) Ltd., 355-7-9 Old Road, Clacton-On-Sea, Essex, Inglaterra?

**APARECIDO FERNANDES-SP.** Deseja uma série de artigos sobre régua de cálculo; outro que ensine como construir um osciloscópio; um afugentador de mosquitos; e um sintonizador para 20-300 MHZ. — Sobre a régua de calcular desejamos comunicar que veio ao nosso encontro, pois breve vamos iniciar uma série ensinando como usar a régua de cálculo. Sobre osciloscópio adquiramos nosso livro OSCILOSCÓPIO E SUAS APLICAÇÕES. Os outros pedidos vão ser considerados.

**EDSON JOSÉ DE SOUZA.** Enviou nome para o cadastro e pergunta se o fato de ainda não ter a inscrição comercial prejudicará no registro grátis. — Nada disto, Amigo-Leitor. Para nós, todos os leitores de nossas publicações são iguais e basta que se interessem pelo assunto e enviem o nome para serem registrados. Pode suceder que uma ou outra firma, para quem enviemos os nomes faça seleção por região, profissão etc. Porém isto já não depende de nós. Mas pode estar certo que vai receber muita coisa boa, pois estamos sempre fornecendo os nomes de nossos Amigos-Leitores para as firmas fabricantes e distribuidoras.

## SEMICONDUCTORES

de A. Fanzeres

Para entender como funcionam os diodos e transistores,  
compre este livro escrito em linguagem acessível

Em todas as bancas — Cr\$ 10,00

Pedidos para Rua Goiás, 1.164 — Quintino, GB






# TELEFUNKEN

## belson fm

Des. 41.1502.000-00 Ee. BR

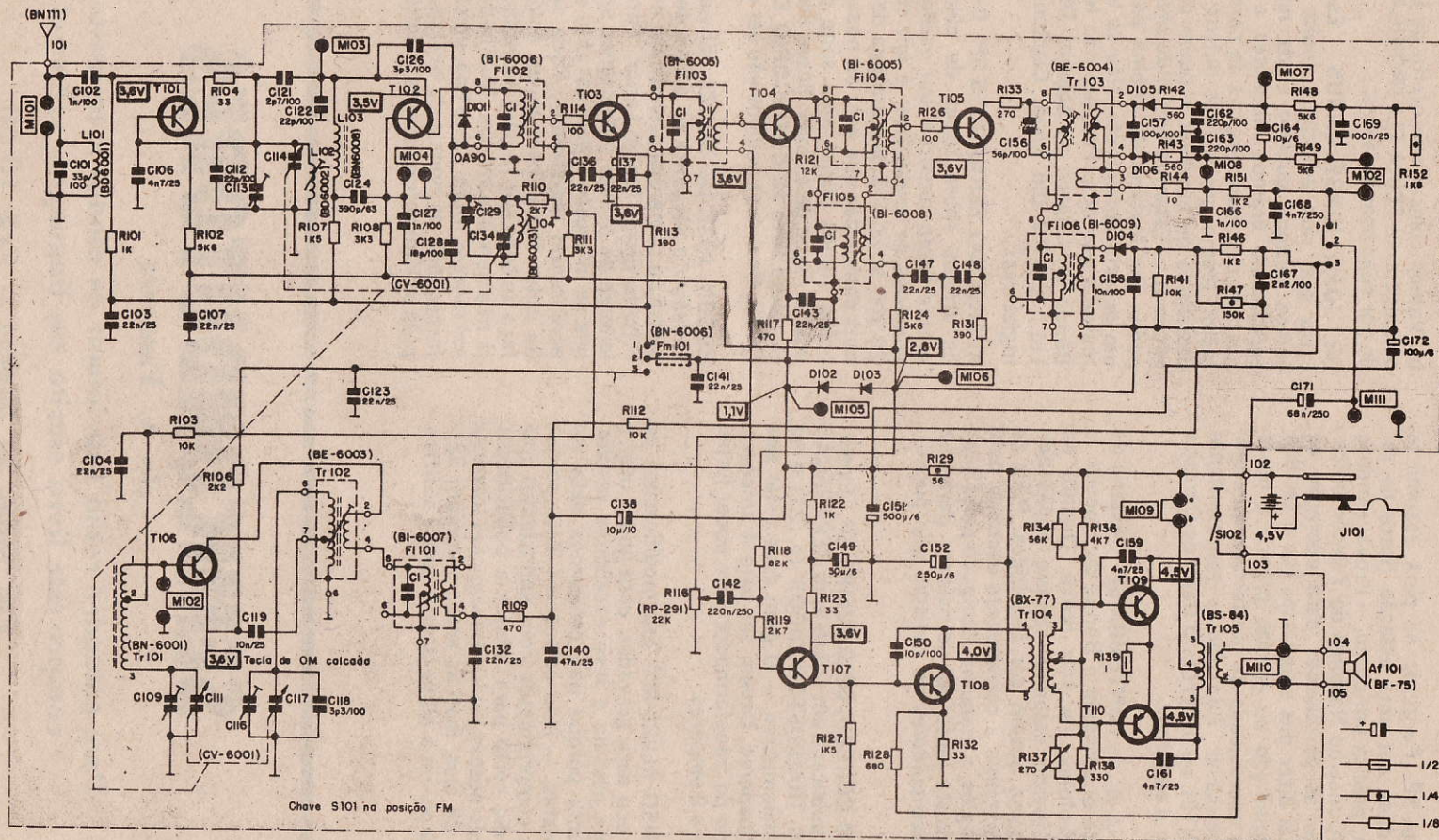

### IMPORTANTE

Para reposição de peças mencionar o código de estoque que se encontra entre parênteses.  
Para reposição de transistores e diodos mencionar modelo do aparelho e código de esquema

cod. impresso

**XE-6005**







# CARTAS

**HARRY HOFFMANN – MG –** Deseja saber se ME pode ser adquirido por assinatura. Também gostaria de ver um artigo de como proceder a manutenção, conserto, tipo de colas etc. para fitas K7. – ME ainda não aceita assinatura. Insista nas bancas dos jornaleiros para que peçam aos distribuidores. Falhando tudo escreva para o editor (Rua Goiás 1164, GB). Vamos pensar sobre o artigo referente a fitas K7.

**WARNER LOPES DA SILVA – PI –** Deseja receber os números atrasados de ME e também um bom dicionário de termos técnicos em português. – Vamos enviar os números atrasados. Bom dicionário de termos técnicos foi editado pela Livraria Globo, em dois volumes e custando quase Cr\$ 200,00. É muito bom. Não operamos com envio de livros pelo reembolso.

**CARLOS ROBERTO DE LIMA – AL –** Solicita informações sobre assinaturas. – Não estamos fazendo assinaturas. A venda é direta, nas bancas dos jornais. Insista com seu jornaleiro que peça ao distribuidor os números das nossas publicações.

**EURIPEDES IGLESIAS – GO –** Deseja receber nossas revistas pelo reembolso. – Nada feito Amigo-Leitor. Só operamos com bancas de jornais. Insista junto aos jornaleiros.

**ANTÔNIO DELFINO – SP –** Para mim que sou reparador de TV monocromática é de suma importância a edição de **TELEVISÃO A CORES**, pois há muito que desejava saber algo sobre a matéria, porém não tinha nenhuma possibilidade visto que as escolas profissionais cobram preços muito elevados em seus cursos. O aparecimento da publicação **TELEVISÃO A CORES** veio ao encontro a minha necessidade e agora já entendo razoavelmente o funcionamento da TVC. Ao procurar adquirir um outro exemplar fui informado que não estava mais em circulação. – Prezados Amigo-Leitor muito agradecemos suas palavras sobre o livro de nossa autoria **TELEVISÃO A CORES**, publicado pela mesma editora de **MUNDO ELETRÔNICO**. Quanto a informação do jornaleiro trata-se do complicado mecanismo da distribuição. A publicação continua existindo e breve a segunda edição estará nas bancas. Não se trata porém de uma revista, mas sim de um livreto, em forma de revista, para custar barato.

**LUIZ E. M. de CARRASCO – SP –** Pede que enviemos o nosso livro **Osciloscópio e Suas Aplicações**, e vários outros títulos. Porém não envia o endereço para resposta. Volte por favor com endereço completo.

**EM SÃO PAULO... HOSPEDE-SE NO LAR DA FRATERNIDADE**

# **HOTEL MINISTER**

**RUA BARÃO DE PIRACICABA, 106 –**



**Tel. 220-4012**

**Além de estar juntinho à Rua S. Efigênia, onde se localiza o maior  
número de casas especializadas em eletrônica, fica fronteiro à Estação  
Rodoviária**


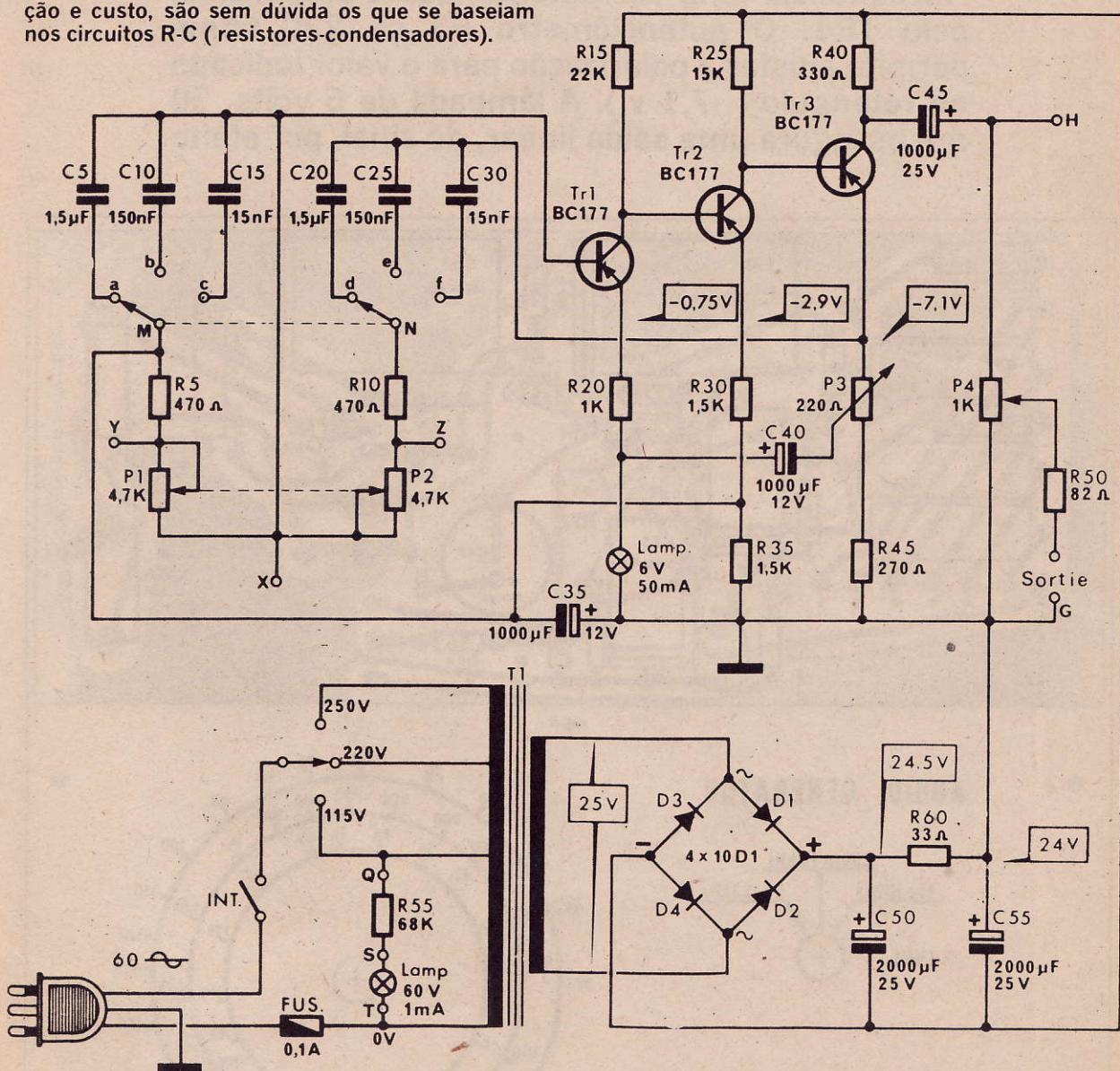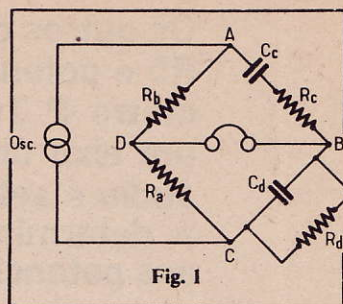
# GERADOR DE ÁUDIO FREQUÊNCIA

Os geradores de áudio frequência, do tipo que podem interessar nossos leitores- pela simplificação e custo, são sem dúvida os que se baseiam nos circuitos R-C ( resistores-condensadores).



No circuito que apresentamos, na figura 1 temos uma disposição conhecida como Ponte de Wien, derivada a Ponte de Wheatstone.

Na figura 2 temos o esquema elétrico do gerador. A ponte tem quatro "braços". Dois destes braços contêm os condensadores C5, C10, C15 e C20,

C25, C30 que são inseridos ou removidos por meio da chave comutadora de dois pólos três posições (M e N). A primeira posição (C5 e C20) determina a faixa de 15 a 200 Hz, a segunda posição (C10 e C25) tem o alcance de 200 a 2.000 Hz e finalmente a terceira posição (C15 e C30) tem o alcance de 2 a 22 KHz.



Os outros dois braços são compostos pelo resistor R5 e potenciômetro P1 e resistor R10 e potenciômetro P 10. Os potenciômetros são dotados de um eixo único. A faixa de alcance de gerador de áudio é selecionada pela chave dupla M-N porém a determinação da frequência exata está afeta aos potenciômetros P1 e P2.

A frequência uma vez determinada é amplificada pelo TR1. O potenciômetro P3 de 220 ohms permite ajustar a polarização para o valor indicado no retângulo ( -7,1 v.). A lâmpada de 6 volts, 50 mA assegura uma saída linear, do sinal, por efeito

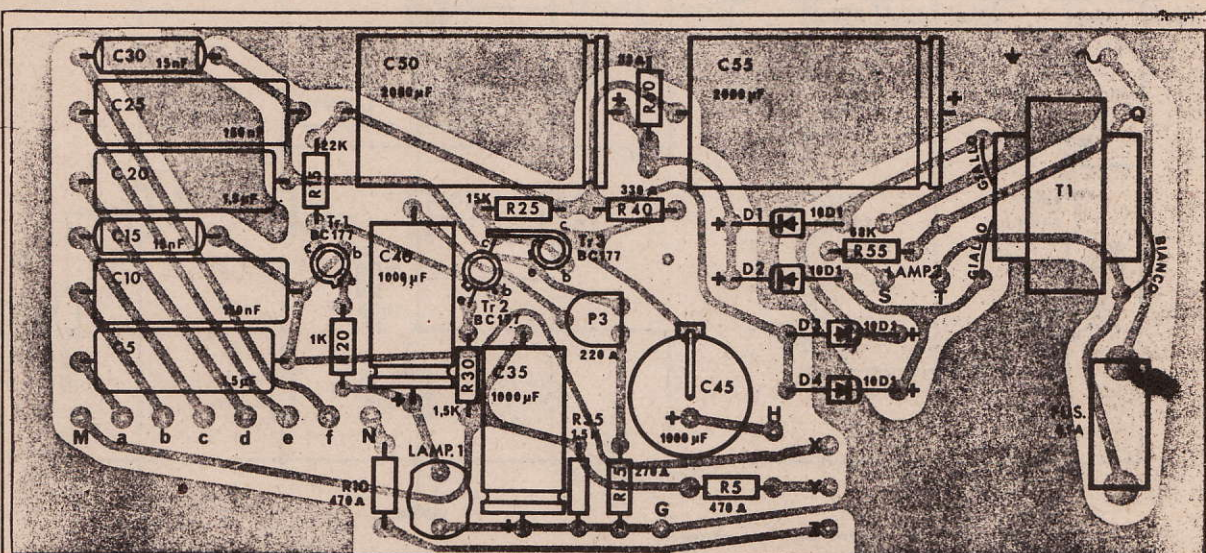


Fig. 3

## AUDIO GENERATOR

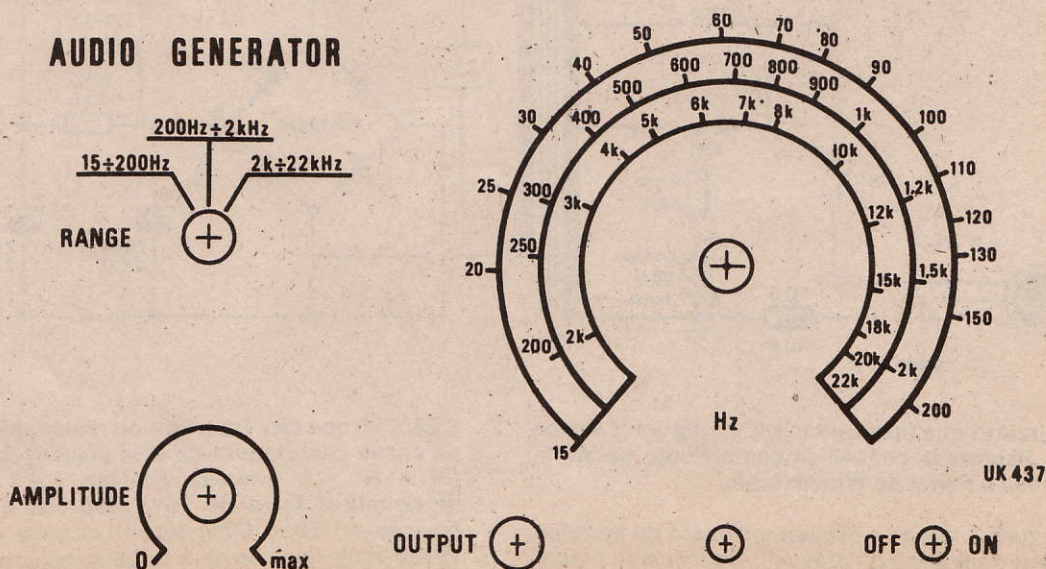


Fig. 4




de contra-reação. Se houver dificuldade em conseguir uma lâmpada destas pode ser experimentado um termistor de baixo valor ôhmico.

A alimentação utiliza um transformador DYLSON e 4 diodos 10 D1 ou BY 126.


O potenciômetro P4 permite ajustar o nível de saída do sinal que ocorre nos terminais 1 e G.

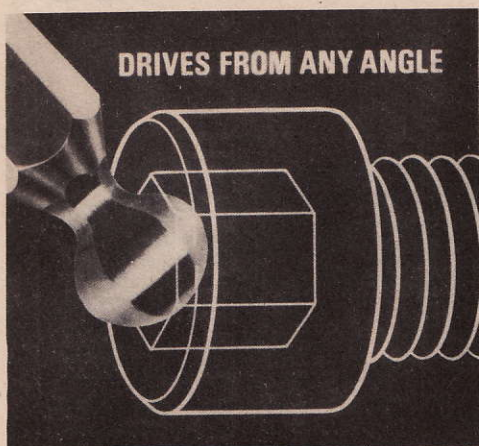Na figura 3 temos o circuito impresso e na figura 4 o painel de frente destes instrumento. Como o original é da AMTRON, , firma inglesa, os dizeres estão em inglês, porém a escala é válida para os potenciômetros P1 e P2.


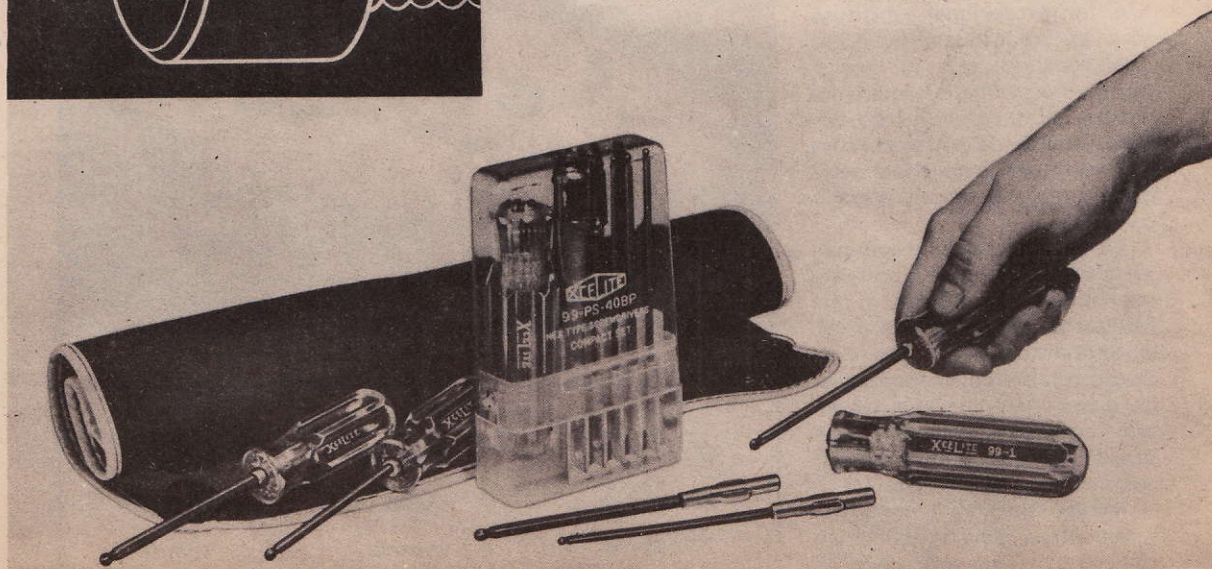
## CHAVES HEXAGONAIS

A XCELITE Inc. produz ferramentas adequadas para os técnicos eletrônicos. Notem os leitores que apenas divulgamos a notícia de um produto novo que foi lançado nos EE.UU. da América do Norte. Não podemos indicar se alguma casa comercial no Brasil já tem estes produtos nem o preço de venda dos mesmos. As firmas e indústrias interessadas podem escrever para Harold Warner Advertising Inc., 344 Delaware Ave, Buffalo, NY 14202, USA, em papel timbrado, para obterem maiores detalhes comerciais.





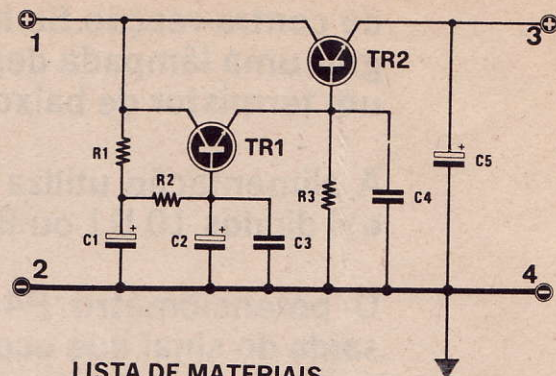
# FILTRO ELETRÔNICO

O filtro que descrevemos pode ser colocado à saída de qualquer fonte de alimentação, desde que não exceda dos 60 volts e 10 amp., melhorando muito a qualidade da voltagem retificada fornecida.

A construção é simples e não apresenta problemas. A saída da fonte é ligada nos terminais 1 e 2, e o aparelho a ser alimentado pela fonte é ligado nos terminais 3 e 4. A queda de voltagem que o filtro ocasiona é da ordem de 0.7 a 0.8 de volt. Assim se desejamos obter uma voltagem filtrada de 12 volts há que aplicar na entrada (terminais 1 e 2) uma voltagem de 13 volts.



## LISTA DE MATERIAIS

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| R1  | 1.800 1/2w.                    |
| R2  | 1.800 1/2w.                    |
| R3  | 1.000 1/2w.                    |
| C1  | 470 mfd x 25 v. eletrolítico   |
| C2  | 470 mfd x 25 v. eletrolítico   |
| C3  | 100.000 pF                     |
| C4  | 100.000 pF                     |
| C5  | 1.000 mfd x 25 v. eletrolítico |
| TR1 | 2N1711 ou similar              |
| TR2 | 2N3772                         |

# LED'S-LÂMPADAS EM ESTADO SÓLIDO


Oferecem baixo consumo e longa vida

O diodo emissor de luz (LED) é um elemento indicador luminoso de grande versatilidade, com fiabilidade e durabilidade, aliadas a um reduzido consumo de corrente. Seu funcionamento baseia-se nas propriedades do arsenieto-fosfeto de gálio (GaAsP), que emite fótons quando seus eletrons passam da banda de condução para a banda de valência.

É um excepcional substituto para as tradicionais lâmpadas incandescentes, sem os inconvenientes normalmente apresentados por estas, como inércia térmica, variação da resistência com a temperatura, fragilidade mecânica, geração de calor, elevado consumo.

Os LED's trabalham com baixa tensão (típica 2V) e corrente reduzida (de 4 a 50 mA) o que facilita sua ligação direta a circuitos transistorizados. Sua construção robusta em corpo moldado e terminais soldáveis, permitem aplicá-lo diretamente em placas impressas junto aos demais componentes do circuito.

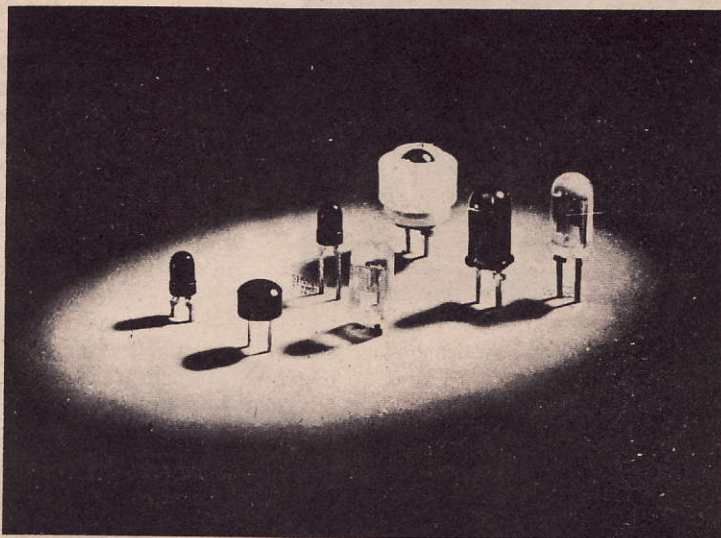Vários tamanhos e cores oferecem ampla gama de opções para as mais diversas aplicações.



| Tipo     | Cor      | Corrente |
|----------|----------|----------|
| CQY24    | vermelha | 20 mA    |
| 276CQY/A | verde    | 10 mA    |
| 276CQY/C | amarela  | 10 mA    |



# REGULADOR DE LUZ ELETRÔNICO

# IDIM Kit

01

Para nossos leitores, principalmente do interior, uma boa notícia. A Indústria e Comércio de Eletrônica "IDIM" Ltda., Av. Santo Amaro, 5186, tel: 61-6876, CEP 04702, Capital, SP, lançou uma série de conjuntos (kits) para execução de vários aparelhos. Os conjuntos são acompanhados de folhetos descritivos incluindo lista de material, esquemas, etc.

Por especial acordo com o proprietário da IDIM, vamos publicar estes folhetos visando a difundir mais uma novidade no mercado.

No caso presente, a única indicação que não consta é do DIAC e do TRAIC que poderá ser qualquer dos disponíveis no mercado.

Sucede que o preço do conjunto é muitas vezes mais em conta do que a aquisição das peças em separado nos balcões, além da certeza de ser todo o material em perfeita ordem.

Mais uma vez frizamos a quem possa interessar que a publicação destes folhetos é permitida pelo proprietário da IDIM, e assim, os habituais *locupletadores por chicanice* não vão poder remendar suas finanças com assaltos marginais... (a bom entendedor, meia palavra basta...)



## APRESENTAÇÃO

Há, em todas as profissões, pessoas interessadas na montagem de aparelhos eletrônicos. Médicos, engenheiros, agricultores, técnicos, estudantes, etc., vêm a todo momento a enorme aplicação prática desses aparelhos, quer seja em suas atividades normais, quer seja como derivativo delas ou para sua própria recreação.

Os interessados encontram, porém, enorme dificuldade na seleção e busca dos componentes necessários, além do inevitável dispêndio de tempo com tais providências.



Os kits "IDIM" permitem anular tais dissabores, para gaudio do montador.

Cada "IDIM-KIT" é um todo perfeitamente harmonioso: contém todos os componentes necessários, instruções detalhadas, esquemas de montagem, além do circuito impresso correspondente.

Todos os conjuntos são elaborados pelos técnicos da "IDIM", que os estudam exaustivamente em seus laboratórios antes de lançá-los no mercado; o que permite assegurar uma realização feliz sem dificuldades. Concluída a montagem, o aparelho resultante estará pronto para funcionar.

Tal é a recompensa que os kits "IDIM" pretendem proporcionar a todos que, dotados de espírito científico ou não, venham por este meio percorrer caminhos no campo da eletrônica.

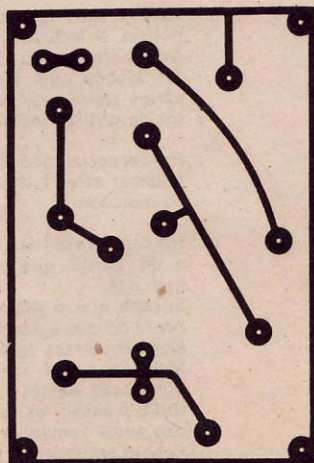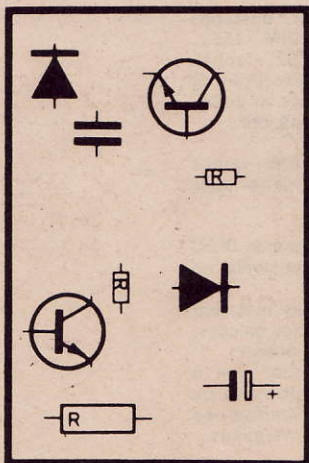A seguir são dados alguns esclarecimentos que, para os possuidores de poucos conhecimentos sobre eletrônica, serão de grande interesse. Não são, todavia, imprescindíveis para a montagem do kit. Para tanto, querendo, é suficiente acompanhar o texto a partir das instruções para montagem.





# LEMBRETES

## RESISTORES

A unidade de resistência elétrica é o OHM ( $\Omega$ ). São utilizados os múltiplos KILOHM (K), igual a 1.000 Ohm e o MEGOHM (M), igual a 1.000.000 Ohm.


## CAPACITORES

A unidade de capacitância é o FARAD. Utilizam-se os submúltiplos: MICROFARAD ( $\mu F$ ,  $\mu F$ ,  $mF$ ), o NANO-FARAD (nF) e o PICO-FARAD (pF).


Assim: 1,0  $\mu F$  é igual a 1.000.000 pF ou a 1.000 nF.

Tanto os resistores como os capacitores, podem ter o valor marcado com números e letras ou em código de cores.


## SÍMBOLOS

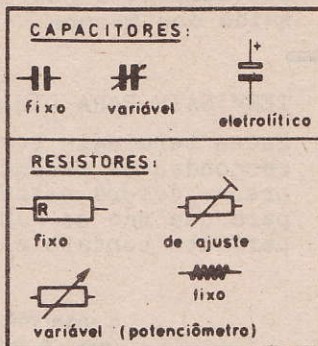

| CÓDIGO DE CORES PARA RESISTORES E CAPACITORES |           |           |                     |                          |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|
| COR                                           | 1º ALGAR. | 2º ALGAR. | QUANTIDADE DE ZEROS | TOLER. + %<br>RESIS. - % |
| Preto                                         | -         | 0         | nenhum              | -                        |
| Marrom                                        | 1         | 1         | 0                   | -                        |
| Vermelho                                      | 2         | 2         | 00                  | -                        |
| Laranja                                       | 3         | 3         | 000                 | -                        |
| Amarelo                                       | 4         | 4         | 0.000               | -                        |
| Verde                                         | 5         | 5         | 00.000              | -                        |
| Azul                                          | 6         | 6         | 000.000             | -                        |
| Violeta                                       | 7         | 7         | $\times 10^1$       | -                        |
| Cinza                                         | 8         | 8         | $\times 10^2$       | -                        |
| Branco                                        | 9         | 9         | $\times 10^3$       | -                        |
| Ouro                                          | -         | -         | $\times 0,1$        | 5                        |
| Prata                                         | -         | -         | $\times 0,01$       | 10                       |
| sem cor                                       | -         | -         | -                   | 20                       |

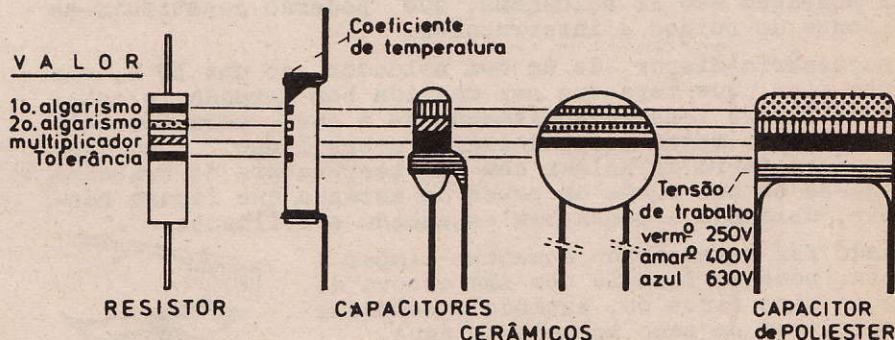

## TRANSISTORES

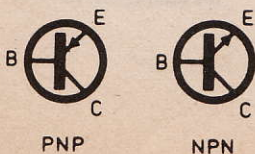


## POLARIDADE

Os capacitores eletrolíticos têm polaridade, que terá que ser rigorosamente respeitada. Poderá estar representada pelos signos: positivo (+) e negativo (-), um círculo preto que corresponde ao negativo ou, ainda, não terão marca. De qualquer modo a identificação é fácil: o terminal ligado com a capa externa de alumínio é sempre o negativo; o que sai isolado é o positivo.







## TRANSISTORES

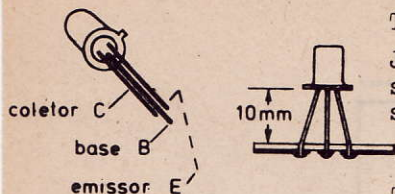

Junto com a representação esquemática do circuito mostra-se, sempre, a posição de seus terminais, vista do lado da saída dos mesmos.

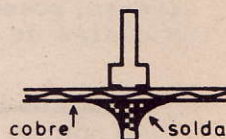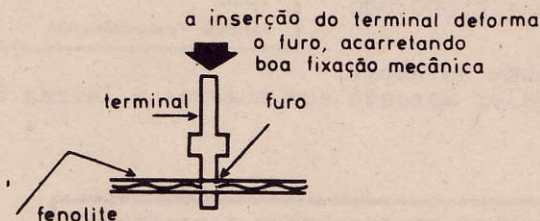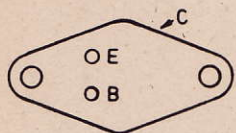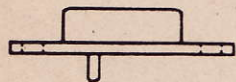
## TERMINAIS PARA LIGAÇÕES EXTERNAS

Estes terminais terão que ser encaixados nos furos correspondentes fazendo-se pressão. A placa do circuito impresso deverá estar apoiada sobre uma superfície sólida, para que não se danifique. A seguir, para obtenção de perfeito contato elétrico, os terminais serão soldados.


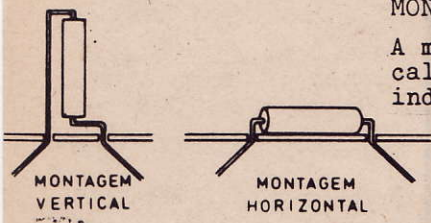
## MONTAGEM

A montagem dos componentes em sentido horizontal ou vertical depende do circuito. A maneira correta de montar está indicada nas ilustrações.



## SOLDAGEM


O principal motivo da ocorrência de mau funcionamento de uma montagem são as soldagens, que poderão constituir-se em fonte de ruídos e interrupções.

É necessário dispor, de um bom soldador, de uns 30 W, com ponta fina, que terá que ser mantida bem formada e estanhada. Isto é conseguido limpando-se a ponta para torná-la correta e ao mesmo tempo deixar o cobre limpo. Uma vez estando o ferro de soldar com sua temperatura de trabalho, passa-se em sua ponta um pouco de estanho, que ficará aderente, deixando a ponta bem estanhada e brilhante.

Quando for necessário somente limpar a ponta, pode-se fazê-lo com uma escova de aço de fios finos ou, estando o soldador quente, com um pano molhado em água.

Para fazer as soldagens não use nenhum tipo de pasta ou ácido. O estanho já contém a resina necessária. Ponha o soldador em contato com o ponto a soldar, aproximando a esta união o estanho. A resina funde antes do estanho, "molhando" o lugar a soldar e preparando-o para receber o estanho.

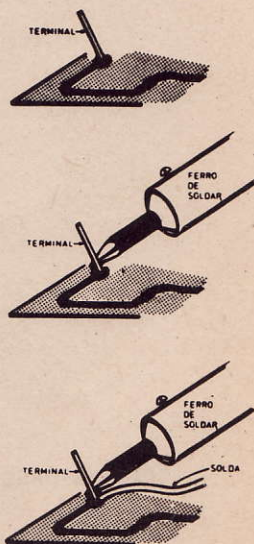
O ESTANHO DEVE SER APLICADO AO PONTO A SOLDAR E NUNCA AO SOLDADOR, o que queimaria a resina, ocasionando uma má soldagem.







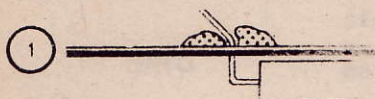
O procedimento correto para obtenção de uma boa soldagem é mostrado, em sequência, ao lado.





FUNDA A QUANTIDADE MÍNIMA DE ESTANHO; colocar em excesso poderá ocasionar curto-circuitos.

O ferro de soldar deverá estar com sua temperatura máxima antes de soldar e o ponto a soldar limpo de tinta, óxido, etc. UM SOLDADOR BEM QUENTE SOLDARÁ MELHOR E COM MENOS PERIGO DE DANO AOS COMPONENTES.

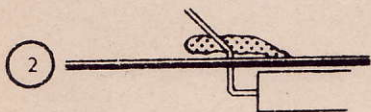PROCURE EFETUAR AS SOLDAGENS O MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL.



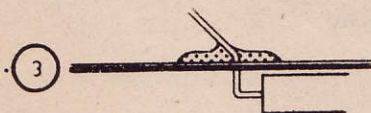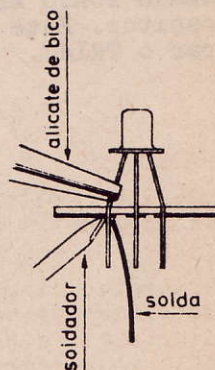Para soldagem de transistores e diodos não demore além de 3 ou 4 segundos, retirando imediatamente o soldador e tomando a precaução adicional de proteger o componente com um alicate ou pinça - como se demonstra no desenho - que absorverá o calor, evitando que este chegue ao componente, o que poderia danificá-lo.



Mostra-se, ao lado, alguns exemplos de soldagens:

- Em (1) a soldagem é deficiente porque, devido a estar sujo o terminal ou pelo seu aquecimento insuficiente produziu-se mau contáto, apesar da boa aderência ao filete.
- Em (2) devido ao aquecimento insuficiente obteve-se mau contáto com o filete, embora o terminal apresente boa aderência.
- Em (3) apresenta-se correta a soldagem: boa aderência ao filete e ao terminal.




## TRIAC

O nome TRIAC é de procedência inglesa (TRIode + AC). Pertence o TRIAC ao grupo de tiristores SCR, semicondutores cujas propriedades de comutação baseiam-se nos fenômenos de avalanche, que têm lugar nos dispositivos de estrutura PNPN.

O funcionamento do TRIAC equivale a dois SCR montados em paralelo-oposição, porém com um só elemento de controle. Permite conduzir e bloquear a corrente nos dois sentidos entre anodo e catodo, aplicando ou não corrente à porta (grade).

A corrente necessária para disparo do TRIAC vai de 1 mA, para os tipos mais sensíveis, até uns 30 mA, para os de maior potência. Esta corrente pode ser contínua (qualquer polaridade) ou alternada ou, ainda, por impulsos. Uma vez disparado, o TRIAC permanece assim, ainda que se deixe de aplicar corrente à grade, até que não exista tensão entre anodo e catodo. Em corrente alternada falta tensão duas vezes em cada ciclo.

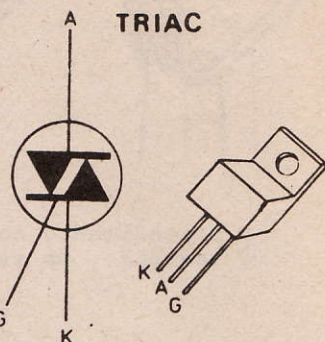


## REFRIGERAÇÃO DO TRIAC

O TRIAC não pode esquentar-se excessivamente, razão pela qual deve-se montá-lo encostado a um radiador metálico - (geralmente de alumínio) que, por sua maior superfície em contato com o ar, facilita o resfriamento.
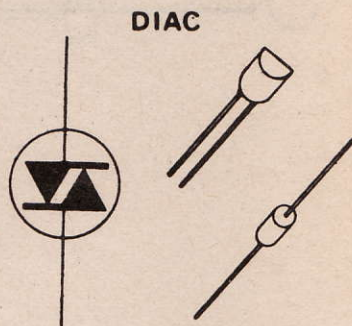
## DIAC

O DIAC é um semicondutor de dois terminais, com estrutura PNP.

Independentemente da polaridade, somente conduz quando a tensão entre seus extremos alcança um determinado valor, chamado PONTO DE RUPTURA, podendo então, descarregar um capacitor. Este pulso de corrente é aproveitado para disparar o TRIAC.



## RELAÇÃO DE MATERIAL

IDIM-KIT 01 - REGULADOR DE LUZ ELETRÔNICO

### RESISTORES

|    |     |                            |
|----|-----|----------------------------|
| R2 | 2K2 | vermelho-vermelho-vermelho |
| R4 | 15K | marrom-verde-laranja       |

### POTENCIÔMETROS

|    |       |                 |
|----|-------|-----------------|
| R1 | 470 K | sem interruptor |
| R3 | 470 K | (potrimmer)     |

### CAPACITORES

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| C1 | 0,047 uF | x 630 V | - poliéster |
| C2 | 0,1 uF   | x 400 V | - "         |
| C3 | 0,1 uF   | x 250 V | - "         |



## DIVERSOS

Bobina de filtro (choque)

TRIAC

DIAC

Placa circuito impresso

Placa luz 4 x 2 (espelho)

Knob

Radiador

2 separadores


2 parafusos 3 x 8 mm, com 2 porcas cada um e arruelas

2 parafusos cabeça oval 3,5 x 16 mm, com porca

2 parafusos cabeça oval 3,5 x 19 mm

1 parafusos 3 x 6 mm, com porca e arruela

Solda especial

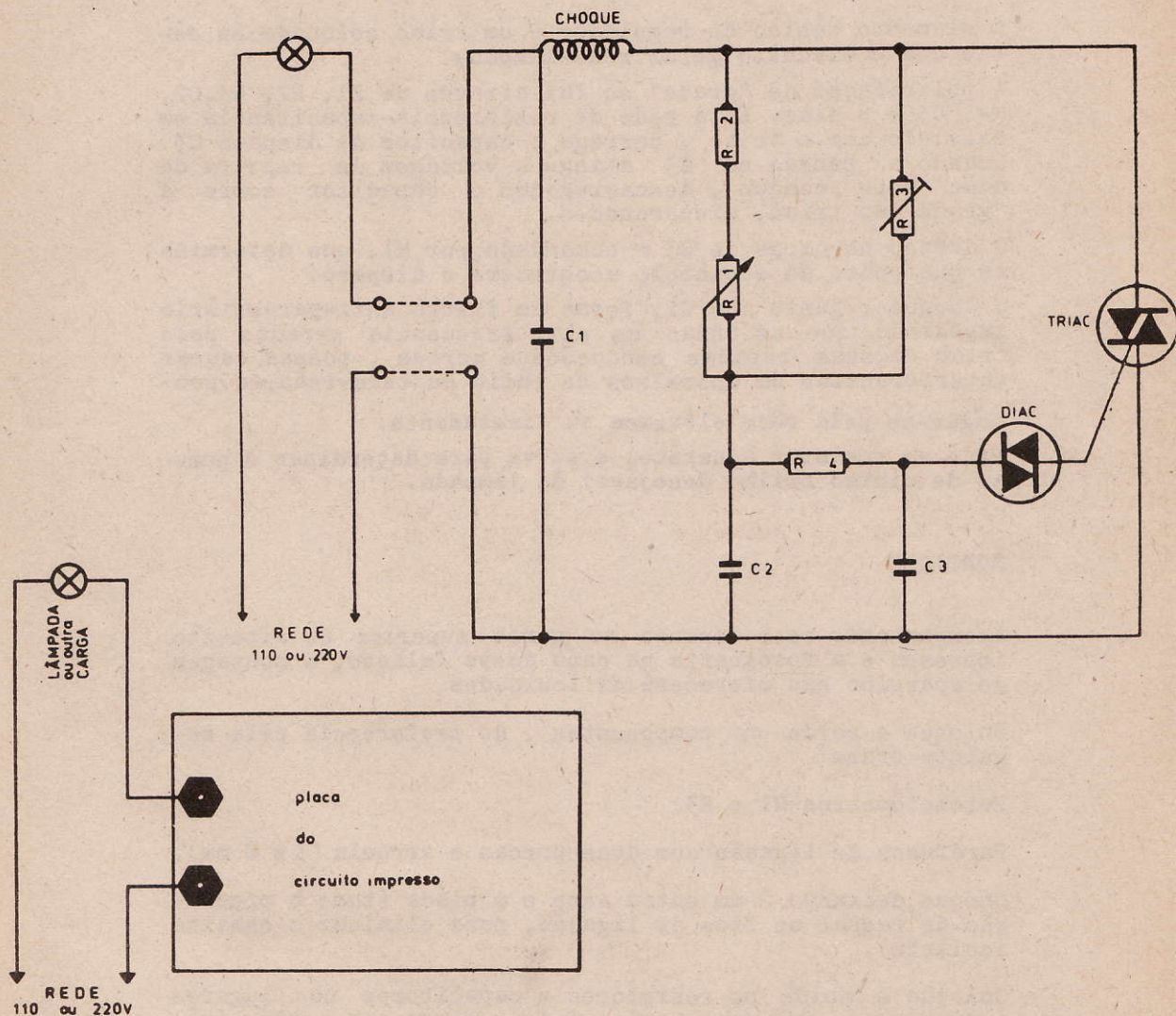

## IDIM-KIT 01 - REGULADOR DE LUZ ELETRÔNICO

O REGULADOR DE LUZ ELETRÔNICO é um aparelho que permite atenuar de forma contínua a intensidade luminosa de lâmpadas incandescentes, desde seu brilho máximo até o apagado total. A energia consumida pelas lâmpadas está em relação direta com a luz emitida. Quando apagadas as lâmpadas o consumo do regulador é de poucos miliampères.



Este regulador, que substitui o interruptor convencional, faz-se imprescindível na sala-de-estar, nos quartos de crianças, nos locais em que permaneçam pessoas idosas ou enfermas, nos escritórios, nas salas de estudo, nas câmaras-escuras dos fotógrafos, etc.

O regulador eletrônico poderá ser utilizado para regular o calor de resistências, ferros de soldar ou, ainda, a velocidade de motores elétricos do tipo universal com escovas (não de indução).

Foram citadas apenas aplicações de uso mais comum. O espírito criativo do montador evidentemente poderá chegar a outras formas de utilização do aparelho.

## CIRCUITO

O elemento básico do regulador é um triac colocado em série com o circuito geral rede-lâmpada.

A polarização da "grade" se faz através de R1, R2, R3, C2, R4, C3 e o diac. Esta rede de resistência-capacitância em paralelo com o triac, carrega o capacitor de disparo C3. Quando a tensão em C3 atinge a voltagem de ruptura do diac, este conduz, descarregando o capacitor sobre a "grade" do triac, disparando-o.

O atraso na carga de C3 é comandado por R1, que determina em que ponto do semicírculo acontecerá o disparo.

O Choque, junto com C1, forma um filtro anti-parasitário impedindo que as ondas de alta frequência geradas pelo triac em suas rápidas conduções e cortes, possam causar interferências em aparelhos de rádio ou televisão, ao propagar-se pela rede elétrica ou diretamente.

R3 é um resistor ajustável e serve para determinar o ponto de mínimo brilho desejável da lâmpada.

## MONTAGEM

Acompanhando-se o desenho na parte superior do circuito impresso e a fotografia na capa deste folheto, a montagem do aparelho não oferecerá dificuldades.

Coloque e solde os componentes, de preferência pela seguinte ordem:

Potenciômetros R1 e R3.

Parafusos de ligação com duas porcas e arruela (3 x 8 mm).


Choque, deixando 2 mm entre este e a placa (tome a precaução de raspar os fios de ligação, para eliminar o esmalte isolante).

Coloque e solde os resistores e capacitores nos lugares indicados e, em continuação, faça o mesmo com o diac (não tem polaridade).

Com parafuso, porca e arruela (3 x 6 mm), prenda o triac ao radiador (a parte metálica posterior do triac em contato com a parte interna do radiador).

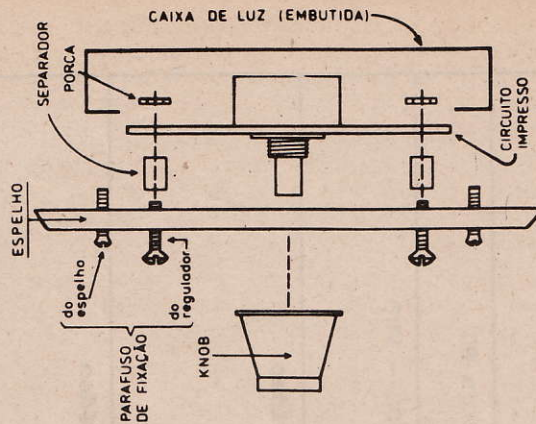Coloque o triac com o radiador em seu lugar e solde-o, deixando uma separação de 25 mm entre a parte alta do radiador e o circuito impresso.





Prenda a placa do circuito impresso ao "espelho", colocando os separadores, com dois parafusos de cabeça oval (3,5 x 16 mm), conforme é mostrado no desenho ao lado.

Termine colocando o knob.

#### REGULAGEM

Estando com o aparelho ligado, tome muito cuidado para não levar um choque elétrico, lembrando que o radiador está ligado diretamente a rede.

Ligue o aparelho em série com uma lâmpada incandescente, como indicado no esquema e na figura de ligação e regule R3: com R1 totalmente virado para a esquerda (mínimo brilho); ajuste R3 lentamente até o ponto em que apague totalmente a lâmpada. Nunca mais será necessário regular esse controle, a não ser que o aparelho se conecte a outra rede de tensão diferente.

#### INSTALAÇÃO

Agora já se poderá substituir o interruptor de luz desejado, pelo regulador que acaba de montar. Assegure-se de que o dissipador ou outra parte do aparelho não encostem na caixa de luz ou em qualquer fio existente dentro da mesma. Ligue os fios que iam ao interruptor retirado, prendendo-os entre as porcas. Finalmente, prenda o aparelho pelo "espelho" às abas da caixa de luz, com os dois parafusos de cabeça oval remanescentes.

#### NOTA

Ainda que o triac seja de maior potência, devido à impossibilidade de ser utilizado um radiador de tamanho adequado junto com a colocação do aparelho em receptáculo fechado e sem ventilação, o que impede a plena utilização de sua capacidade, recomendamos o uso com um consumo máximo de 300 W em redes de 110 V e 600 W em redes de 220 V.



# DIVULGAÇÃO

## A - TRANSISTORES PARA TV

| Código           | Tipo            | Chassi           | Modelos          | Posição | Aplicação                |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------------------|
| B46.2199.001.000 | NPN             | TV367-S          | B254/255         | T101    | Amplificador de RF em SC |
|                  |                 | TV374            | B129/30/31       |         |                          |
|                  |                 | TV370            | B253             |         |                          |
|                  |                 | TV379            | B259             |         |                          |
|                  |                 | TV376            | B257/258         |         |                          |
|                  |                 | Seletores        | SC105-SC109      |         |                          |
| B46.2199.002.000 | NPN             | TV374            | B129/30/31       | T103    | Misturador de SC         |
|                  |                 | Seletor          | SC109            |         |                          |
| B46.2199.003.000 | NPN             | TV367            | B254/255         | T103    | Oscilador SC - VHF       |
|                  |                 | TV373-S          | B123/4/5/6/7     |         |                          |
|                  |                 | Seletor          | SC105            |         |                          |
| B46.2199.004.000 | NPN             | TV373-S          | B124/5/6/7/8/197 | T201    | 1º FI de vídeo           |
|                  |                 | TV370            | B253             |         |                          |
|                  |                 | TV374            | B129/30/31       |         |                          |
|                  |                 | TV378            | B137/8/9 B262/3  |         |                          |
|                  |                 | TV380            | B803/12          |         |                          |
| B46.2199.005.000 | NPN             | TV367-S          | B254/255         | T302    | 2º FI de vídeo           |
|                  |                 | TV374            | B129/30/31       | T202    |                          |
|                  |                 | TV370            | B253             | T202    |                          |
|                  |                 | TV376            | B257/258         | T202    |                          |
|                  |                 | TV379            | B259             | T202    |                          |
|                  |                 | TV378            | B137/8/9 B262/3  | T1103   |                          |
|                  |                 | TV380            | B803/12          |         |                          |
|                  |                 | B46.2199.006.000 | NPN              | TV367-S |                          |
| TV373-S          | B124/125/126    |                  |                  |         |                          |
| TV373-S          | B127/128/197CR  |                  |                  |         |                          |
| TV378            | B137/8/9 B262/3 |                  |                  |         |                          |

A PHILCO RADIO E TELEVISAO LTDA. está distribuindo entre seus representantes autorizados e postos de serviço uma tabela de codificação dos semicondutores usados em seus aparelhos.

Esta codificação permite que um semicondutor seja usado em determinado estágio ou posição, sendo identificado por um número de código de estoque da PHILCO.



# DIVULGAÇÃO

## A - TRANSISTORES PARA TV

| Código           | Tipo | Chassi  | Modelos          | Posição   | Aplicação                   |
|------------------|------|---------|------------------|-----------|-----------------------------|
| B46.2199.007.000 | NPN  | TV367-S | B254/255         | T305/6/7  | Amplif.CAG/Cancelador RD    |
|                  |      | TV373-S | B124/125/126     |           |                             |
|                  |      | TV380   | B803/12          | T1101     |                             |
| B46.2199.008.000 | NPN  | TV367-S | B254/255         | T204      | Amplificador de CAG         |
|                  |      | TV373-S | B124/5/6/7/8/197 |           |                             |
|                  |      | TV370   | B253             |           |                             |
|                  |      | TV374   | B129/30/31       |           |                             |
|                  |      | TV378   | B137/8/9 B262/3  |           |                             |
| B46.2199.009.000 | NPN  | TV370   | B253             | T206      | Pré-Amplif. de vídeo        |
| B46.2199.010.000 | NPN  | TV370   | B253             | T401      | Saída de vídeo              |
|                  |      | TV374   | B129/30/31       |           |                             |
|                  |      | TV376   | B257/258         |           |                             |
| B46.2199.011.000 | NPN  | -       | -                | -         | Saída de vídeo              |
| B46.2199.012.000 | NPN  | TV367-S | B254/255         | T201      | FI de som                   |
|                  |      | TV370   | B253             | T301      |                             |
|                  |      | TV373-S | B124/5/6/7/8/197 | T201      |                             |
|                  |      | TV374   | B129/30/31       | T301/5    |                             |
|                  |      | TV378   | B137/8/9 B262/3  |           |                             |
| B46.2199.013.000 | NPN  | TV370   | B253             | T302      | Pré-Amplificador de Áudio   |
| B46.2199.014.000 | NPN  | TV370   | B253             | T302      | Excitador de saída de áudio |
| B46.2199.015.000 | NPN  | TV370   | B253             | T304      | Saída áudio par c/B029      |
| B46.2199.016.000 | NPN  | TV367-S | B254/255         | T304      | Excitador de CAG            |
|                  |      | TV373-S | B124/5/6/7/8/197 |           |                             |
| B46.2199.017.000 | NPN  | TV370   | B253             | T601      | Separador de sincronismo    |
|                  |      | TV380   | B803/12          | T302 T706 |                             |
| B46.2199.018.000 | NPN  | TV370   | B253             | T701      | Oscilador vertical          |

Publicamos a seguir, data vênica da direção de "Serviços Nacionais" da PHILCO estas tabelas. Na primeira coluna, está o código pelo qual é identificado nos pedidos e estoque o semicondutor, na segunda coluna, a polaridade, na terceira

coluna, o chassi em que é usado o componente, na quarta coluna, os modelos, na quinta coluna a posição em função do esquema, e na última coluna, a direção ou aplicação específica. Notem que, em função do circuito, é possível que



# DIVULGAÇÃO

## A - TRANSISTORES PATA TV

| Código           | Tipo | Chassi  | Modelos         | Posição  | Aplicação                      |
|------------------|------|---------|-----------------|----------|--------------------------------|
| B46.2199.019.000 | NPN  | TV370   | B253            | T702     | Excitador saída vertical       |
| B46.2199.020.000 | NPN  | TV370   | B253            | T801     | CAF horizontal                 |
|                  |      | TV376   | B257/258        |          |                                |
|                  |      | TV378   | B137/8/9 B262/3 |          |                                |
| B46.2199.021.000 | NPN  | TV370   | B253            | T802     | Oscilador horizontal           |
|                  |      | TV 378  | B137/8/9        |          |                                |
| B46.2199.022.000 | NPN  | TV370   | B253            | T803     | Excitador saída horizontal     |
| B46.2199.023.000 | NPN  | TV379   | B259            | T502     | Excitador em regul. fonte      |
|                  |      | TV376   | B257/258        |          |                                |
| B46.2199.025.000 | NPN  | TV370   | B253            | T501     | Regulador de fonte             |
|                  |      | TV380   | B803/12         | T801     | Filtro ativo                   |
| B46.2199.026.000 | NPN  | TV370   | B253            | T804     | Saída horizontal               |
| B46.2199.027.000 | PNP  | TV370   | B253            | T703     | Saída vertical                 |
|                  |      | TV374   | B129/30/31      |          |                                |
| B46.2199.028.000 | NPN  | TV373-S | B124/25/6/7/8   | T102     | Misturador SC - VHF            |
|                  |      | TV370   | B253            |          |                                |
|                  |      | Seletor | SC105           |          |                                |
| B46.2199.029.000 | PNP  | TV370   | B253            | T305     | Saída áudio par c/B015         |
| B46.2199.030.000 | NPN  | -       | -               | -        | Polar. e compar. térmica       |
| B46.2199.031.000 | NPN  | TV376   | B257/258        | T302/3   | Amp. erro fonte/Est.p.a. áudio |
|                  |      | TV378   | B803/12         |          |                                |
| B46.2199.032.000 | NPN  | TV374   | B129/30/31      | T302/3/4 | Pré-amplificador de áudio      |
|                  |      | TV378   | B137/8/9 B262/3 |          |                                |
| B46.2199.033.000 | NPN  | TV374   | B129/30/31      | T303     | Excitador saída de áudio       |
|                  |      | TV376   | B257/258        |          |                                |
| B46.2199.034.000 | NPN  | TV374   | B129/30/31      | T304     | Saída de áudio                 |

um semicondutor que originalmente tinha uma designação comercial de PA 6003 por exemplo, tenha duas ou mais designações de estoque, porém, trata-se de uma política administrativa utilizada pela PHILCO para assegurar o melhor

desempenho do semicondutor (não importa qual a sua designação comercial), para a posição e aplicação específica de tal ou qual chassi ou modelo. A designação do código, pode ser simplificada pela letra prefixo e o segundo grupo



# DIVULGAÇÃO

## A - TRANSISTORES PARA TV

| Código           | Tipo | Chassi  | Modelos         | Posição    | Aplicação                       |
|------------------|------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|
| B46.2199.035.000 | NPN  | TV374   | B129/30/31      | T206       | Pré-amplificador de vídeo       |
|                  |      | TV378   | B137/8/9 B262/3 |            |                                 |
| B46.2199.036.000 | NPN  | Alpha   | -               | T1/2/3     | Amplificador recep.ultra-sônico |
| B46.2199.037.000 | NPN  | TV374   | B129/30/31      | T601/702   | Separador de sincronismo        |
|                  |      | TV380   | B803/12         |            |                                 |
| B46.2199.038.000 | NPN  | TV374   | B129/30/31      | T602/701   | Cancelador de ruído             |
|                  |      | TV378   | B137/8/9 B262/3 |            |                                 |
| B46.2199.039.000 | NPN  | Alpha   | -               | T5/6/7/8   | Comut. de relê CR               |
| B46.2199.040.000 | PNP  | TV374   | B129/30/31      | T205/702   | Chave CAG                       |
|                  |      | TV378   | B137/8/9 B262/3 |            | Excitador vertical              |
| B46.2199.041.000 | PNP  | TV374   | B129/30/31      | T701       | Oscilador vertical              |
| B46.2199.042.000 | NPN  | TV374   | B129/30/31      | T702       | Excit.saída vert.oscilad.v.     |
|                  |      | TV376   | B257/258        |            |                                 |
| B46.2199.043.000 | PNP  | TV374   | B129/30/31      | T901       | Separador de sincronismo        |
| B46.2199.044.000 | NPN  | TV374   | B129/30/31      | T902/1     | Separador de sincronismo        |
|                  |      | TV380   | B803/12         |            |                                 |
| B46.2199.045.000 | NPN  | Alpha   | -               | T9         | Transmissor ultra sônico        |
| B46.2199.046.000 | NPN  | Alpha   | -               | T4         | Excitador rec.ultra-sônico      |
| B46.2199.047.000 | NPN  | TV376   | B257/258        | T804       | Saída horizontal                |
|                  |      | TV379   | B259            |            |                                 |
| B46.2199.048.000 | NPN  | TV376-1 | B257/258        | T304       | Saída áudio par c/B049          |
| B46.2199.049.000 | PNP  | TV376   | B257/258        | T305       | Saída áudio par c/B048          |
| B46.2199.050.000 | NPN  | TV376-1 | B257/258        | T803       | Excitador saída horizontal      |
| B46.2199.051.000 | NPN  | TV377-1 | B800/800-2      | T405 T1105 | Est.final FI de vídeo           |
|                  |      | TV380   | B803/12         |            |                                 |
| B46.2199.052.000 | PNP  | TV374   | B129/30/31      | T703       | Saída vertical                  |

numenco. Assim B46.2199.001.000, pode ser designado B 001.  
Dada a extensão da lista a mesma será publicada em várias edições.

Desejamos mais uma vez, agradecer aqui a excelente e patriótica colaboração que nos tem prestado a PHILCO, ajudando-nos a cumprir o retrato de Roquette Pinto: "Pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil."

continua



# Livros

Apollon Fanzeres

**NOTA** – Os livros comentados nesta seção podem ser encomendados diretamente aos editores ou adquiridos nas livrarias especializadas. Não vendemos os livros aqui comentados.

## **CB RADIO SERVICING GUIDE**-Leo G. Sands

Com o sempre crescente número de pessoas utilizando a denominada Faixa do Cidadão, um livro destes tem sua utilidade. Sem ser um manual de "montagens" contém no entanto muita informação boa.

Ed. Howard W. Sams & Co. Inc., 4,95 dólares.

## **EASY SPEAKER PROJECTS**-Len Buckwalter

Um livro essencialmente prático para aqueles que desejam construir caixas acústicas sem se preocupar muito com a parte teórica da física do som. Bem ilustrado é um ótimo livro para todos que constroem aparelhos de HI FI.

Ed. Howard W. Sams & Co. Inc. 3,95 dólares..

## **EFFECTIVE TROUBLESHOOTING WITH EVM & SCOPE**-Ben Gaddis

Como todos os livros desta editora trata-se de obra essencialmente prática com exemplos objetivos da aplicação do osciloscópio e dos voltímetros eletrônicos, na reparação de rádios, TV, HI FI etc.

Ed. TAB BOOKS, 5,95 dólares.

## **THE HOME APLIANCE CLINIC**-Jack Darr

Nem só de rádio, TV E HI FI se constitui hoje a atividade do técnico eletricitista ou eletrônico. A reparação de máquinas de lavar (parte elétrica do programador), refrigeradores, ionizadores de ar, calefação, sistemas de proteção etc., tudo isto se inclui na especialidade de "eletrodomésticos". O livro é muito prático e bem ilustrado.

Ed. TAB BOOKS, 4,95 dólares.

## **HANDBOOK OF ELECTRONIC TABLES & FORMULAS**-4ª edição

De dicionários, tabelas de substituição e formulários o que se pode dizer é que quanto mais melhor. Este manual contém fórmulas, tabelas, conversões, numa profusão e qualidade que o tornam altamente valioso.

Ed. Howard W. Sams & Co. Inc. 6,95 dólares.

## **THE RADIO AMATEURS HANDBOOK** – edição 1975

É sempre uma satisfação renovada receber esta publicação da American Rádio Relay League, ou seja a entidade que congrega os rádioamadores norte-americanos. Há 52 anos, que sem falhar, este excelente manual é publicado, trazendo em suas páginas o que há de mais atual na teoria da transmissão, recepção, circuitos práticos de transmissores, receptores, testes, antenas, enfim um tesouro inestimável de conhecimentos que TODOS devem possuir sejam apenas rádioamadores ou técnicos e experimentadores. Aliás aqui no Brasil a maior porcentagem de radioamadores é situada naquilo que poderíamos designar de "usuários" de equipamentos, havendo muito poucos que sejam experimentadores, construtores, criadores de circuitos novos ou aplicadores de idéias alheias com modificações e adaptações ao meio ambiente local. Isto é lamentável, pois o radioamadorismo foi criado justamente para o progresso das "ciências radiotécnicas". Fazemos o registro porque quando recebemos uma publicação desta olhamos desolados ao nosso redor, em busca de algo que se aproxime e nada encontramos. . .

Ed. American Rádio Relay League, Newington, Conn, USA 06111, 5,50 dólares.

## **PHOTOFACT TELEVISION COURSE**

Eis um livro que deveria ser traduzido, não por firma particular que só quer faturar em um autêntico "venha a nós" mas pelo INL (Instituto Nacional do Livro), órgão do Ministério da Educação e Cultura, numa tiragem elevada, para poder permitir que os milhares de brasileiros que desejam ou necessitam aprender TV pudessem comprá-lo a baixo preço. Isto dizemos porque o livro é realmente excelente, didaticamente organizado e resiste há 25 anos, por 4 edições, a qualquer crítica negativa. Esta sua última edição foi amplamente revista para atualizar-se com os últimos avanços e recomendamos a todos que lêem inglês que o adquiram diretamente. Aos que não conhecem o idioma, vamos torcer para que nossas palavras não caiam no vácuo e um órgão oficial possa chamar a si a tradução e publicação deste livro a preços realmente populares, com uma tiragem de 15 a 20 mil exemplares, como sucede com as obras que nossa editora publica a preços que até agora não excederam de Cr\$ 10<sup>00</sup>.

Ed. Howard W, Sams & Co. Inc., 6,95 dólares.



# **SEMICONDUCTORES**

de A. Fanzeres

Para entender como funcionam os diodos e transistores,  
compre este livro escrito em linguagem acessível

Em todas as bancas — Cr\$ 10,00

Pedidos para Rua Goiás, 1.164 — Quintino

## **REPARAÇÕES DE RADIOS TRANSISTORIZADOS**

de

A. Fanzeres

4.<sup>a</sup> edição revisada e ampliada

Em todas as bancas — Cr\$ 10,00

Pedidos para Rua Goiás, 1.164 — Quintino,

## **O OSCILOSCÓPIO E SUA APLICAÇÃO**

Cr\$ 10,00

Já nas bancas este importante livro que ensina ao técnico como usar o osciloscópio. Escrito de modo claro, sem complicações, mostra como aplicar o osciloscópio para medidas em rádios, transmissores TV, TVC, alta fidelidade, estéreo, quadrafonia, circuitos eletrônicos etc. Primeira obra em português. Escrita pelo veteraníssimo que todos leitores de publicações técnicas já conhecem A. FANZERES.

EDITORA SIGNO LTDA., Rua Goiás, 1164 — Rio

## **CADASTRO**

Envie seu nome e endereço completos para registro **grátis** no cadastro, a fim de se habilitar ao recebimento de informações e folhetos técnicos.

C. Postal 2483 — ZC-00

20.000



Nas bancas

Revista

# RÁDIO TV TÉCNICO



GUIA DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSISTORES




O OSCILOSCOPIO E SUA APLICAÇÃO

Revista



## mun do eletrônico

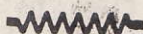

REPARAÇÕES DE RÁDIOS TRANSISTORIZADOS



## SEMICONDUCTORES



Revista

# ELETRÔNICA PARA TODOS

Tudo sobre o assunto

Pedidos para Rua Goiás, 1.164 - Quintino,